 


第 2 章


Verilog 的基本概念

内容



- ❑ 模块 (module)
- ❑ 端口 (port)
- ❑ 层次命名 (Hierarchical Names)

Verilog 模块的基本概念

 

□ Verilog 模块（module）


- 基本描述单位
- 代表一个基本的功能模块
- 描述某个数字电路的功能、结构
- 与其它模块通信的外部接口

□ 模块的构成

- 最简单的情况——一个基本器件
- 低层次模块（子模块）的组合

□ 高层的模块通过输入/输出接口调用低层的模块

Verilog 模块的结构

 

module 模块名(标识符) (端口列表/端口声明列表);

端口声明;
参数声明;

wire, reg 及其它类型变量声明;



assign 数据流语句;

initial 块和 **always**块
所有行为语句均在这些块中;

低层模块实例语句;


任务和函数;

endmodule // 模块结束语句

  

Verilog 模块的基本构成

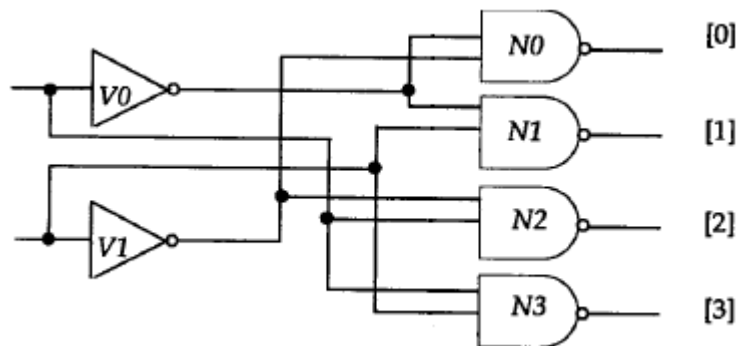- ❑ I/O 端口说明 (declaration)
- ❑ 内部信号说明 (declaration)
- ❑ 逻辑功能描述 (modeling)



```
1
2  module decoder2x4( output reg [3:0] y, input [1:0] sel );
3
4  always @(*)
5  begin
6      case ( sel )
7          0:    y = 1;
8          1:    y = 2;
9          2:    y = 4;
10         3:    y = 8;
11         default: y = 4'bxx;
12     endcase
13 end
14 endmodule
```

Verilog 模块的构成 (1)



❑ 必须包含

- ❑ `module` 开始
- ❑ `endmodule` 结束

```
module tb_mux2x1();
    reg [2:0] p_data;
    wire p_dout;
    integer i;

    mux2x1 m0( .dout( p_dout ), .sel(p_data[2]), .din(p_data[1:0]) );

    initial begin
        p_data = 3'bx;
        #5 p_data = 3'b0;
        for ( i = 1; i < 8; i = i + 1 )
            #5 p_data = p_data + 3'b1;
    end

    initial
        $monitor( "At time %t, dout=%1b, sel=%1b, din=%2b",
                  $time, p_dout, p_data[2], p_data[1:0] );
endmodule
```


❑ 可选的...

- ❑ 端口列表及声明
- ❑ 模块内部5个组成部分
 - ◆ 变量声明
 - ◆ 数据流语句
 - ◆ 低层模块实例
 - 引用低层模块
 - ◆ 行为模块
 - ◆ 任务和函数

❑ 在一个Verilog源文件中, 可以定义多个模块

- ❑ 有些综合工具要求, 一个Verilog文件只包含和定义一个模块

测试台模块

 


```
module tb_mux2x1();
    reg [2:0] p_data;
    wire p_dout;
    integer i;

    mux2x1 m0( .dout( p_dout ), .sel(p_data[2]), .din(p_data[1:0]) );

    initial begin
        p_data = 3'bx;
        #5 p_data = 3'b0;
        for ( i = 1; i < 8; i = i + 1 )
            #5 p_data = p_data + 3'b1;
    end

    initial
        $monitor( "At time %t, dout=%1b, sel=%1b, din=%2b",
            $time, p_dout, p_data[2], p_data[1:0]);
endmodule
```

Verilog 模块的构成 (2)

 

- 每一个模块包含在关键字对之间
module

... ..

endmodule

- 说明部分 (Declaration)

- 定义

- ◆ 模块的 I/O 端口
 - ◆ 寄存器类型变量、线网变量、参数
 - ◆ 调用的函数、任务

- 语句部分

- 定义一个设计的功能和结构

- 说明、语句可散布在模块中的任何地方


- 说明必须在使用前出现

- 建议

- 为了描述清晰，最好将所有说明放在语句之前，使模块具有良好的可读性

```
module module_name( port_list );  
    Declaration:  
        input, output, inout,  
        wire, reg, parameter,  
        task, function, ...  
    Statement:  
        Initial statement;  
        Continuous assignmet;  
        Always statement;  
        Generate statement;  
        Module instantiation;  
        Gate instantiation;  
        UDP instantiation;  
endmodule
```


例、简单模块

 

❑ 例1、DM7400

- ❑ 74系列的4个2输入与非门

❑ 电路模块有3组输入/输出端口

- ❑ 2组4位输入：a、b
- ❑ 1组4位输出：y


❑ 电路模块实现的逻辑功能

- ❑ 2输入与非门

❑ Verilog 模块 dm7400


- ❑ 与电路模块一一对应
- ❑ 在端口列表中说明/定义所有 I/O 端口
- ❑ 使用连续赋值语句描述逻辑功能
 - ◆ 连续赋值语句将值赋给线网（net）
 - ◆ 线网 —— 对应电路中的连线

```
module dm7400( output [3:0] y,  
               input [3:0] a,  
               input [3:0] b );  
    assign y = ~( a & b );  
endmodule
```

 

DM7400: 4个2输入与非门

例、SR 锁存器

 

```
// SR_latch module
module SR_latch(Q, Qbar, Sbar, Rbar);
```

```
//Port declarations
output Q, Qbar;
input Sbar, Rbar;
```

```
// 底层模块实例, 引用 Verilog 原语 (primitive) 与非门
nand n1(Q, Sbar, Qbar);
nand n2(Qbar, Rbar, Q);
```

```
endmodule // 模块 SR_latch 结束
```

```
// 激励信号模块 (Stimulus module)
module Top;
```


```
// wire, reg 变量声明
wire q, qbar;
reg set, reset;
```

```
// 底层模块实例, 引用 SR_latch 模块
SR_latch m1(q, qbar, ~set, ~reset);
```


```
initial // 模块 SR_latch 结束
```

```
begin
    $monitor($time, " set = %b, reset= %b, q= %b\n", set, reset, q);
    set = 0; reset = 0;
    #5 reset = 1;
    #5 reset = 0;
    #5 set = 1;
end
```

```
endmodule // 模块 Top 结束
```

 

端口 (ports)

 

□ 模块的输入/输出端口是与外部环境交互的信号通道接口


- 相当于电路中芯片的管脚 (pin)
- 通过端口对模块进行调用
 - ◆ 实例引用

□ 电路中的其它模块


- 通过输入/输出端口与模块连接
- 信号经由端口流入/流出

□ 端口列表

 - 模块的所有输入/输出信号通道的列表
 - ◆ 输入/输出端口标识符列表
- 模块可以没有端口列表
 - ◆ 如, 模块没有任何和外部环境的交换的信号
 - ◆ 最顶层模块 —— **测试台 (Testbench) 模块**



模块的端口列表

 

□ 声明一个模块的输入/输出端口，格式：

```
module module_name (list_of_ports) ;
```

注意：结尾分号（；），

除 endmodule 语句之外，每条语句后均有分号

□ 模块名

- 标识模块名称的标识符

□ 端口列表：

- 由 I/O 端口名（标识符）组成
- 格式：


- ◆ port1, por2, port3, ...

□ 输入/输出端口的出现顺序


- 可任意顺序
- 推荐：

- ◆ 在一个设计中选定一种顺序，如：先输出端口，再输入端口
- ◆ 例：(cout, sum, a, b)

例、端口列表

 


全加器和测试台模块的 I/O

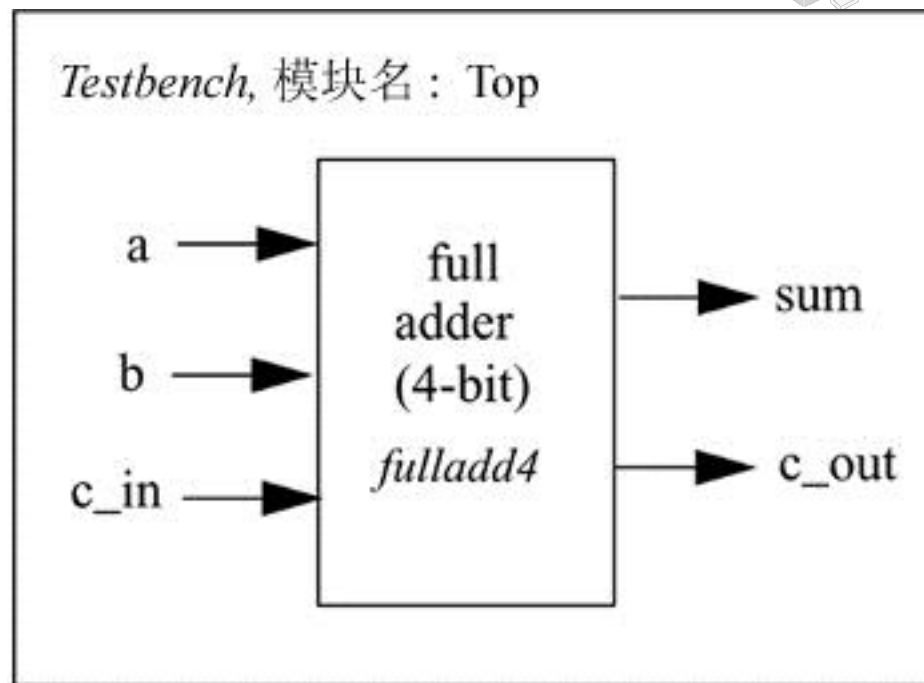


- `module fulladd4(sum, c_out, a, b, c_in);` // Module with a list of ports
- `module Top;` // No list of ports, top-level module in simulation

端口声明 (1)

 

- ❑ 必须对端口列表中的所有端口的类型进行声明
- ❑ Verilog中的端口有 3 种类型（I/O 类型）—— 表示信号流动的方向

Verilog Keyword	Type of Port
input	输入端口
output	输出端口
inout	输入/输出双向端口 (Bidirectional port)

 

❑ 端口变量的数据类型

❑ **wire**


- ◆ 所有端口的数据类型默认为线网数据类型

❑ **reg**


- ◆ 如果输出端口**保持数值**，必须显式地声明为寄存器数据类型

❑ 不能将 **input** 和 **inout** 类型的端口声明为 **reg** 类型

- ◆ 输入端口只反映与其连接的外部信号的变化，不能保存这些信号的值

 

端口声明 (2)

 

□ 明确定义 I/O 端口

□ 输入端口的说明 (定义)

□ 例

- ◆ input [信号位宽 - 1 : 0] 端口名1;
- ◆ input [信号位宽 - 1 : 0] 端口名2;
- ◆ input [信号位宽 - 1 : 0] 端口名3;
- ◆ input [信号位宽 - 1 : 0] 端口名4;

□ 或

- ◆ input [信号位宽 - 1 : 0] 端口名1, 端口名2, 端口名3, 端口名4, ... ;

□ 输出端口的说明 (定义)

□ 例

- ◆ output [信号位宽 - 1 : 0] 端口名1;
- ◆ output [信号位宽 - 1 : 0] 端口名2;

□ 或


- ◆ output [信号位宽 - 1 : 0] 端口名1, 端口名2, 端口名3, 端口名4, ... ;

□ 双向端口的说明 (定义)

□ 例

- ◆ inout [信号位宽 - 1 : 0] 端口名1, 端口名2, 端口名3, 端口名4, ... ;

例、端口声明（1）

 


□ 四位全加器模块的端口声明

- 可以在端口列表中声明端口的类型，否则，端口列表中的所有端口必须在模块中声明

```
module fulladd4(sum, c_out, a, b, c_in);  
  
    //Begin port declarations section  
    output [3:0] sum;  
    output c_cout;  
  
    input [3:0] a, b;  
    input c_in;  
    //End port declarations section  
    ...  
    <module internals>  
    ...  
endmodule
```



例、端口声明（2）

  

□ DFF模块的端口声明

```
module DFF(q, d, clk, reset);  
output q;  
reg    q; // 输出端口 q 保持值, 因此, 它被声明为寄存器类型( reg) 的变量.  
input  d, clk, reset;  
...  
...  
endmodule
```

ANSI C 风格的端口声明




- ❑ 在端口列表中说明端口的 I/O 类型

- ❑ 例、

- ❑ `module m_name (output y1, output y2, inout z1, inout z2, input a1, input a2, ...);`

```
module fulladd4( output reg [3:0] sum,
                 output reg c_out,
                 input [3:0] a, b, //wire by default
                 input c_in);      //wire by default
...
<module internals>
...
endmodule
```

端口的连接规则（1）

 


□ 端口——由相互连接的两个部分组成


- 对应芯片的管脚引线

□ 管脚引线包括两个部分

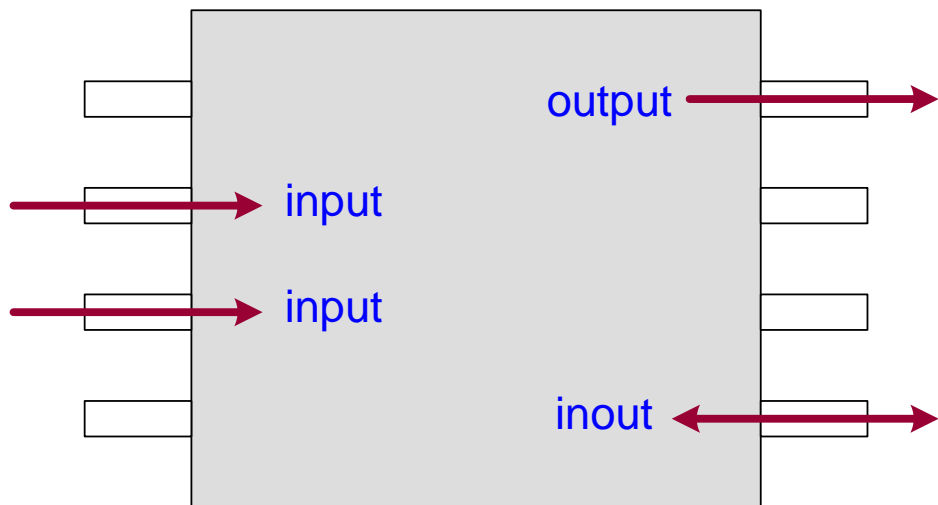- 一部分在芯片内部
 - ◆ 连接内部逻辑电路
- 一部分在芯片外部
 - ◆ 连接电路板上的其它芯片或器件的端口



端口的连接规则（2）

 


□ 输入端口（input）

- 在模块内是线网数据类型
- 外部可以连接到
 - ◆ 线网（net）数据类型：wire
 - ◆ reg 数据类型：reg


□ 输出端口（output）

 - 在模块内，可以有两种
 - ◆ 线网数据类型
 - ◆ reg 数据类型
- 外部必须连接到线网数据类型





□ 输入/输出端口（inout）

- 在模块内是线网数据类型
- 外部必须连接线网数据类型

 

例、非法端口连接

  

```
module Top;
```

```
// 声明连接变量
```

```
reg [3:0] A, B;
```

```
reg C_IN;
```

```
reg [3:0] SUM;
```

```
wire C_OUT;
```

```
// fulladd4 实例引用, 实例名 fa0
```

```
fulladd4 fa0(SUM, C_OUT, A, B, C_IN);
```

```
// 非法连接, fulladd4 的输出端口 sum 连接到模块 Top 中的 reg 型变量 SUM 上
```

```
...
```

```
<stimulus>
```

```
...
```

```
endmodule
```

```
module fulladd4(sum, c_out, a, b, c_in);
```

```
//Begin port declarations section
```

```
output [3:0] sum;
```

```
output c_out;
```

```
input [3:0] a, b;
```

```
input c_in;
```

```
//End port declarations section
```

```
...
```


```
<module internals>
```

```
...
```

```
endmodule
```

外部必须连接到线网数据类型

端口与外部信号的连接

 

□ 模块的引用

- 被其它模块引用时，连接方法有两种

□ 方法1 ——顺序端口连接

- 模块标识符

模块实例名（连接端口 1 的信号名，连接端口 2 的信号名，...）

- 必须严格按照端口声明的顺序连接


□ 方法2 ——命名端口连接

- 模块标识符

模块实例名（.端口 1(连接信号名)，.端口 2(连接信号名)，...）

- 不必按照端口声明的顺序连接

例、顺序端口连接

 

```
module Top;
```

```
    // 声明连接变量
```

```
    reg  [3:0] A, B;
```

```
    reg  C_IN;
```

```
    wire [3:0] SUM;
```

```
    wire C_OUT;
```

```
    // 模块 fulladd4 的实例引用, 实例命名: fa_ordered.
```

```
    // 信号按端口列表次序连接
```

```
    fulladd4 fa_ordered(SUM, C_OUT, A, B, C_IN);
```

```
    ...
```

```
    <stimulus>
```

```
    ...
```

```
endmodule
```

```
module fulladd4(sum, c_out, a, b, c_in);
```

```
    output[3:0] sum;
```

```
    output c_cout;
```

```
    input [3:0] a, b;
```

```
    input c_in;
```


```
    ...
```

```
    <module internals>
```

```
    ...
```

```
endmodule
```


例、命名端口连接

 

```
1 module fa_1b ( cout, sum, a, b, cin );
2
3     input  a, b, cin;
4     output cout, sum;
5
6     assign {cout, sum } = a + b + cin;
7
8 endmodule

1 `timescale 1 ns / 100 ps
2
3 `include "fa_1b.v"
4
5 module testbench;
6
7     reg pa, pb, pcin;
8     wire pcout, psum;
9
10    reg [2 : 0] pval;
11
12    fa_1b m_fa( .cout(pcout), .sum(psum), .a(pa), .b(pb), .cin(pcin) );
13
14    initial
15    begin
16        for ( pval = 0; pval < 8; pval = pval + 1 )
17        begin
18            { pcin, pb, pa } = pval;
19
20            #5 $display ( "pa, pb, pcin = %b%b%b", pa, pb, pcin,
21                " --- pcout, psum = %b%b", pcout, psum );
22        end
23    end
24 endmodule
```


未连接的端口

 


- 允许模块引用（调用）实例的端口保持未连接状态

```
module dff(output q, qbar, input d, clear, clk );  
    .....  
endmodule
```



```
module top()  
    wire pq;  
    reg  pd, pclr, pclk;  
  
    // 命名端口连接  
    dff u0(.q(pq), .qbar(), .d(pd), .clear(pclr), .clk(pclk) )  
  
    // 顺序端口连接  
    dff u1( pq, , pd, pclr, pclk);  
    .....  
endmodule
```

不同的端口位宽

 


- 对模块实例引用（实例调用）时，当连接端口的变量与被调用端口位宽不同时，进行端口位宽匹配
  
```
module child( output [2:0] y, input [5:0] d);  
    .....  
endmodule  
  
module top;  
    wire [1:5] py;  
    wire [1:2] pd;  
  
    child u0(.y(py), .d(pd) )  
endmodule
```



层次命名（Hierarchical Names）

 

□ 使用Verilog进行层次化设计

- 每一个模块实例、信号和变量都使用一个标识符定义
- 每个标识符都有一个唯一的层次命名

□ 层次命名 —— 层次路径名

- 从顶层模块开始，由句点（.）格开的名字（序列）组成
- 顶层模块 —— 不被其它任何模块实例化的模块

□ 每个标识符表示一个层次

- 层次包括：
 - ◆ 任务定义
 - ◆ 函数定义
 - ◆ 命名程序块
 - ◆ 模块实例化

例、所有对象的层次命名

❑ 原始 Verilog 代码:

```
wave
wave.stim1
wave.stim2
wave.a
wave.a.stim1
wave.a.stim2
wave.a.amod
wave.a.amod.in
wave.a.amod.keep
wave.a.amod.keep.hold
wave.a.bmod
wave.a.bmod.in
wave.a.bmod.keep
wave.a.bmod.keep.hold
wave.wave1
wave.wave1.innerwave
wave.wave1.innerwave.hold
```

```
module mod (in);
input in;

always @(posedge in) begin : keep
reg hold;
    hold = in;
end
endmodule
```

```
module cct (stim1, stim2);
input stim1, stim2;


// instantiate mod
mod amod(stim1), bmod(stim2);
endmodule
```

```
module wave;
reg stim1, stim2;

cct a(stim1, stim2); // instantiate cct

initial begin :wave1
    #100 fork :innerwave
        reg hold;
    join
    #150 begin
        stim1 = 0;
    end
end
endmodule
```

Verilog 代码中蕴涵的层次

 

利用层次命名引用对象

□ 通过使用层次路径名


- 可以唯一指明在一个设计（项目）中的每个标识符

```
1 `timescale 10ns / 1ns
2
3 module art;
4
5     reg [3: 0] y_out;
6     integer seed = 10;
7
8     initial repeat (20) y_out = #5 { $random(seed) } % 16;
9
10 endmodule
11
12 module top;
13
14     art m_art();
15
16     initial $monitor("At %0t,    m_art.y_out = %d", $time, m_art.y_out);
17
18 endmodule
```

VSIM 33> run 2us

```
# At 0, m_art.y_out = x
# At 50, m_art.y_out = 0
# At 100, m_art.y_out = 6
# At 150, m_art.y_out = 4
# At 200, m_art.y_out = 13
# At 250, m_art.y_out = 1
# At 300, m_art.y_out = 11
# At 350, m_art.y_out = 9
# At 400, m_art.y_out = 13
# At 450, m_art.y_out = 3
# At 500, m_art.y_out = 6
# At 550, m_art.y_out = 14
# At 600, m_art.y_out = 2
# At 650, m_art.y_out = 6
# At 700, m_art.y_out = 8
# At 750, m_art.y_out = 5
# At 900, m_art.y_out = 1
# At 950, m_art.y_out = 4
# At 1000, m_art.y_out = 0
```

层次化设计举例

 


4 位行波进位计数器

由下降沿触发的T触发器构成


◆ T触发器

• 由D触发器和反相器构成


 


reset	q_n	q_{n+1}
1	1	0
1	0	0
0	0	1
0	1	0

T触发器的真正表

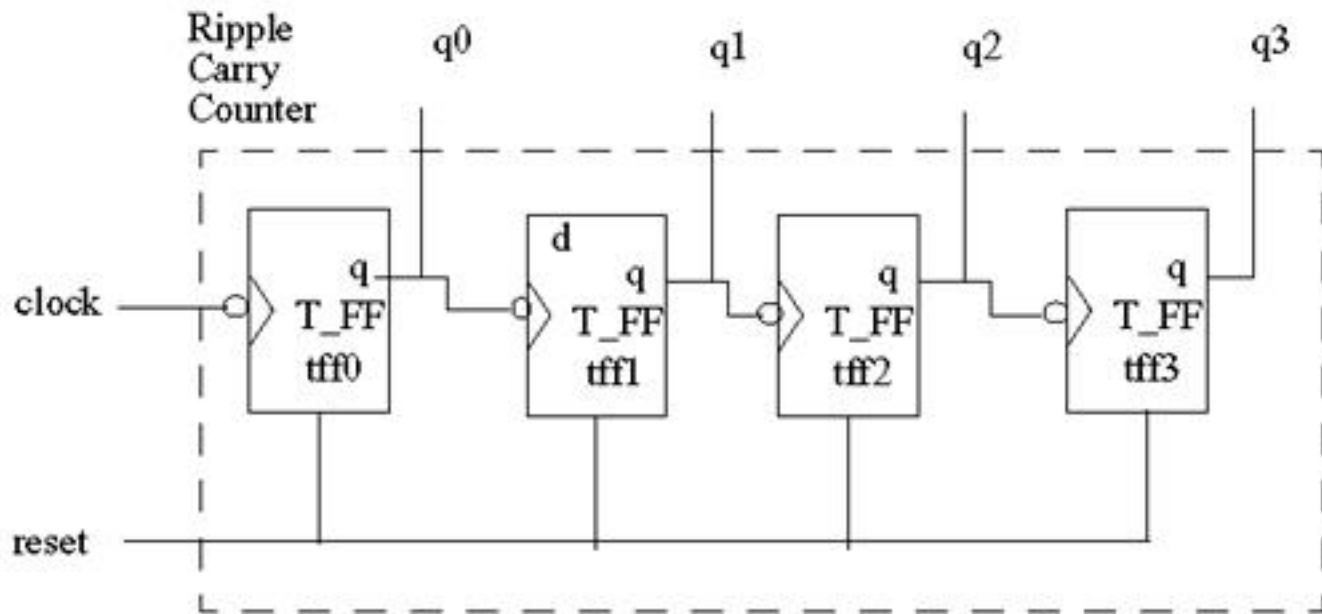

4 位行波进位计数器的设计层次

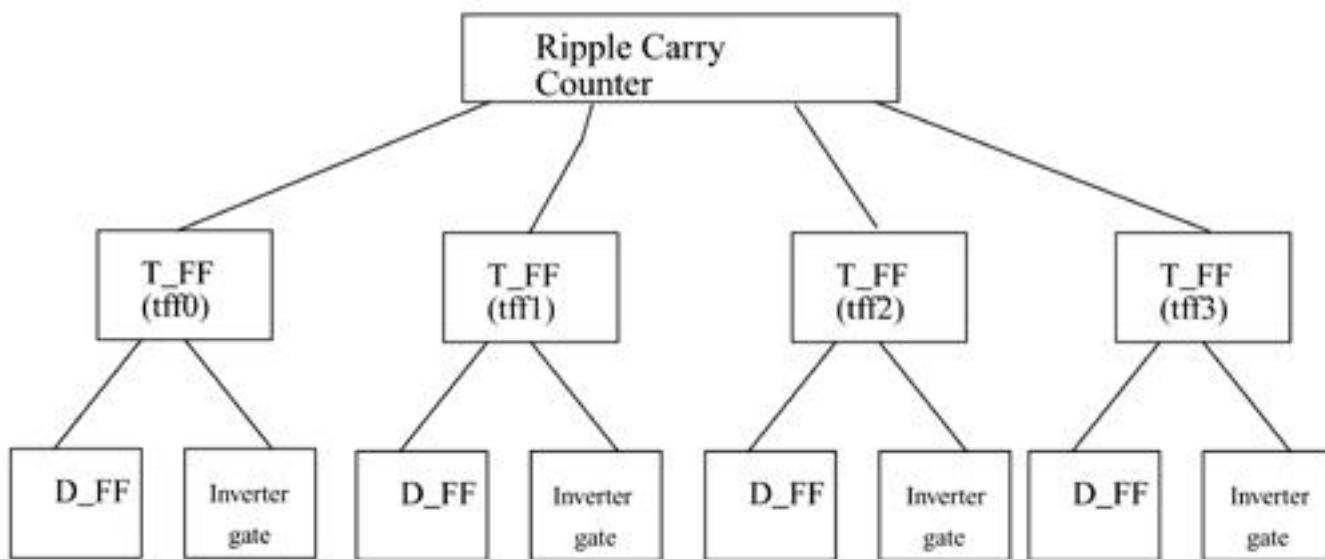 


□ 自顶向下

- 行波进位计数器（功能）→T触发器→D触发器和反相器（非门）

□ 自底向上

- D触发器和反相器（非门）→T触发器→行波进位计数器（功能）

使用Verilog HDL 分层建模（设计）（1）

 

- ❑ 自顶向下设计
- ❑ 4 位行波进位计数器顶层模块

```
`include "T_FF.v"


// 定义行波进位计数器模块 ( the top-level module )
// 模块名: ripple_carry_counter
module ripple_carry_counter(q, clk, reset);

    output [3:0] q;      // 输入/输出端口的信号或向量声明
    input  clk, reset;   // 输入/输出端口的信号或向量声明

    // 创建 4 个T触发器实例, 每个T触发器实例有其唯一的实例名
    T_FF tff0(q[0],clk,  reset);
    T_FF tff1(q[1],q[0], reset);
    T_FF tff2(q[2],q[1], reset);
    T_FF tff3(q[3],q[2], reset);

endmodule
```


使用Verilog HDL 分层建模（设计）（2）

 

□ T触发器

```
`include "D_FF.v"

// 定义T触发器模块
// 模块名: T_FF
module T_FF(q, clk, reset);

// 输入/输出端口的信号或向量声明
output q;
input clk, reset;

// 声明线网变量
wire d;

// 创建D触发器(D_FF)模块实例
D_FF dff0(q, d, clk, reset);

// 非门(not), 使用Verilog内置原语(primitive)
not n1(d, q);

endmodule
```

使用Verilog HDL 分层建模（设计）（3）



□ D 触发器


```
// 定义具有同步复位的D触发器(D Flipflop)模块
// 模块名: D_FF
// module D_FF with synchronous reset
module D_FF(q, d, clk, reset);

    output q;
    input d, clk, reset;
    reg q;

    // Synchronous reset
    always @(posedge reset or negedge clk)
        if (reset)
            q <= 1'b0;
        else
            q <= d;

endmodule
```

对设计结果进行仿真

 

□ 仿真测试

- 在设计过程中，每一层设计完成后，都进行仿真
- 以便在系统设计的早期发现问题



□ 测试台（Testbench）

- 对设计进行仿真测试的（Verilog）HDL模块
- 测试模块和功能设计模块应当分开描述（设计）
- 对一个功能模块可以设计多个测试台模块进行仿真

仿真测试模块的设计

□ Testbench 的设计模式

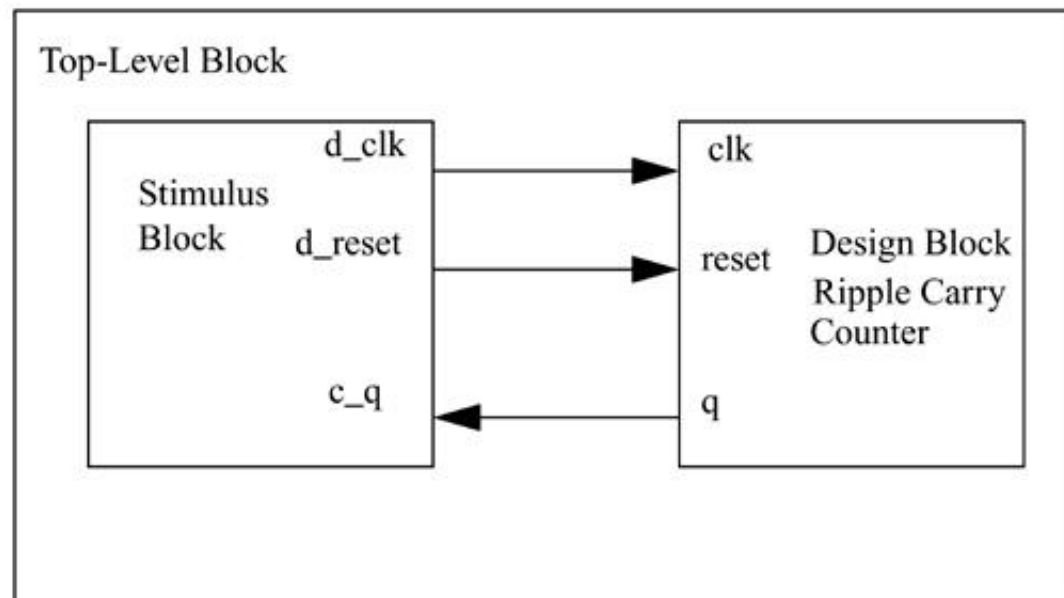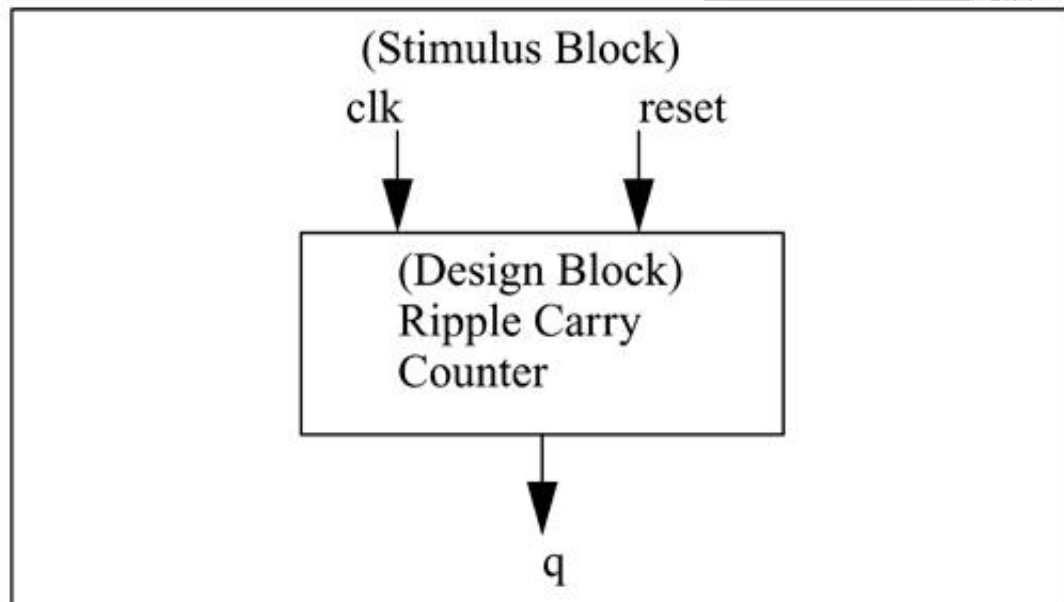- 在产生激励信号的模块中调用（引用实例）
- 设计一个顶层模块（top_level），在其中调用设计模块和激励信号模块



测试台设计

□ 例

- 用于仿真测试4位行波进位计数器
- 在产生激励信号的模块中调用（引用实例

```
module testbench;

reg clk;
reg reset;
wire[3:0] q;

// 创建一个行波进位计数器模块实例
ripple_carry_counter r1(q, clk, reset);

// 创建一个周期为 10 个时间单位的时钟信号
initial
    clk = 1'b0;          //set clk to 0
always
    #5 clk = ~clk;       //toggle clk every 5 time units


// Control the reset signal that drives the design block
// reset is asserted from 0 to 20 and from 200 to 220.
initial
begin
    reset = 1'b1;
    #15 reset = 1'b0;
    #180 reset = 1'b1;
    #10 reset = 1'b0;
    #20 $finish;          //terminate the simulation
end

// Monitor the outputs
initial
    $monitor($time, " Output q = %d", q);

endmodule
```

Signal	Value	Waveform
clk	0	
reset	0	
q	0010	
[3]	St0	
[2]	St0	
[1]	St1	
[0]	St0	

仿真验证设计（2）

 


测试输出结果

run 300ns


```
0 Output q = 0
20 Output q = 1
30 Output q = 2
40 Output q = 3
50 Output q = 4
60 Output q = 5
70 Output q = 6
80 Output q = 7
90 Output q = 8
100 Output q = 9
110 Output q = 10
120 Output q = 11
130 Output q = 12
140 Output q = 13
150 Output q = 14
160 Output q = 15
170 Output q = 0
180 Output q = 1
190 Output q = 2
195 Output q = 0
210 Output q = 1
220 Output q = 2
```

设计综合 (1)

 

综合工具

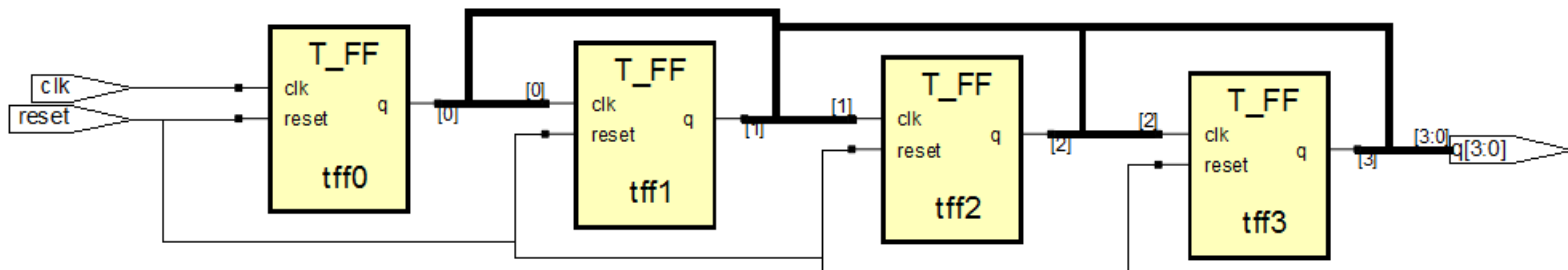■ Synplify Pro E-2011.03-SP2 , 下图: RTL级电路图




```
`include "T_FF.v"

// 定义行波进位计数器模块 ( the top-level module )
// 模块名: ripple_carry_counter
module ripple_carry_counter(q, clk, reset);

output [3:0] q;    // 输入/输出端口的信号或向量声明
input clk, reset;  // 输入/输出端口的信号或向量声明

// 创建 4 个T触发器实例, 每个T触发器实例有其唯一的实例名
T_FF tff0(q[0],clk, reset);
T_FF tff1(q[1],q[0], reset);
T_FF tff2(q[2],q[1], reset);
T_FF tff3(q[3],q[2], reset);



endmodule
```

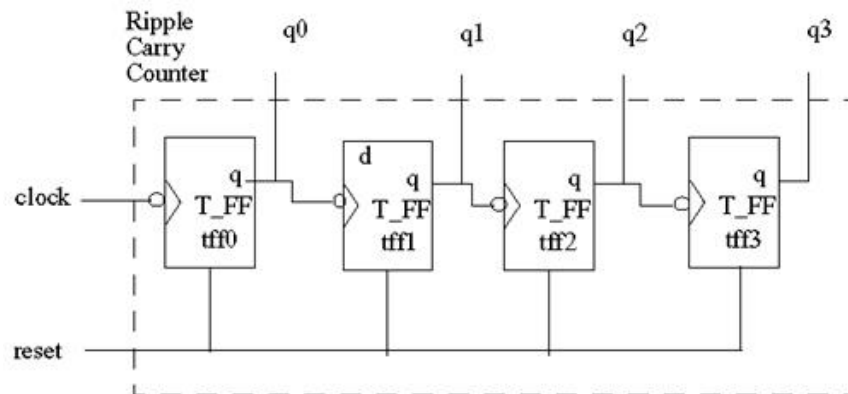


设计综合 (2)

综合工具

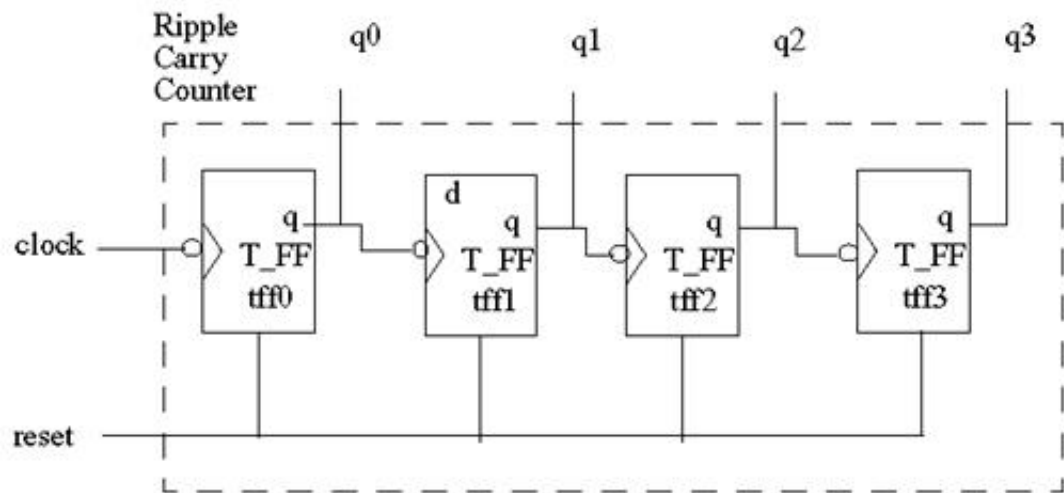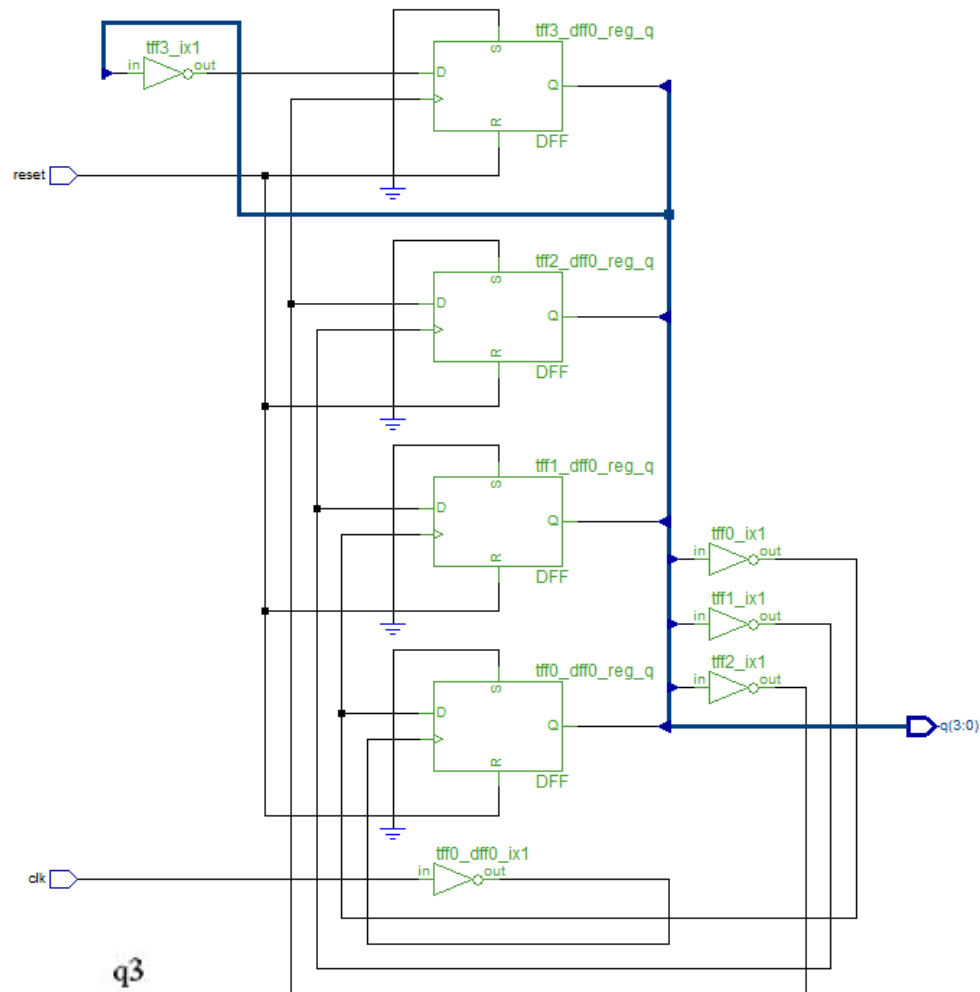- Precision_Synthesis RTL Plus 2012a.10
- 右图：RTL级电路图



HDL设计方法

 

□ 数字系统行为描述

- 在HDL语言中的行为描述通常分为两类——算法和数据流
- 算法 —— 用过程或程序描述数字系统（电路）的行为
 - ◆ 不包含任何特定的物理实现，定义 I/O 响应及所需的处理的过程
 - ◆ 可用于验证所设计的数字系统是否执行正确的功能
 - 不考虑具体实现
- 数据流描述 —— 说明数据如何在寄存器间移动

□ 数字系统结构描述

- 用基本单元（primitive）或低层模块（component，元件）的连接来描述系统


```
`include "T_FF.v"

// 定义行波进位计数器模块 ( the top-level module )
// 模块名: ripple_carry_counter
module ripple_carry_counter(q, clk, reset);


    output [3:0] q;    // 输入/输出端口的信号或向量声明
    input  clk, reset; // 输入/输出端口的信号或向量声明

    // 创建 4 个T触发器实例，每个T触发器实例有其唯一的实例名
    T_FF tff0(q[0], clk, reset);
    T_FF tff1(q[1], q[0], reset);
    T_FF tff2(q[2], q[1], reset);
    T_FF tff3(q[3], q[2], reset);

endmodule
```

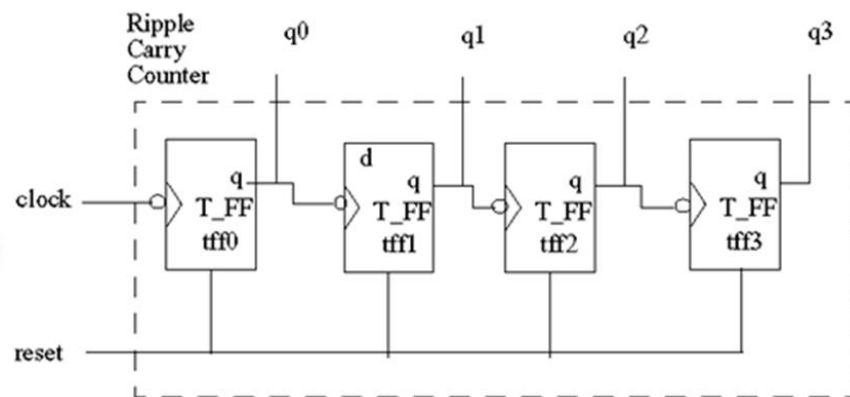

并发执行/顺序执行（1）

 




❑ 数字系统包括

❑ 同步过程


- ◆ 上电后，各个子电路模块从 0 时刻起，同时开始进入工作状态

❑ 顺序过程——时序电路

- ◆ 对于记忆单元，满足某种条件，状态才能变化

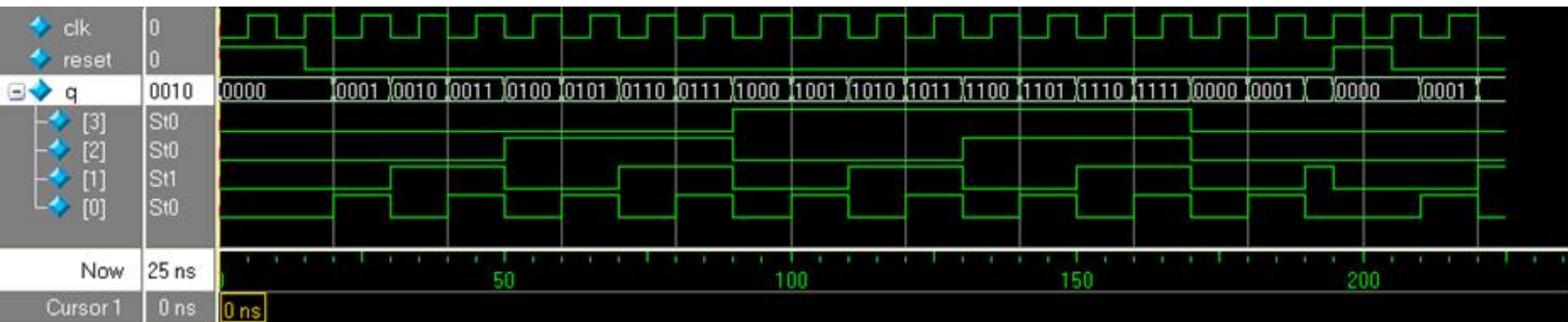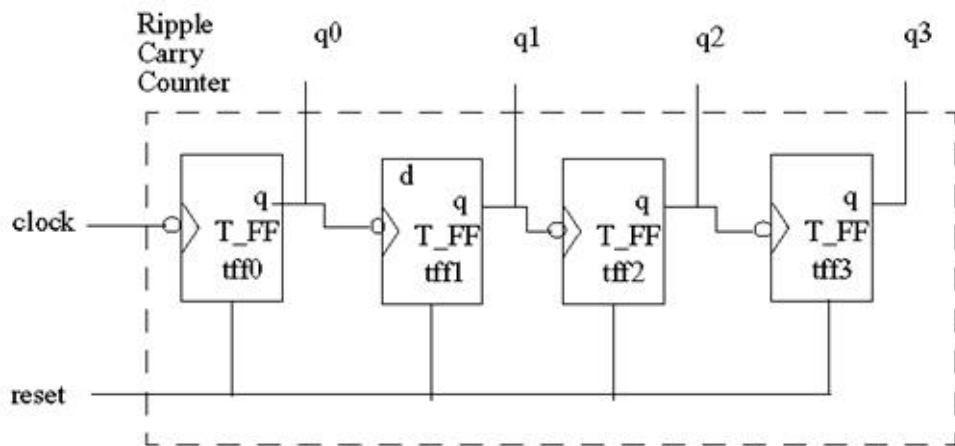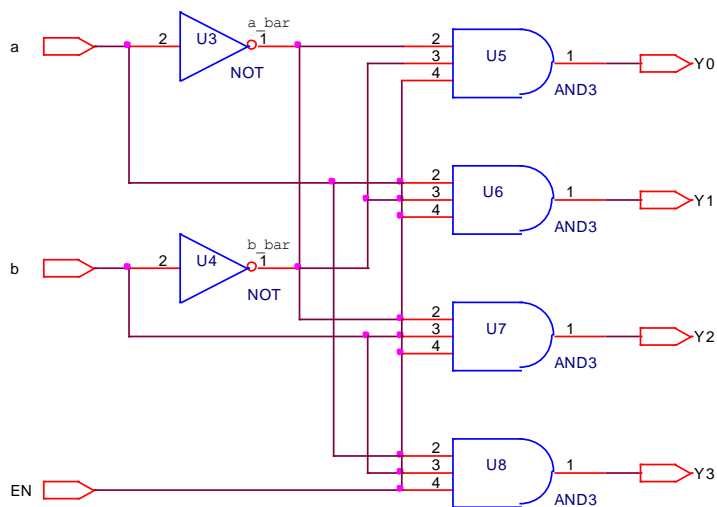

并发执行/顺序执行（2）

 

- ❑ 并发执行的语句描述电路的同步
- ❑ 在Verilog 模块中的并发执行语句

- ❑ 连续赋值语句：assign
- ❑ 过程语句：initial、always
- ❑ 门原语、实例引用语句

- ❑ 并发执行的语句的执行顺序与其在模块中的位置无关


- ❑ 例、逻辑功能定义

```
1 // wire py;
2 assign py = a or b;
3
4 nand #2 u1( y, a, b);
5
6 // reg q;
7 always @( posedge clk or posedge clr )
8 begin
9     if ( !clr )
10         q <= 0;
11     else if ( en )
12         q <= d;
13 end
```

- ❑ 模块中使用 3 个并发语句

- ❑ —— 混合设计描述方式
- ❑ assign
 - ◆ 数据流描述方式
 - ◆ 通常描述组合逻辑电路
- ❑ 门实例
 - ◆ 实例名称为：u1，输出延时为 2 个时间单位
- ❑ always
 - ◆ 行为描述方式
 - ◆ 描述时序逻辑电路/组合逻辑电路
 - ◆ 这里：
 - 描述了一个带有异步清除端 clr 的 D 触发器

并发执行/顺序执行（3）

 

□ 过程语句定义一个过程块，描述数字电路的逻辑功能


- 过程块中的语句是顺序执行语句
- 描述数字系统中状态变化（或事件传递）顺序

```
`timescale 1ns/100ps
```

```
module latch (input d, c, output reg q, q_b );  
    always @( c or d )  
        if ( c ) begin  
            q <= #4 d;  
            q_b <= #3 ~d;  
        end  
endmodule
```

```
module dff( output reg q,  
            input clk, reset, d );  
    always @( posedge clk ) begin  
        if ( reset ) q <= 1'b0;  
        else q <= d;  
    end  
endmodule
```

使用Verilog设计数字电路

 

□ 4 种描述方式

□ 数据流方式（Dataflow）

- ◆ 使用连续赋值语句：assign

□ 行为和算法（Behavioral or algorithmic）方式

- ◆ 使用过程语句（procedure statement）

- initial —— 只能用于建模与仿真
- always —— 用于行为方式描述设计、建模和仿真

□ 结构（Structural）方式


□ 混合设计描述方式

- ◆ —— 上述描述方式的组合

□ 描述电路的并发执行/顺序执行

□ 描述数字电路信号传递和处理的物理过程

数据流描述方式

 

❑ 基本方法是使用连续赋值语句

❑ 语法

❑ `assign [delay] LHS_net = RHS_expression`

❑ 右边表达式的值被赋给一个线网（wire）变量


❑ 语义

❑ 右边表达式中操作数无论何时变化，表达式都重新计算，并在指定延时后，将计算出的变化值赋给左边的线网变量

❑ 例、2 位比较器

```
1 module comparator_2b (equal, a, b);  
2  
3     input  [1:0] a, b;  
4     output equal;  
5  
6     assign equal = (a == b) ? 1 : 0;  
7  
8 endmodule
```


数据流描述——简单例子

 

- ❑ 例1、半加器（half adder）电路模块
- ❑ 逻辑表达式

$$sum = x \oplus y$$


$$carry = x \bullet y$$

 

```
1 module half_adder( sum, carry, a, b);
2
3     input a, b;
4     output sum, carry;
5
6     assign #2 sum = a ^ b;
7     assign #5 carry = a & b;
8
9 endmodule
```

- 1、模块有4个端口（port），两个输入端口：a、b；两个输出端口：sum、carry
- 2、没有定义端口的位数，则，隐含所有端口都是1位（bit）
- 3、没有说明各个端口的数据类型，则，隐含4个端口都是线网（wire）数据类型
- 4、使用两条连续赋值语句（assign）语句，描述半加器的数据流（data flow）行为
- 5、连续赋值语句是并发（concurrently）执行的，它们在模块中出现的顺序无关紧要
- 6、每条连续赋值语句的执行顺序依赖于发生在变量a和b上的事件

延时

 


❑ Verilog HDL 模型中的所有延时都根据时间单位定义

- ❑ 延时定义了右边操作数变化与赋值给左边表达式之间的持续时间
 - ◆ 由于需要经过一定的延时，门电路的值（逻辑状态）才能发生变化
- ❑ 如没有定义持续时间，缺省值为 0

❑ 例、

 - ❑ `assign #2 sum = a ^ b;`
- ❑ 这里，#2 是指 2 个时间单位



❑ 利用编译指令定义时间单位的对应的物理时间

❑ 例、

- ❑ ``timescale 1ns/100 ps`
- ❑ 定义延时单位为 1 ns(10⁻⁹s)，精度为 100(10⁻¹²s) ps
- ❑ #2: 表示 2ns
- ❑ # 2.24: 表示 2.2 ns，延时的精度为 100 ps

❑ 缺省时间单位

- ❑ 没有使用编译指令定义时间单位时，仿真器会指定一个缺省时间单位

❑ IEEE Verilog 标准中没有指定缺省时间单位

时间单位和精度



□ 例、编译指令定义延时单位和延时精度

- ``timescale 1ns/100 ps`

- 此时：

- ◆ 延时值 —— # 5.22 → 5.2 ns

- ◆ 延时值 —— # 6.17 → 6.2 ns

- ``timescale 1ns/1ns`

- 此时：

- ◆ # 36.2 → 36ns


- ◆ # 51.6 → 52ns

□ ``timescale` 指令影响后面所有模块中的延时值


- 直至遇到另一个 ``timescale` 指令或 ``resetall` 指令

□ 当设计中多个模块带有自身的 ``timescale` 时


- 仿真器选择最小延时精度，并且所有延时精度转换为最小延时精度

 


例2、2-4 译码器电路模块

 


真值表和电路原理图

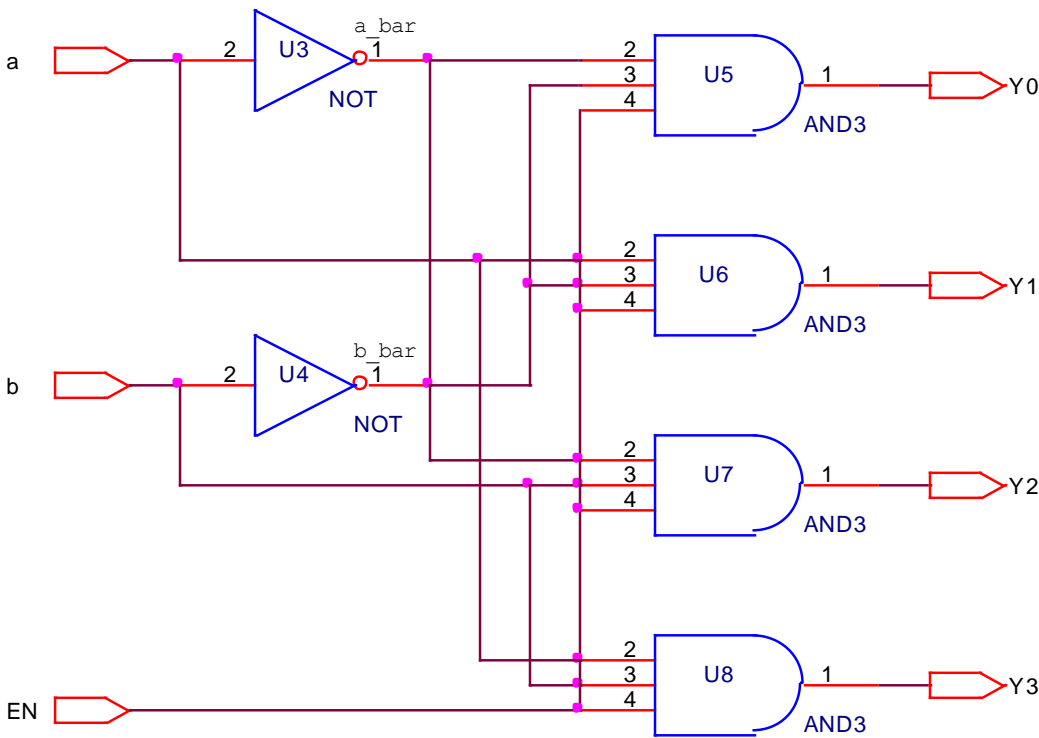

输入			输出			
EN	b	a	Y3	Y2	Y1	Y0
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

 

例2、2-4 译码器 Verilog 模块

 

```
`timescale 1ns /100ps
module decoder_2x4( output [3:0] y,
                  input a, b, en );
    wire a_bar, b_bar;

    assign #1 a_bar = ~a,
           #1 b_bar = ~b,
           #2 y[0]  = a_bar & b_bar & en,
           #2 y[1]  = a  & b_bar & en,
           #2 y[2]  = a_bar & b  & en,
           #2 y[3]  = a  & b  & en;
endmodule
```

输入			输出			
EN	b	a	Y3	Y2	Y1	Y0
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

编译指令


- 将模块中的时间单位定义为1ns，精度 100ps

端口

- 模块有 3 个输入，1个 4 位宽度输出

定义了 2 个线网变量

6 个连续赋值语句

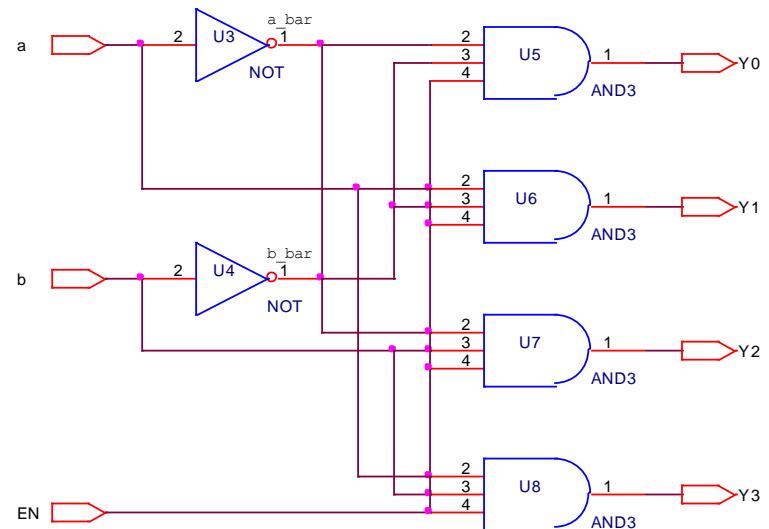

2-4 译码器电路模块中连续赋值语句的执行




连续赋值语句

- 并发执行，执行顺序与它们在模块中出现的顺序无关
- 执行顺序依赖于语句中的变量上发生的事件


```
`timescale 1ns /100ps
module decoder_2x4( output [3:0] y,
                  input a, b, en );
    wire a_bar, b_bar;

    assign #1 a_bar = ~a,
           #1 b_bar = ~b,
           #2 y[0]  = a_bar & b_bar & en,
           #2 y[1]  = a & b_bar & en,
           #2 y[2]  = a_bar & b & en,
           #2 y[3]  = a & b & en;

endmodule
```

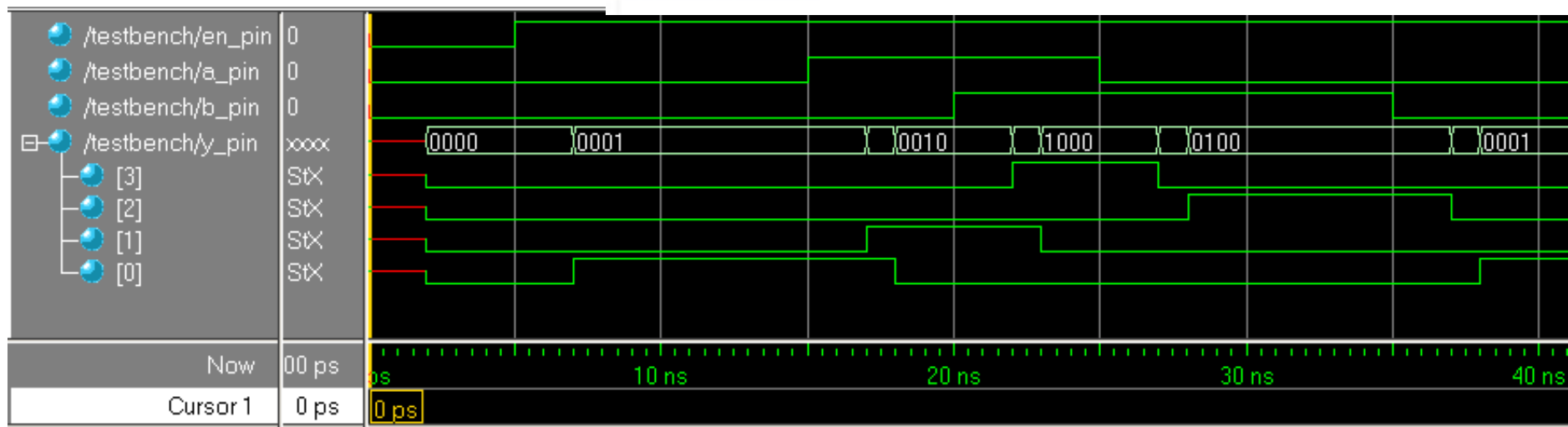

行为描述方式

 

□ 使用过程语句描述

1. initial 语句

- 此语句只执行一次


2. always 语句

- 此语句总是循环执行

□ 要点

- 只有寄存器类型变量能够在这两种语句中被赋值
- 寄存器类型变量在被赋新值之前保持原有值不变
- 所有 initial 和 always 语句在 0 时刻并发执行


initial 语句

 

 
例4、

- initial 语句包含一个顺序过程
begin
...
end
- 顺序过程从 0 ns 开始执行
 1. 50ns 后, $y = 1$
 2. 再过 30ns 后, $x = 1$
 3. 再过 60ns 后, $y = 0$
 4. 再过 20ns 后, $x = 0$
- 顺序过程中所有语句执行完后,
initial 语句永远挂起
- 此模块产生如下波形

```
1 `timescale 10ns / 100ps
2
3 module test ( y, x );
4
5     output x, y;
6     reg    x, y;
7
8     initial
9         begin
10
11             y = 0;
12             x = 0;
13             y = #5 1;
14             x = #3 1;
15             y = #6 0;
16             x = #2 0;
17         end
18 endmodule
```




例、行为描述

 


❑ 二选一多路器(two-channel multiplexer)

 - ❑ 只要信号 a 或 b 或 sel 发生变化，输出就发生变化
- ❑ 如果 sel 为 0 则选择a 输出，否则选择 b 输出
- ❑ 特点
 - ◆ 在行为级模型中，逻辑功能描述采用高级语言结构
 - ◆ 如 while、if 、 case 等




```
module mux_2x1 ( output reg y_out,  
                 input sel, a, b );  
    always @ (*) begin  
        if ( !sel ) y_out = a;  
        else y_out = b;  
    end  
endmodule
```


例、二选一多路器

 

□ 行为描述 —— 算法描述

 


```
module mux_2x1 ( output reg y_out,  
                 input sel, a, b );  
    always @ (*) begin  
        if ( !sel ) y_out = a;  
        else y_out = b;  
    end  
endmodule
```

<i>sel</i>	<i>y_out</i>
0	a
1	b

- 模块 mux_2x1 有 3 个输入和 1 个输出
- 由于 y_out 要在 always 中被赋值，所以说明成 reg 类型
 - ◆ reg: 是寄存器类型的一种
- 在 always 语句中，紧跟 @ 后的表达式是事件控制
- 事件控制意味着：
只要 a、b、sel 中任一个的值发生变化，always 中的顺序过程语句就执行

Verilog 的结构化描述形式

 


□ 结构描述 (structural description) 使用

- ① 内置门原语 (门级)
- ② 开关级原语 (晶体管级)
- ③ 用户定义原语UDP (门级)
- ④ 模块实例 (创建层次结构)

□ 使用线网互相连接


□ 例、二选一多路器的结构描述

□ 使用内置原语

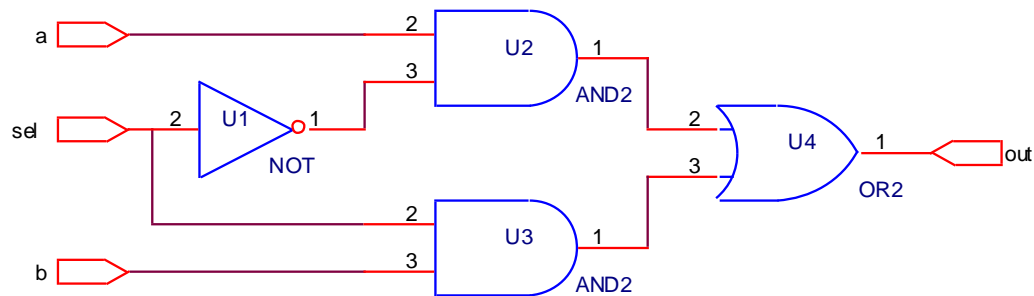

```
1 module mux_2x1 (y_out, a, b, sel);
2     input  a, b, sel;
3     output y_sel;
4
5     not    u1(n_sel, sel);           // not  内置门级原语
6     and    #1 u2(a_sel, a);          // and  内置门级原语
7     and    #1 u3(b_sel, b);
8     or     #2 u4(y_out, a_sel, b_sel); // or   内置门级原语
9
10 endmodule
```


例6、全加器（full adder）的结构描述

 

1位全加器逻辑表达式和电路原理图

$$sum = x \oplus y \oplus cin$$

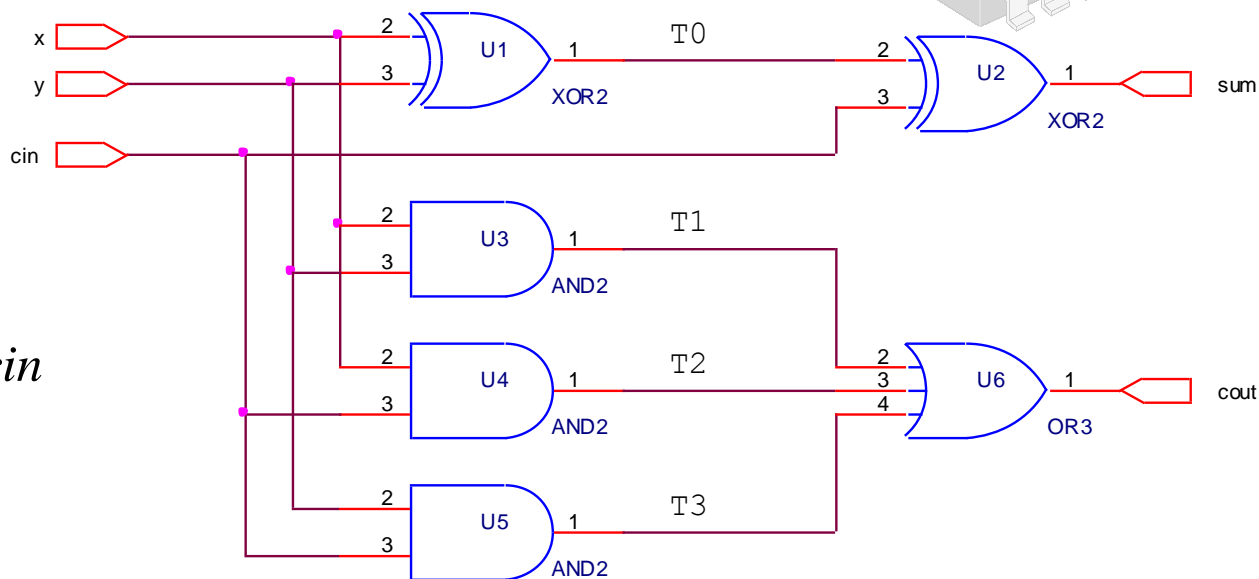
$$cout = x \cdot y + x \cdot cin + y \cdot cin$$




```
1 module full_adder ( cout, sum, x, y, cin );
2     input  x, y, cin;
3     output cout, sum;
4     wire t0, t1, t2, t3;
5
6     xor    u1( t0, x, y),
7           u2( sum, t0, cin);
8     and    u3(t1, x, y),
9           u4(t2, x, cin),
10          u5(t3, y, cin);
11     or     u6(cout, t1, t2, t3);
12
13 endmodule
```

- 模块包含内置门：xor, and, or 的实例语句
- 门实例通过线网变量 t0, t1, t2, t3 相连接
- 门实例可以任意顺序出现
- 在门实例中：第 1 个是输出，其余是输入

例7、4位全加器的结构描述

 


- ❑ 可以用 4 个 1 位全加器模块描述
- ❑ 4 位全加器结构框图

 


```
1
2 module fulladder4b (fsum, cout4, fa, fb, cin0);
3
4     parameter SIZE = 4;
5
6     input [SIZE - 1: 0] fa, fb;
7
8     output [SIZE - 1: 0] fsum;
9
10    input cin0;
11
12    output cout4;
13
14    wire [SIZE - 1: 1] c;
15
16    full_adder
17
18        fa0( .cout(c[1]), .sum(fsum[0]), .x(fa[0]), .y(fb[0]), .cin(cin0) ),
19        fa1( .cout(c[2]), .sum(fsum[1]), .x(fa[1]), .y(fb[1]), .cin(c[1]) ),
20        fa2( .cout(c[3]), .sum(fsum[2]), .x(fa[2]), .y(fb[2]), .cin(c[2]) ),
21        fa3( .cout(cout4), .sum(fsum[3]), .x(fa[3]), .y(fb[3]), .cin(c[3]) ),
22
23 endmodule
24
```

混合设计描述方式

 


- ❑ 在 Verilog 模块设计中，行为描述和结构描述可以自由混合
- ❑ 一个模块描述可以包含
 - ❑ initial 语句
 - ❑ always 语句
 - ❑ 连续幅值语句
 - ❑ 实例化的门
 - ❑ 实例化的（子）模块语句
- ❑ 来自 initial 和 always 的值能够驱动门
 - ❑ 只有寄存器类型的数据可以在这两种语句中被幅值
- ❑ 来自门或连续幅值语句的值能够用于触发 initial 和 always 语句
 - ❑ 连续幅值语句只能驱动线网


例8、1 位全加器的混合描述

 

```
module fadder_1b ( output reg cout,  
                  output sum,  
                  input a, b, cin );  
  
    reg t1, t2, t3;  
    wire t0;  
  
    xor x1( t0, a, b); // 门原语  
  
    // 过程语句块  
    always @( a or b or cin ) begin  
        t1 = a & b;  
        t2 = a & cin;  
        t3 = b & cin;  
        cout = t1 | t2 | t3;  
    end  
  
    // 连续赋值语句  
    assign sum = t0 ^ cin;  
endmodule
```

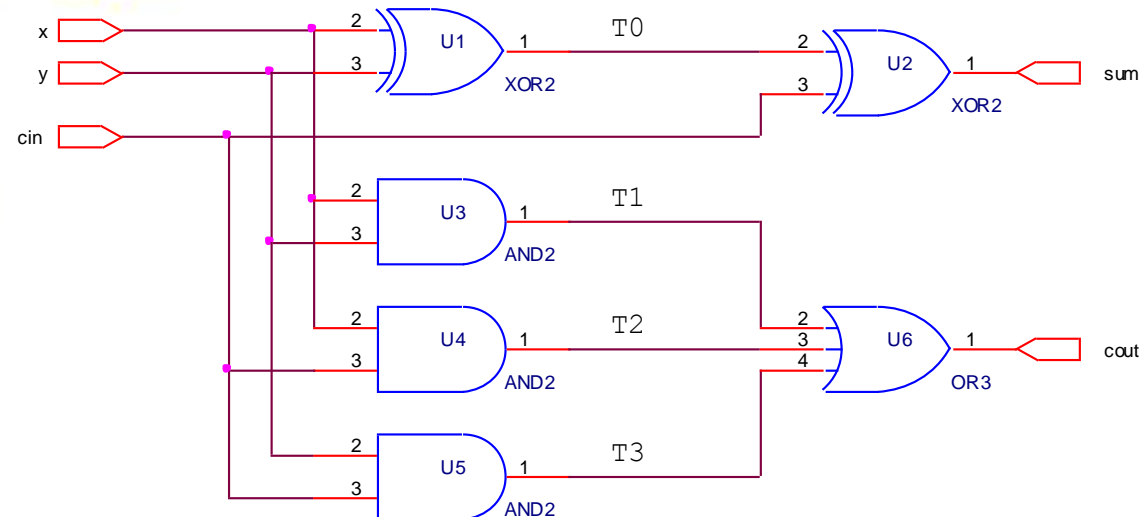


Verilog 模块的仿真

 

- ❑ 可以使用 Verilog 描述用于模块测试的信号
- ❑ 对激励和控制进行验证
 - ❑ 使用初始化语句产生
- ❑ 建立测试平台（ testbench ）
 - ❑ 设计一个描述测试信号的变化和测试过程的模块
- ❑ 利用测试平台对被测电路模块进行动态的、全面的测试

例、建立1 位全加器的测试平台（ testbench ）


 


□ 测试模块的设计


```
1 `timescale 1 ns / 100 ps
2
3 `include "fa_1b.v"
4
5 module testbench;
6
7     reg pa, pb, pcin;
8     wire pcout, psum;
9
10    reg [2 : 0] pval;
11
12    fa_1b m_fa( .cout(pcout), .sum(psum), .x(pa), .y(pb), .cin(pcin) );
13
14    initial
15    begin
16        for ( pval = 0; pval < 8; pval = pval + 1 )
17        begin
18            { pcin, pb, pa } = pval;
19
20            #5 $display ( "pa, pb, pcin = %b%b%b", pa, pb, pcin,
21                " --- pcout, psum = %b%b", pcout, psum );
22        end
23    end
24 endmodule
```

```
1 module fa_1b ( cout, sum, x, y, cin );
2
3     input  x, y, cin;
4     output cout, sum;
5
6     assign {cout, sum } = x + y + cin;
7
8 endmodule
```



1 位全加器的测试结果

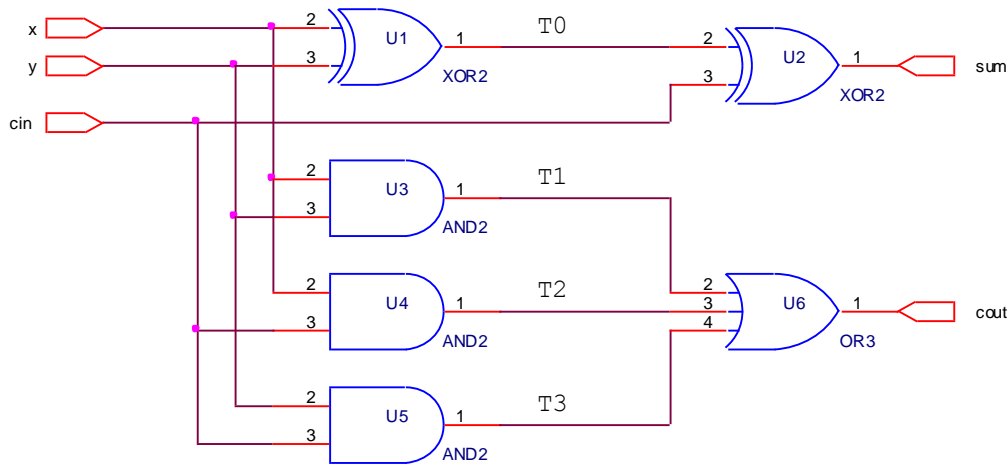 

  pa, pb, pcin = 000 --- pcout, psum = 00
pa, pb, pcin = 100 --- pcout, psum = 01
pa, pb, pcin = 010 --- pcout, psum = 01
pa, pb, pcin = 110 --- pcout, psum = 10
pa, pb, pcin = 001 --- pcout, psum = 01
pa, pb, pcin = 101 --- pcout, psum = 10
pa, pb, pcin = 011 --- pcout, psum = 10
pa, pb, pcin = 111 --- pcout, psum = 11



例、二选一多路器的测试





□ 建立二选一多路器的测试平台

```
1 `timescale 1 ns/100 ps
2
3 `include "mux_2m1.v"
4
5 module testbench;
6     reg pa, pb, psel;
7     wire py;
8
9     reg [2 : 0] pval;
10
11     initial
12     begin
13         for ( pval = 0; pval < 8; pval = pval + 1 )
14         begin
15             { psel, pb, pa } = pval;
16
17             #5 $display ( "psel, pb, pa = %b%b%b", psel, pb, pa,
18                         " --- py = %b", py );
19         end
20     end
21
22     mux_2m1  m_mux( .y_out(py), .a(pa), .b(pb), .sel( psel));
23 endmodule
```

```
1 module mux_2m1 (y_out, a, b, sel);
2     input  a, b, sel;
3     output y_out;
4
5     reg  y_out;
6
7     always @ ( sel or a or b)
8         if ( !sel )
9             y_out = a;
10        else
11            y_out = b;
12
13 endmodule
```

二选一多路器的测试结果

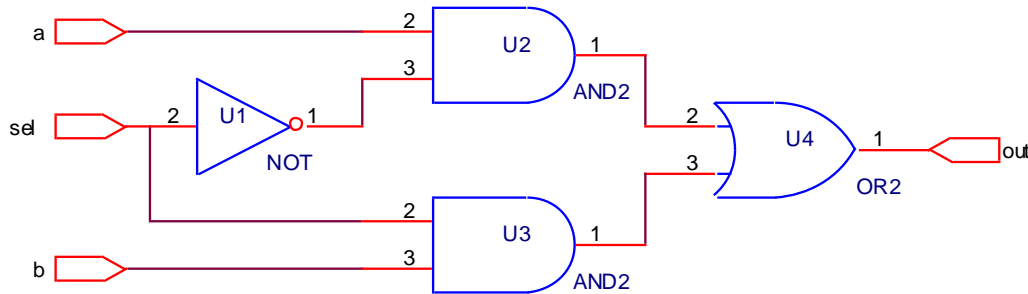 

psel, pb, pa = 000 --- py = 0

psel, pb, pa = 001 --- py = 1

psel, pb, pa = 010 --- py = 0


psel, pb, pa = 011 --- py = 1

psel, pb, pa = 100 --- py = 0


psel, pb, pa = 101 --- py = 0

psel, pb, pa = 110 --- py = 1

psel, pb, pa = 111 --- py = 1

 

小结

 

- ❑ 模块定义
- ❑ 端口
- ❑ 模块引用
- ❑ 层次命名
- ❑ 使用Verilog进行数字电路设计