


## 第 8 章

---

# 用户定义原语(UDP)


# 内容

---

 

- ❑ UDP基础
- ❑ 组合逻辑的UDP
- ❑ 时序逻辑的UDP
- ❑ UDP表中的缩写符号
- ❑ UDP设计指南

# Verilog 原语

 

## Verilog 提供的内置原语

### 门原语

◆ **and**、**nand**、**or**、**nor**、**xor**、**xnor**


### 缓冲器/非门

◆ **buf**（缓冲器），**not**（非门）


### 三态门

◆ **bufif1**，**bufif0**，**notif1**，**notif0**


## 内置原语可以综合

 


and

 


nand

 


or

 


nor

 


xor

 


xnor

 


buf

 


not

 


bufif1

 

notif1

 


bufif0

 


notif0

# 用户定义原语（UDP）基础

 

- ❑ Verilog 允许用户定义自己的原语
- ❑ UDP —— User-Defined Primitives
- ❑ UDP的类型有两种
  - ❑ 表示组合逻辑的UDP
    - ◆ 输出由输入信号的组合逻辑确定
  - ❑ 表示时序逻辑的UDP
    - ◆ 输出由当前输入信号和内部状态确定
  - ❑ UDP**不能综合**，只可用于仿真

# UDP定义的组成

 

```
// UDP 名（标识符）和端口列表
```

```
primitive <udp_name> ( <输出端口名>, // 只许一个输出端口  
                        <输入端口名> );
```

```
// 端口声明
```

```
output <输出端口名>;
```

```
input <输入端口名>;
```

```
reg <输出端口名>; // 可选，只用于表示时序逻辑的 UDP
```

```
// UDP 初始化，可选，只用于表示时序逻辑的 UDP
```

```
initial <输出端口名> = <初始值>;
```

```
// UDP 状态表
```

```
table
```

```
    <表项>
```

```
endtable
```

```
// UDP 定义结束
```

```
endprimitive
```

## □ 主要定义规则

- 只有一个1 bit 输出端，端口列表中的第一个
- 如果定义的是表示时序逻辑的原语，输出端口必须声明为 **reg** 类型
- 使用 **input** 声明输入端口，不支持 **inout** 端口
- 时序逻辑 UDP 的输出可以用 **initial** 初始化
- 状态表中可包含的值为 0、1 和 x，不能有 z
- UDP 与模块同级

# 组合逻辑的UDP



## □ 状态表中每一行的语法

<input1> <input2> ..... <inputN> : <output>;

## □ 例、自定义与门 —— udp\_and

```
primitive udp_and(out, a, b);
```

```
output out; // 组合逻辑的输出端不能声明成 reg 类型
```

```
input a, b; // 输入端口声明
```

```
// 定义状态表
```

```
table
```


```
    // a    b    :    out;
      0     0    :    0;
      0     1    :    0;
      1     0    :    0;
      1     1    :    1;
```

```
endtable
```

```
endprimitive
```

所有输入组合必须在状态表中列出，否则，在状态表中找不到对应输入的项，产生输出为 x

# 例、列出所有输入组合（1）

 

- ❑ 状态表中必须列出所有可能的输入组合
- ❑ 如果在状态表中找不到对应输入的项，产生输出为 x

```
primitive udp_and(out, a, b);
```

```
output out; // 组合逻辑的输出端不能声明成 reg 类型
```

```
input a, b; // 输入端口声明
```

```
// 定义状态表
```

```
table
```

```
    // a    b    :    out;
```

```
    0    0    :    0;
```

```
    0    1    :    0;
```

```
    1    0    :    0;
```


```
    1    1    :    1;
```

```
endtable
```

```
endprimitive
```

& 与	0	1	x	z
0	0	0	0	0
1	0	1	x	x
x	0	x	x	x
z	0	x	x	x

## 例、列出所有输入组合（2）

 

- ❑ 状态表中必须列出所有可能的输入组合
- ❑ 如果在状态表中找不到对应输入的项，产生输出为 x

```
primitive udp_or(out, a, b);
```

```
output out;
```

```
input a, b;
```

```
table
```

```
    //  a    b    :    out;
```

```
      0    0    :    0;
```

```
      0    1    :    1;
```

```
      1    0    :    1;
```

```
      1    1    :    1;
```

```
      x    1    :    1;
```

```
      1    x    :    1;
```


```
endtable
```

```
endprimitive
```

或	0	1	x	z
0	0	1	x	x
1	1	1	1	1
x	x	1	x	x
z	x	1	x	x



# 无关项的缩写表示

 

## □ 无关项

- 不影响输出值的输入项

## □ 无关项可用符号 “?” 表示

- ? —— 自动展开为 0、1或 x

## □ 例

```
primitive udp_or(out, a, b);
```

```
output out;
```

```
input a, b;
```

```
table
```


```
  // a   b   :   out
    0   0   :   0;
    1   ?   :   1; // ? 展开为 0, 1, x
    ?   1   :   1; // ? 展开为 0, 1, x
    0   x   :   x;
    x   0   :   x;
```

```
endtable
```

```
endprimitive
```

或	0	1	x	z
0	0	1	x	x
1	1	1	1	1
x	x	1	x	x
z	x	1	x	x

# 例、所有可能的输入组合 (3)

 

## □ 2选1多路选择器

```
primitive mux2x1_udp(output f, input s, I0, I1 );
```

```
// 定义 UDP 状态表
```

```
table
```

```
// input are in the same order as the input list
```

```
// s    I0    I1    :    f    // 标识符用于增加可读性
```

```
0    0    ?    :    0;
```

```
0    1    ?    :    1;
```

```
1    ?    0    :    0;
```

```
1    ?    1    :    1;
```

```
?    0    0    :    0;
```

```
?    1    1    :    1;
```

```
endtable
```


```
endprimitive
```

s	f
0	I0
1	I1
 
# UDP原语的实例引用

```
primitive udp_and(out, a, b);
output out;
input a, b;
table
    // a    b    :    out;
    0    0    :    0;
    0    1    :    0;
    1    0    :    0;
    1    1    :    1;
endtable
endprimitive
```

```
primitive udp_or(out, a, b);
output out;
input a, b;
table
    // a    b    :    out
    0    0    :    0;
    1    ?    :    1;
    ?    1    :    1;
    0    x    :    x;
    x    0    :    x;
endtable
endprimitive
```



// 1-bit 全加器

```
module fulladd(sum, c_out, a, b, c_in);
output sum, c_out;
input a, b, c_in;

// 内部线网变量
wire s1, c1, c2;


xor (s1, a, b); // 使用 Verilog 内置原语
udp_and (c1, a, b); // 使用 UDP

xor (sum, s1, c_in); // 使用 Verilog 内置原语
udp_and (c2, s1, c_in); // 使用 UDP

udp_or (c_out, c2, c1); // 使用 UDP

endmodule
```

# 组合逻辑 UDP 设计

 

## □ 四选一多路器

```
primitive mux4x1_udp( output out,  
                     input i0, i1, i2, i3, s1, s0);
```


```
table
```

```
//  i0  i1  i2  i3, s1  s0  : out  
  1   ?   ?   ?   0   0   : 1 ;  
  0   ?   ?   ?   0   0   : 0 ;  
  ?   1   ?   ?   0   1   : 1 ;  
  ?   0   ?   ?   0   1   : 0 ;  
  ?   ?   1   ?   1   0   : 1 ;  
  ?   ?   0   ?   1   0   : 0 ;  
  ?   ?   ?   1   1   1   : 1 ;  
  ?   ?   ?   0   1   1   : 0 ;  
  ?   ?   ?   ?   x   ?   : x ;  
  ?   ?   ?   ?   ?   x   : x ;
```


```
endtable
```

```
endprimitive
```

S1	S0	Out
0	0	I0
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3

 

# 八选一多路器 (1)

 


## □ 由 2个4x1多路器和1个2x1多路器


### ■ 使用用户定义原语

◆ mux4x1\_udp

◆ Mux2x1\_udp

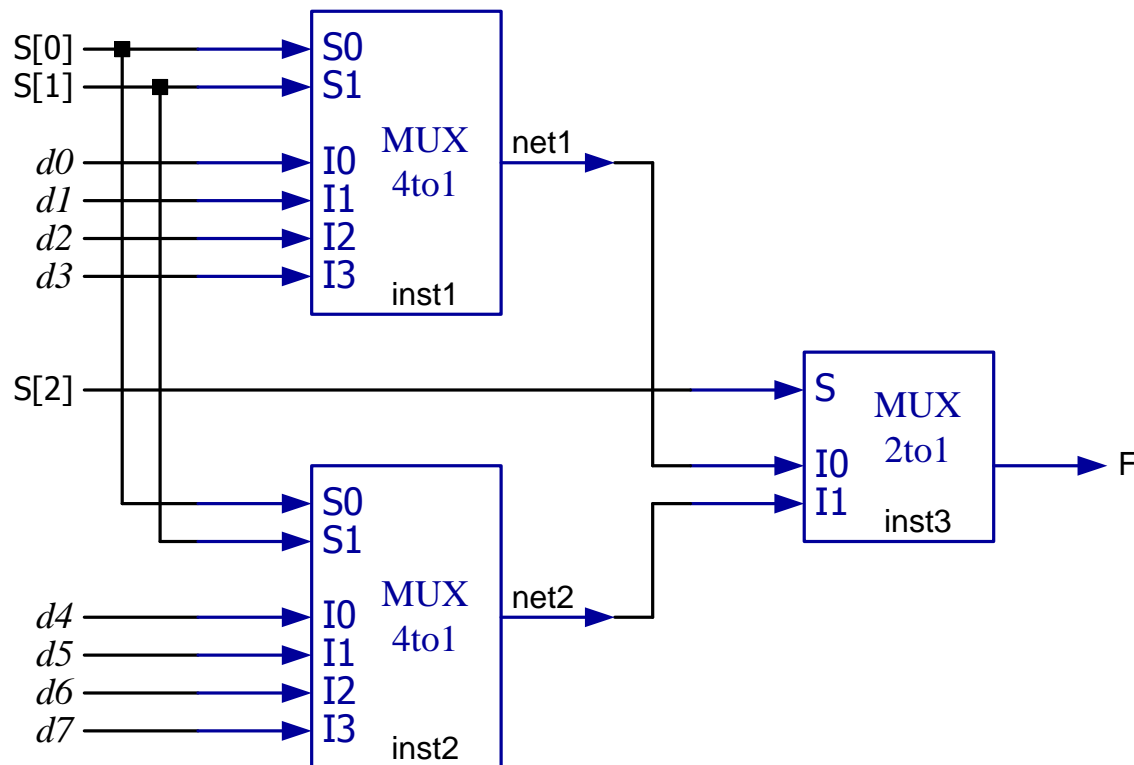

# 八选一多路器 (2)

 

```
primitive mux4x1_udp( output out,
                    input i0, i1, i2, i3, s1, s0);
```

```
table
// i0 i1 i2 i3, s1 s0 : out
1 ? ? ? 0 0 : 1 ;
0 ? ? ? 0 0 : 0 ;
? 1 ? ? 0 1 : 1 ;
? 0 ? ? 0 1 : 0 ;
? ? 1 ? 1 0 : 1 ;
? ? 0 ? 1 0 : 0 ;
? ? ? 1 1 1 : 1 ;
? ? ? 0 1 1 : 0 ;
? ? ? ? x ? : x ;
? ? ? ? ? x : x ;
endtable
```

```
endprimitive
```

```
// Using two 4x1 multiplexer UDPs and one 2x1 multiplexer UDP
```

```
`include "mux4x1_udp.v"
```

```
`include "mux2x1_udp.v"
```

```
module mux8x1(output F, input [2:0] s, input [7:0] d );
```

```
    wire net1, net2;
```

```
    // 引用 UDP 实例
```

```
    mux4x1_udp inst1( net1, d[0], d[1], d[2], d[3], s[1], s[0] );
```

```
    mux4x1_udp inst2( net1, d[4], d[5], d[6], d[7], s[1], s[0] );
```

```
    mux2x1_udp inst3( F, s[2], net1, net2 );
```

```
endmodule
```


```
primitive mux2x1_udp(output f, input s, I0, I1 );
```

```
// 定义 UDP 状态表
```


```
table
// input are in the same order as the input list
// s I0 I1 : f // 标识符用于增加可读性
0 0 ? : 0;
0 1 ? : 1;
1 ? 0 : 0;
1 ? 1 : 1;
? 0 0 : 0;
? 1 1 : 1;
endtable
```

```
endtable
```

```
endprimitive
```

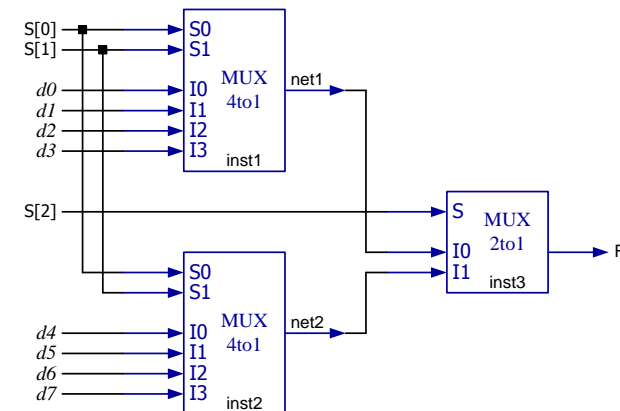

# 时序逻辑的UDP

 

## □ 特点


- 输出必须为 reg 类型
- 输出可用 initial 初始化
- 状态表格式

```
<input1> <input2> ..... <inputN> : <current_state> : <next_state>;
```

## □ 两种时序逻辑 UDP

- 电平敏感
  - ◆ 对输入信号的电平敏感
- 边沿敏感
  - ◆ 对输入信号的边沿敏感

# 电平敏感的时序逻辑UDP

 

```
primitive latch(q, d, clock, clear);
```

```
output q;
```

```
reg q; // 声明 q 为 reg 类型保存内部数据
```

```
input d, clock, clear;
```

```
// 初始化时序 UDP, 只允许有一条 initial 语句
```

```
initial
```

```
q = 0; // 初始化输出为 0
```

```
//state table
```

```
table
```

			当前状态	下一状态
// d	clock	clear	: q	: q+
?	?	1	: ?	: 0 ; // 清零
1	1	0	: ?	: 1 ; // 将 d 的值锁存在 q = 1
0	1	0	: ?	: 0 ; // 将 d 的值锁存在 q = 0
?	0	0	: ?	: - ; // - 表示 q 保持原状态不变

```
endtable
```


```
endprimitive
```

## 带清零端的电平敏感锁存器

- 根据输入电平改变状态

 
## 功能

- 若 clear 为 1, 输出 q 恒为 0
- 若 clear 为 0
  - 如果 clock 为 1,  $q = d$
  - 如果 clock 为 0, 保持 q





# 电平敏感的时序逻辑UDP仿真

 

```
primitive latch(q, d, clock, clear);
output q;
reg q; // 声明 q 为 reg 类型保存内部数据
input d, clock, clear;
```

// 初始化时序 UDP, 只允许有一条 initial 语句

```
initial
```

```
    q = 0; // 初始化输出为 0
```

```
//state table
```


```
table
```

//	当前状态			下一状态	
// d clock clear :	q	:	q	q+	
? ? 1 :	?	:	0 ;	// 清零	
1 1 0 :	?	:	1 ;	// 将 d 的值锁存在 q = 1	
0 1 0 :	?	:	0 ;	// 将 d 的值锁存在 q = 0	
? 0 0 :	?	:	- ;	// - 表示 q 保持原状态不变	

```
endtable
```

```
endprimitive
```
 
```
module latch(output reg q, input d, clock, clear);
    always @(*)
        q = (clear) ? 1'b0 : ((clock) ? d : q);
endmodule
```



# 边沿敏感UDP



## □ 描述上升沿/下降沿有效的行为

## □ 必须考虑时钟的所有变化

□  $0 \rightarrow 1$ ,  $1 \rightarrow 0$ ,  $0 \rightarrow x$ ,  $1 \rightarrow x$ ,  $x \rightarrow 0$ ,  $x \rightarrow 1$ ,  $0 \rightarrow ?$ ,  $? \rightarrow 0$ ,  $? \rightarrow ?$

□ 如果出现没有明确指定的边沿, 输出结果为  $x$

## □ 边沿跳变

□ (01) —— 从 0 到 1 正边沿跳变

□ (10) —— 从 1 到 0 负边沿跳变

□ (0x) —— 从 0 到  $x$  的跳变

□ (1x) —— 从 1 到  $x$  的跳变

□ (x0) —— 从  $x$  到 0 的跳变


□ (x1) —— 从  $x$  到 1 的跳变

□ (0?) —— 从 0 到 0、1或  $x$  的跳变



□ (?0) —— 从 0、1或  $x$  到 0 的跳变

□ (??) —— 从 0、1和  $x$  到 0、1和  $x$  任意跳变


# 边沿敏感时序逻辑UDP

 

  - 根据边沿跳变与/或输入电平改变其状态
- 例、带清零端的下降沿触发的D触发器
- 功能
  - 若  $\text{clear} = 1$ ，则  $q$  的输出恒为 0
  - 若  $\text{clear} = 0$ 
    - ◆ 当  $\text{clock}$  从 1 跳变到 0 时，则  $q = d$ ，否则， $q$  保持不变
    - ◆ 当  $\text{clock}$  保持稳定时，而  $d$  改变值， $q$  不变



# 带清零端的下降沿触发的D触发器

 

```
primitive edge_dff( output reg q = 0,
                    input d, clock, clear );

table
    //  d clock clear  : q : q+
    ?   ?   1   : ? : 0 ; // 当 clear = 1, 输出 q = 0
    ?   (??) 1   : ? : 0 ; // 当 clear = 1, 输出 q = 0
    ?   ?   (10) : ? : - ; // 忽略 clear 的负跳变
    (??) ?   0   : ? : - ; // 当 clock 没有变化时, 忽略 d 的任何变化
    1   (10) 0   : ? : 1 ; // 在 clock 的负跳沿锁存数据 q = d = 1
    0   (10) 0   : ? : 0 ; // 在 clock 的负跳沿锁存数据 q = d = 0
    ?   (1x) 0   : ? : - ; // clock 变化到不定态时, q 保持不变
    ?   (0?) 0   : ? : - ; // 忽略 clock 的正跳变
    ?   (x1) 0   : ? : - ; // 忽略 clock 正跳沿
endtable
endprimitive
```

## □ 边沿跳变

- (10) —— 从 1 到 0 负边沿跳变
- (1x) —— 从 1 到 x 的跳变
- (0?) —— 从 0 到 0、1或 x 的跳变
- (x1) —— 从 x 到 1 的跳变
- (??) —— 从 0、1和 x 到 0、1和 x 任意跳变

## □ 状态表 —— 每行只能输入一个跳变沿


# 上升沿有效的D触发器原语



```
// A positive-edge-sensitive D flip-flop
primitive dff_udp( output reg q, input  d, clk, rst_n );
    // initialize q to 0
    initial q = 0;

    // define state table
    table
    // input are in the same order as the input list
    //  d      clk      rst_n      :  q      :  q+  // q+ is the next state
        0      (01)      1          :  :      :  0;
        1      (01)      1          :  :      :  1;
        ?      (0x)      1          :  :      :  -;
        ?      (?0)      1          :  :      :  -;
        ?      (x0)      1          :  :      :  -;
    // reset case when rst_n is 0 and clk has any transition
        ?      (??)      0          :  :      :  0;
        ?      ?          0          :  :      :  0;
    // reset case when 0 --> 1 transition on rst_n, hold q+ state
        ?      ?          (01)      :  :      :  -;
        (??)   ?          1          :  :      :  -;
    endtable
endprimitive
```

# 上升沿有效的D触发器原语测试模块

 

```
// test bench for the positive-edge-sensitive D flip-flop
`timescale 1ns/1ns
`include "DFF_udp.v"
module dff_udp_tb;

    reg p_d, p_clk, p_rst_n;
    wire p_q;



    // UDP ports cannot be connected by name
    dff_udp inst( p_q, p_d, p_clk, p_rst_n);

    initial
        $monitor( "At time t=%4t, rst_n=%b, d=%b, clk=%b, q=%b",
            $time, p_rst_n, p_d, p_clk, p_q);


    initial begin
        p_clk = 1'b0;
        forever #10 p_clk = ~p_clk;
    end

    initial begin
        p_rst_n=1'b0; p_d=1'b0;
        #8  p_rst_n=1'b1; p_d=1'b1;
        #20 p_d=1'b0;
        #10 p_d=1'b1;
        #20 p_d=1'b0;
        #15 $stop;
    end
end
endmodule
```

# 上升沿有效的D触发器原语仿真结果

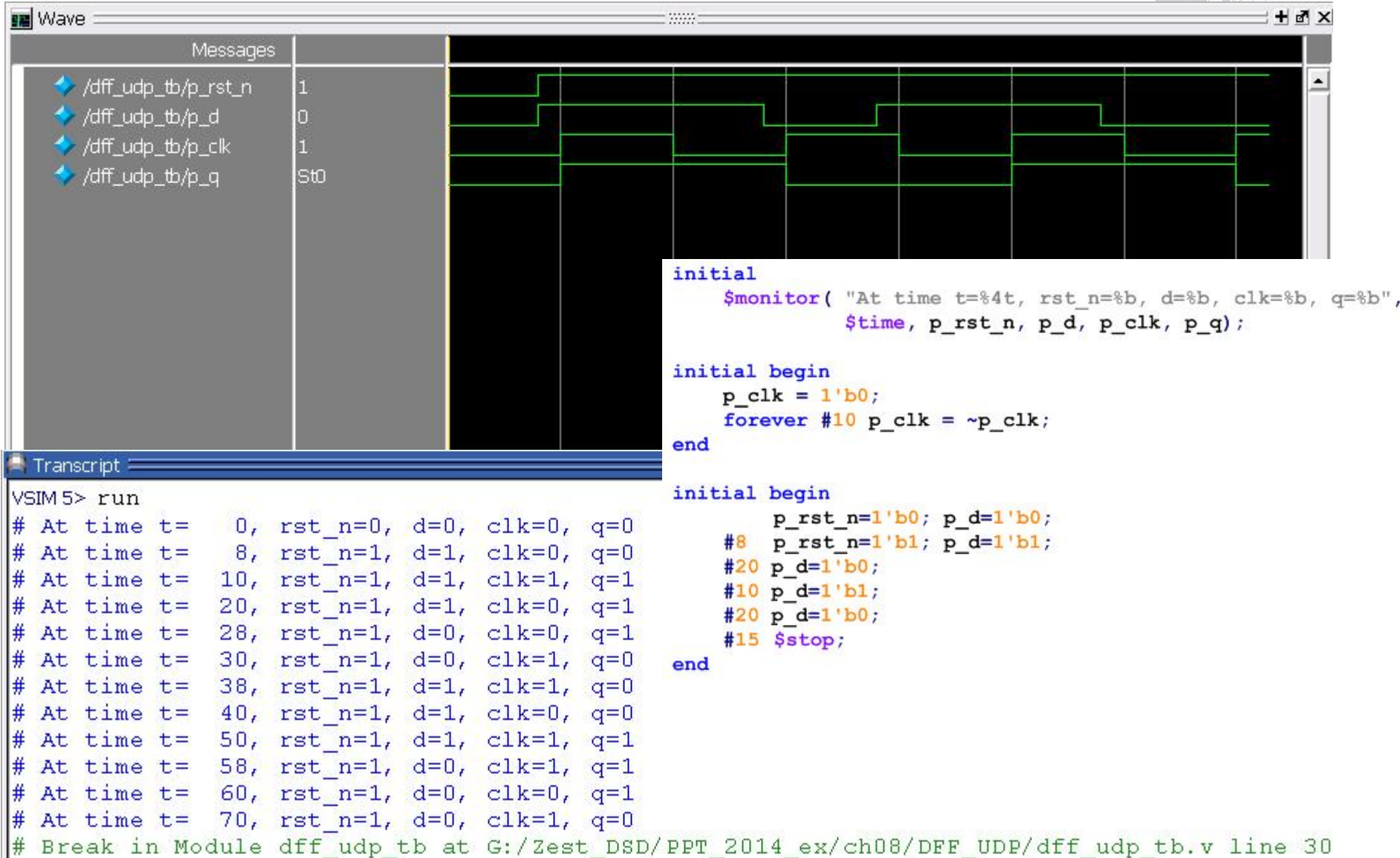 


# 时序逻辑UDP举例

 

## □ 使用UDP设计一个4位行波计数器

- 用UDP描述一个 T 触发器
- 引用 T 触发器

 

```
primitive T_FF( output reg q,  
                input clk, clear );
```

```
// 行波计数器
```

```
module counter(Q , clock, clear);
```

```
output [3:0] Q;
```

```
input clock, clear;
```

```
T_FF tff0(Q[0], clock, clear);
```

```
T_FF tff1(Q[1], Q[0], clear);
```

```
T_FF tff2(Q[2], Q[1], clear);
```

```
T_FF tff3(Q[3], Q[2], clear);
```

```
endmodule
```

```
// 没有使用初始化语句，使用 clear 对 TFF 进行初始化
```

```
table
```


```
// clk clear : q : q+  
?      1    : ? : 0 ; // 异步清零  
?      (10) : ? : - ; // 忽略 clear 的负跳变  
(10)   0    : 1 : 0 ; // 当 clk 负跳变时，触发器翻转  
(10)   0    : 0 : 1 ; // 当 clk 负跳变时，触发器翻转  
(0?)   0    : ? : - ; // 忽略 clk 的正跳变
```

```
endtable
```

```
endprimitive
```



# UDP表中的缩写符号

 

缩写符	含义	解释
<b>?</b>	<b>0, 1, x</b>	不能用于输出部分
<b>b</b>	<b>0, 1</b>	不能用于输出部分
<b>-</b>	保持原值不变	只能用于时序逻辑 UDP
<b>r</b>	<b>(01)</b>	信号的上升沿
<b>f</b>	<b>(10)</b>	信号的下降沿
<b>p</b>	<b>(01), (0x) or (x1)</b>	可能是上升沿
<b>n</b>	<b>(10), (1x) or (x0)</b>	可能是下降沿
<b>*</b>	<b>(??)</b>	信号值的任意变化

# UDP设计指南



## 限制

- 主要用于功能建模
- 只能有唯一的输出端口
- 输入端口的数目由仿真器决定

## 要点

- 应当完整地描述UDP的状态表
- **注意**——电平敏感输入项的优先级高于边沿敏感的优先级

```
primitive T_FF( output reg q,  
               input clk, clear );
```

// 没有使用初始化语句，使用 clear 对 TFF 进行初始化

```
table
```

//	clk	clear	:	q	:	q+	
	?	1	:	?	:	0	// 异步清零
	?	(10)	:	?	:	-	// 忽略 clear 的负跳变
	(10)	0	:	1	:	0	// 当 clk 负跳变时，触发器翻转
	(10)	0	:	0	:	1	// 当 clk 负跳变时，触发器翻转
	(0?)	0	:	?	:	-	// 忽略 clk 的正跳变

```
endtable
```

```
endprimitive
```