 


第 4 章


门级建模

内容



- 门的类型
- 门延时


Verilog 门级建模

 

□ 使用门级原语的结构（Structural）描述

- 使用基本单元
 - ◆ 如 and/or/not/xor 门
- 描述电路中的各个基本逻辑单元，如 and/or/not/xor 门、各种类型的触发器等之间的相互连接关系
- 与电路原理图（schematic）匹配
 - ◆ 相当于门级电路原理图的 HDL 描述

门的类型

 

❑ 原语 (primitive)

- ❑ 预先定义的常用功能模型


❑ 完整的预定义门原语

- ❑ 可以使用逻辑门设计数字电路
- ❑ 门级原语是 Verilog 内建的、预定义的基本单元（模块）
- ❑ 无需声明就可直接使用

❑ 基本逻辑门分为两类

- ❑ 与/或门 —— **and** / **or**
- ❑ 缓冲器/非门 —— **buf** / **not**
- ❑ 可以使用这些门设计任何组合逻辑电路

与门 (and) 和或门 (or)

 

□ 用法

- 门标识符 (输出端口, 输入端口1, 输入端口2, 输入端口3, ...);
- 1个输出端
- 多个 (两个或两个以上) 输入端
- 端口列表中的第一个端口是输出端口







□ 功能

- 当任意一个输入端口的值发生变化时, 立即重新计算输出端口的值

□ 原语

- and、nand、or、nor、xor、xnor

□ 基本门的逻辑符号

      

例、与门/或门实例引用



□ 使用门原语实例构建逻辑电路

- 输入端口的个数可以超过 2 个
- 可以不指定具体实例的名称（不给定标识符）

```
wire OUT, IN1, IN2;
```

```
// 基本门实例
```

```
and a1(OUT, IN1, IN2);
```

```
nand na1(OUT, IN1, IN2);
```

```
or or1(OUT, IN1, IN2);
```

```
nor nor1(OUT, IN1, IN2);
```

```
xor x1(OUT, IN1, IN2);
```

```
xnor nx1(OUT, IN1, IN2);
```


```
// 3 输入端与非门
```

```
nand na1_3inp(OUT, IN1, IN2, IN3);
```

```
// 引用门原语实例时，可以没有实例名
```

```
and (OUT, IN1, IN2);
```

基本门的真值表 (Truth table)

 

- 根据真值表计算基本门的输出
- 输入端口超过 2 个时
 - ▣ 计算 2 个输入的运算结果，得到的结果再与第 3 个端口的输入值进行运算

		i1			
i2	and	0	1	x	z
	0	0	0	0	0
	1	0	1	x	x
	x	0	x	x	x
	z	0	x	x	x

		i1			
i2	nand	0	1	x	z
	0	1	1	1	1
	1	1	0	x	x
	x	1	x	x	x
	z	1	x	x	x


		i1			
i2	or	0	1	x	z
	0	0	1	x	x
	1	1	1	1	1
	x	x	1	x	x
	z	x	1	x	x

		i1			
i2	nor	0	1	x	z
	0	1	0	x	x
	1	0	0	0	0
	x	x	0	x	x
	z	x	0	x	x


		i1			
i2	xor	0	1	x	z
	0	0	1	x	x
	1	1	0	x	x
	x	x	x	x	x
	z	x	x	x	x

		i1			
i2	xnor	0	1	x	z
	0	1	0	x	x
	1	0	1	x	x
	x	x	x	x	x
	z	x	x	x	x

缓冲器/非门

 


 - ❑ 原语: **buf** (缓冲器), **not** (非门)
- ❑ 用法
 - ❑ 多个输出, 所有输出端的值都相同
 - ❑ 一个输入, 端口列表中**最后一个是输入端**
- ❑ 逻辑符号
 - ❑ 单输入端和单输出端的 buf 和 not



buf


buf	in	out
	0	0
	1	1
	x	x
	z	x

 

not

not	in	out
	0	1
	1	0
	x	x
	z	x

例、缓冲器/非门的实例

 

// 缓冲器和非门的实例引用

```
buf b1 (OUT1, IN) ;
```

```
not n1 (OUT1, IN) ;
```


// 多输出缓冲器实例引用

```
buf b1_2out (OUT1, OUT2, IN) ;
```

// 省略实例名

```
not (OUT1, IN) ;
```

三态门

 

- 带控制端的缓冲器/非门

- 原语:

 - bufif1, bufif0, notif1, notif0





- 功能

 - 只有在控制信号有效时才能传递数据（信号）






 - 如果控制信号无效，则输出为高阻抗 Z**

- 逻辑符号

 - 单输入端和单输出端的 三态门

    

三态门的真值表

     


		ctrl			
		0	1	x	z
in	bufif1	0	1	x	z
	0	z	0	L	L
	1	z	1	H	H
	x	z	x	x	x
	z	z	x	x	x

		ctrl			
		0	1	x	z
in	notif1	0	1	x	z
	0	z	1	H	H
	1	z	0	L	L
	x	z	x	x	x
	z	z	x	x	x

		ctrl			
		0	1	x	z
in	bufif0	0	1	x	z
	0	0	z	L	L
	1	1	z	H	H
	x	x	z	x	x
	z	x	z	x	x

		ctrl			
		0	1	x	z
in	notif0	0	1	x	z
	0	1	z	H	H
	1	0	z	L	L
	x	x	z	x	x
	z	x	z	x	x

例、三态门的使用

 

□ 用途

- 多个驱动信号源共用一条信号线
- 通过控制端时分复用，以免一条信号线同时被多个信号源驱动

```
//Instantiation of bufif gates.
```

```
bufif1 b1(out, in, ctrl);
```


```
bufif0 b0(out, in, ctrl);
```

```
//Instantiation of notif gates
```

```
notif1 n1(out, in, ctrl);
```

```
notif0 n0(out, in, ctrl);
```

门实例数组

 

- 通过定义门实例数组，可以简化对某种类型的门多次调用
- 例

```
wire [7:0] OUT, IN1, IN2;
```

```
// 门实例数组引用
```

```
nand n_gate[7:0] (OUT, IN1, IN2);
```

```
// 与下面 8 条实例引用语句相同
```

```
nand n_gate0 (OUT[0], IN1[0], IN2[0]);
```

```
nand n_gate1 (OUT[1], IN1[1], IN2[1]);
```

```
nand n_gate2 (OUT[2], IN1[2], IN2[2]);
```

```
nand n_gate3 (OUT[3], IN1[3], IN2[3]);
```


```
nand n_gate4 (OUT[4], IN1[4], IN2[4]);
```

```
nand n_gate5 (OUT[5], IN1[5], IN2[5]);
```

```
nand n_gate6 (OUT[6], IN1[6], IN2[6]);
```

```
nand n_gate7 (OUT[7], IN1[7], IN2[7]);
```

门级结构描述的数字电路设计

 


❑ 多路复用（选择）器

- ❑ 根据控制信号从两个或多个输入源中选择一个输出




❑ 例

- ❑ 设计一个带有两位选择信号的四选一多路选择器

 


s1	s0	out
0	0	I0
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3

四选一路选择器的逻辑图

   

多路选择器的Verilog门级描述

 


```
// Module 4-to-1 multiplexer.
module mux4_to_1 (output out, input i0, i1, i2, i3, s1, s0);
    // Internal wire declarations
    wire s1n, s0n;
    wire y0, y1, y2, y3;


    // Gate instantiations
    // Create s1n and s0n signals.
    not u10(s1n, s1),
        u11(s0n, s0);

    // 3-input and gates instantiated
    and u20(y0, i0, s1n, s0n),
        u21(y1, i1, s1n, s0),
        u22(y2, i2, s1, s0n),
        u23(y3, i3, s1, s0);

     // 4-input or gate instantiated
    or u30(out, y0, y1, y2, y3);
endmodule
```




将BCD码转换余3码

 

❑ BCD (binary coded decimal, 8421码)

❑ excess-3 (余3码)

❑ $\text{excess-3} = \text{BCD} + 0011$

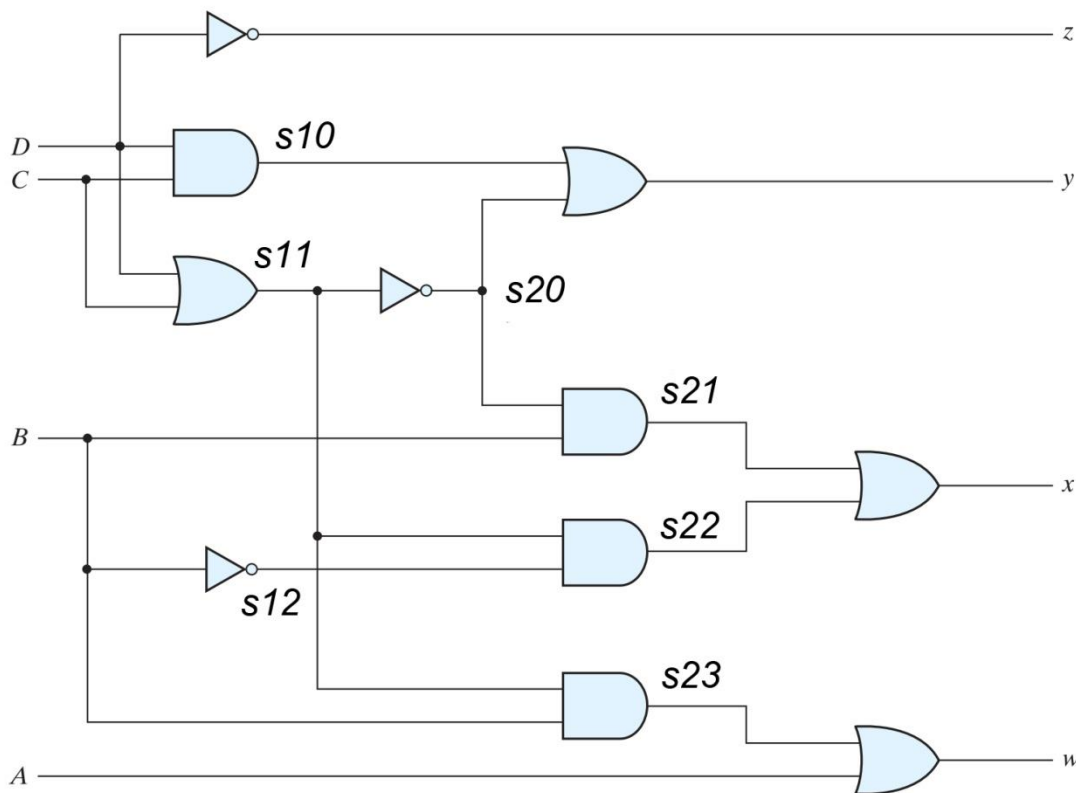

Input BCD				Output Excess-3 Code			
A	B	C	D	w	x	y	z
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0

BCD 转换为余3码的Verilog门级描述



```
module BCD2excess3( output w, x, y, z,  
                   input  A, B, C, D );
```


```
    wire s10, s11, s12;  
    wire s20, s21, s22, s23;
```

```
    not u10(z, D);  
    and u11(s10, D, C);  
    or  u12(s11, D, C);  
    not u13(s12, B);
```


```
    or  u20(y, s10, s20);  
    not u21(s20, s11);  
    and u22(s21, s20, B),  
        u23(s22, s11, s12),  
        u24(s23, s11, B);
```

```
    or  u30(x, s21, s22),  
        u31(w, s23, A);
```

```
endmodule
```

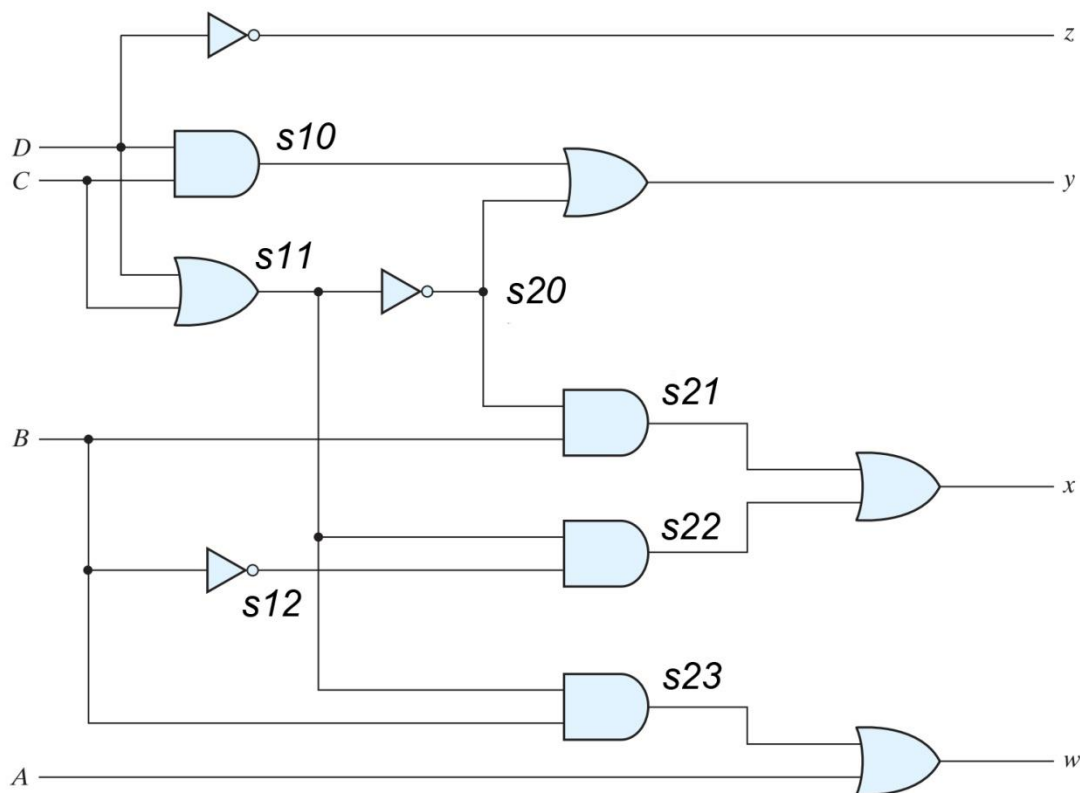


门延时

 


□ 实际电路中，任何一个门都有延时

■ 在 Verilog 门级原语中，有 3 种从输入到输出的延时

 - ◆ 上升延时 (Rise delay)
 - 输入发生变化后，输出从 0, x, z 变化成高电平 1 所需的时间
- ◆ 下降延时 (Fall delay)
 - 输入发生变化后，输出从 1, x, z 变化成低电平 0 所需的时间
- ◆ 关断延时 (Turn-off delay)
 - 输出从 0, 1, x 变化成高阻抗 z 所需的时间



3 种延时说明

 

// 3种延时（上升、下降和关断）都等于 delay_time 表示的延时时间

```
and #(delay_time) a1(out, i1, i2);
```

// 说明了上升延时和下降延时时间, 关断延时时间 = min(rise_val, fall_val)

```
and #(rise_val, fall_val) a2(out, i1, i2);
```

// 说明了上升延时、下降延时和关断延时时间

```
bufif0 #(rise_val, fall_val, turnoff_val) b1 (out, in, control);
```

□ 例

```
// Delay of 5 for all transitions
```

```
and #(5) a1(out, i1, i2);
```


```
// Rise = 4, Fall = 6
```

```
and #(4,6) a2(out, i1, i2);
```

```
// Rise = 3, Fall = 4, Turn-off = 5
```

```
bufif0 #(3,4,5) b1 (out, in, control);
```

最大、最小和典型延时

 



- ❑ 可以指定每种类型延时的最小值、典型值、最大值
 - ❑ 格式: minimum : typical : maximum
- ❑ 在仿真时决定选择使用哪一种延时——用户制定或使用缺省
- ❑ 例、

```
// One delay
// 如果选择使用 mindelays, delay= 4
// 如果选择使用 typdelays, delay= 5
// 如果选择使用 maxdelays, delay= 6
and #(4:5:6) a1(out, i1, i2);

// Two delays
// 如果选择使用 mindelays, rise= 3, fall= 5, turn-off = min(3,5)
// 如果选择使用 typdelays, rise= 4, fall= 6, turn-off = min(4,6)
// 如果选择使用 maxdelays, rise= 5, fall= 7, turn-off = min(5,7)
and #(3:4:5, 5:6:7) a2(out, i1, i2);

// Three delays
// 如果选择使用 mindelays, rise= 2 fall= 3 turn-off = 4
// 如果选择使用 typdelays, rise= 3 fall= 4 turn-off = 5
// 如果选择使用 maxdelays, rise= 4 fall= 5 turn-off = 6
and #(2:3:4, 3:4:5, 4:5:6) a3(out, i1, i2);
```

例、最大、最小和典型延时

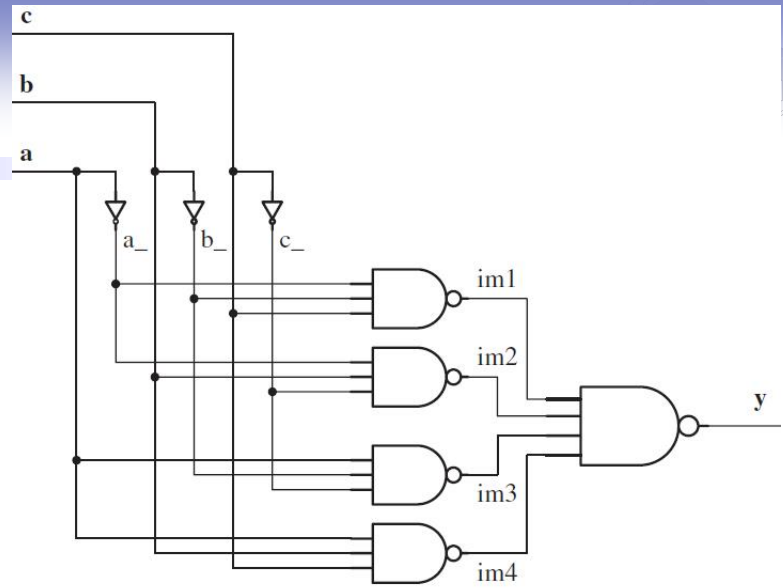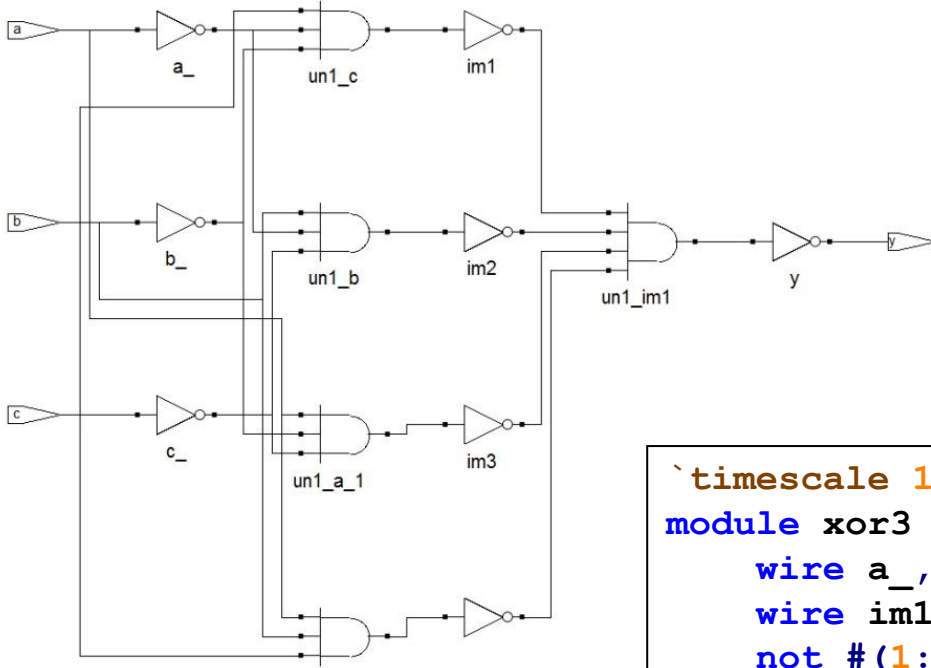


```
`timescale 1ns/100ps
module xor3 (output y, input a, b, c);
  wire a_, b_, c_;
  wire im1, im2, im3, im4;
  not #(1:3:5, 2:4:6)
    u10( a_, a ),
    u11( b_, b ),
    u12( c_, c );

  nand #(2:4:6, 3:5:7)
    u20( im1, a_, b_, c ),
    u21( im2, a_, b, c_ ),
    u22( im3, a, b_, c_ ),
    u23( im4, a, b, c );

  nand #(2:4:6, 3:5:7) u30(y, im1, im2, im3, im4);
endmodule
```


举例

 

□ 建立逻辑电路的时序模型

□ 逻辑功能

$$out = (a \cdot b) + c$$

 



Workspace

Name	Type
work	Lil
drill	M
testbench	M
220model	Lil
220model_ver	Lil
aim	Lil
aim_ver	Lil
alt_ver	Lil
alt_vtl	Lil
altera_mf	Lil
altera_mf_ver	Lil
altgxb	Lil
altgxb_ver	Lil
apex20k	Lil
apex20k_ver	Lil
apex20ke	Lil
apex20ke_ver	Lil
apexii	Lil
apexii_ver	Lil

Project Library

F:/Teaching_DSD_design/ch05/drill/drill.v

Language Templates

New Design Wizard
Create Testbench
Language Constructs
Module
Primitive
Declarations
Statements
Instantiations
Compiler Directives
`define
`ifdef
`ifndef
`include
`timescale
`celldefine
Blocks
System Tasks and Functions
Stimulus Generators

Ln #

```
1 `timescale 1 ns / 100 ps
2
3 // Define a simple combination module called D
4 module drill (out, a, b, c);
5
6 // I/O port declarations
7 output out;
8 input a, b, c;
9
10 // Internal nets
11 wire e;
12
13 // Instantiate primitive gates to build the circuit
14 and #(5) a1(e, a, b); //Delay of 5 on gate a1
15 or #(4) o1(out, e, c); //Delay of 4 on gate o1
16
17 endmodule
```

Transcript

ModelSim>

Project : drill <No Design Loaded>

<No Context>



Language Templates

- New Design Wizard
- Create Testbench
- Language Constructs
 - Module
 - Primitive
 - Declarations
 - Statements
 - Instantiations
- Compiler Directives
 - `define
 - `ifdef
 - `ifndef
 - `include
 - `timescale**
 - `celldefine
- Blocks
- System Tasks and Functions
- Stimulus Generators

ln #	
1	<code>`timescale 1 ns / 100 ps</code>
2	
3	<code>// testbench (top-level module)</code>
4	<code>module testbench;</code>
5	
6	<code>// Declare variables</code>
7	<code>reg A, B, C;</code>
8	<code>wire OUT;</code>
9	
10	<code>// Instantiate the module D</code>
11	<code>drill d1(OUT, A, B, C);</code>
12	
13	<code>// Stimulate the inputs. Finish the simulation at 40 time units.</code>
14	<code>initial</code>
15	<code>begin</code>
16	<code> A= 1'b0; B= 1'b0; C= 1'b0;</code>
17	
18	<code> #10 A= 1'b1; B= 1'b1; C= 1'b1;</code>
19	
20	<code> #10 A= 1'b1; B= 1'b0; C= 1'b0;</code>
21	
22	<code> #20 \$finish;</code>
23	<code>end</code>
24	
25	<code>endmodule</code>
26	
27	


仿真结果

```
initial
begin
    A= 1'b0; B= 1'b0; C= 1'b0;


    #10 A= 1'b1; B= 1'b1; C= 1'b1;

    #10 A= 1'b1; B= 1'b0; C= 1'b0;

    #20 $finish;
end
```

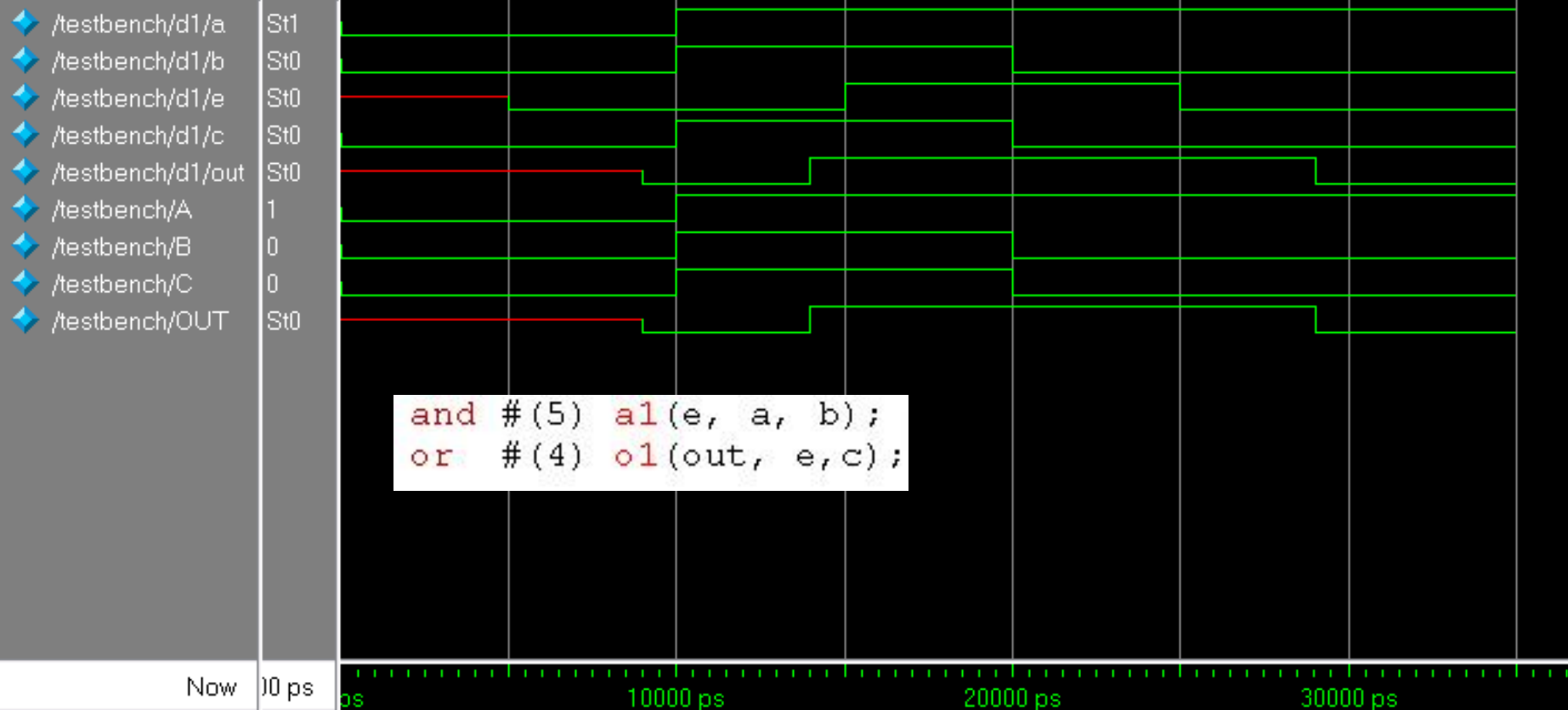


门级建模举例——四位脉动进位全加器

 

□ 1位全加器的数学表达式

$$\text{sum} = (a \oplus b \oplus \text{cin})$$
 
$$\text{cout} = (a \bullet b) \oplus \text{cin} \bullet (a \oplus b)$$




```
// Define a 1-bit full adder
module fulladd(output cout, sum, input a, b, cin);
    // Internal nets
    wire s1, c1, s2;

    // Instantiate logic gate primitives
    xor u10(s1, a, b);
    and u11(c1, a, b);


    xor u20(sum, s1, cin);
    and u21(s2, s1, cin);

    xor u30(cout, s2, c1);
endmodule
```

四位脉动进位全加器

 

□ 4位脉动进位全加器

 


```
`include "fulladd.v"
// Define a 4-bit full adder
module fulladd4(output cout,
               output [3:0] sum,
               input  [3:0] a, b,
               input  cin);

    // Internal nets
    wire c1, c2, c3;

    // Instantiate four 1-bit full adders.
    fulladd fa0(c1,    sum[0], a[0], b[0], cin);
    fulladd fa1(c2,    sum[1], a[1], b[1], c1 );
    fulladd fa2(c3,    sum[2], a[2], b[2], c2 );
    fulladd fa3(cout, sum[3], a[3], b[3], c3 );
endmodule
```

模块实例数组

- 使用模块实例数组实现4位脉动进位全加器

 

```
`include "fulladd.v"
// Define a 4-bit full adder
module fulladd4(output cout,
                output [3:0] sum,
                input  [3:0] a, b,
                input  cin);

    // Internal nets
    wire c1, c2, c3;


    // Instantiate four 1-bit full adders.
    fulladd fa0(c1, sum[0], a[0], b[0], cin);
    fulladd fa1(c2, sum[1], a[1], b[1], c1);
    fulladd fa2(c3, sum[2], a[2], b[2], c2);
    fulladd fa3(cout, sum[3], a[3], b[3], c3);
endmodule
```

```
`include "fulladd.v"
// Define a 4-bit full adder
// 4-bit Adder Using Array of Instances
module fulladder4b(output cout,
                  output [3:0] sum,
                  input  [3:0] a, b,
                  input  cin);

    // Internal nets
    wire c1, c2, c3;

    // Instantiate four 1-bit full adders.
    fulladd fa0[0:3] ( {c1, c2, c3, cout}, sum, a, b, {cin, c1, c2, c3});
endmodule
```

激励模块和仿真结果

 

```
`include "fulladder4b.v"
// Define the stimulus (top level module)
module stimulus;
    // Set up variables
    reg [3:0] A, B;
    reg C_IN;
    wire [3:0] SUM;
    wire C_OUT;

    // Instantiate the 4-bit full adder. call it FA1_4
    fulladder4b FA1_4(SUM, C_OUT, A, B, C_IN);

    // Set up the monitoring for the signal values
    initial begin
        $monitor($time, " A= %b, B=%b, C_IN= %b, --- C_OUT= %b, SUM= %b\n",
            A, B, C_IN, C_OUT, SUM);
    end

    // Stimulate inputs
    initial begin
        A = 4'd0; B = 4'd0; C_IN = 1'b0;
        #5 A = 4'd3; B = 4'd4;
        #5 A = 4'd2; B = 4'd5;
        #5 A = 4'd9; B = 4'd9;
        #5 A = 4'd10; B = 4'd15;
        #5 A = 4'd10; B = 4'd5; C_IN = 1'b1;
    end
end
endmodule
```

0	A=	0000,	B=	0000,	C_IN=	0,	---	C_OUT=	0,	SUM=	0000
5	A=	0011,	B=	0100,	C_IN=	0,	---	C_OUT=	0,	SUM=	0111
10	A=	0010,	B=	0101,	C_IN=	0,	---	C_OUT=	0,	SUM=	0111
15	A=	1001,	B=	1001,	C_IN=	0,	---	C_OUT=	1,	SUM=	0010
20	A=	1010,	B=	1111,	C_IN=	0,	---	C_OUT=	1,	SUM=	1001
25	A=	1010,	B=	0101,	C_IN=	1,	---	C_OUT=	1,	SUM=	0000