


# 第 12 章

---

## 使用 Verilog HDL 进行综合


# 内容

---

 

- ❑ 逻辑综合的概念
- ❑ Verilog 综合

# 逻辑综合的概念

 

## □ 基础

### □ 标准单元库

- ◆ 包含基本的单元，例如：与门、或门和或非门等基本逻辑门
- ◆ 包含宏单元，例如：加法器、多路选择器和触发器。

### □ 特定的设计约束条件

## □ 综合

- 把设计的高层次（Verilog HDL / System Verilog / VHDL / System C）描述转换成优化的门级网表

## □ 工具


### □ 综合工具

- ◆ 自动完成从高层次描述向逻辑门的转化过程
- ◆ 将 Verilog 描述的电路设计转换成标准的门级结构网表

### □ 布线工具

- ◆ 根据综合后生成的标准的门级结构网表，产生具体的电路

# 可综合性

 

## ❑ 可综合的 Verilog HDL 只是 Verilog 标准中的一个子集

- ❑ 各厂商的综合工具所支持的 HDL 也不尽相同


## ❑ 面向综合的 Verilog 模块设计

- ❑ 目标是能够综合、生成电路
- ❑ 设计时必须考虑使用可综合性问题
- ❑ 使用 Verilog 中的可综合子集
- ❑ 采用寄存器传输级（RTL）的编码风格进行设计
- ❑ 必须符合所使用综合工具的要求

## ❑ 面向仿真测试的 Verilog 模块设计

- ❑ 不考虑可综合性
- ❑ 用于描述对模块功能进行仿真的测试平台的设计
- ❑ 几乎可以使用 Verilog 提供的所有语句和全部功能
  - ◆ 部分语法特征受到使用的仿真工具的限制

# 寄存器传输级

 

□ 采用寄存器传输级（RTL）的HDL设计能够用于逻辑综合

□ 寄存器传输级（RTL）

- RTL ——基于同步逻辑，HDL设计的一种编码风格

- 三个主要部分

  - ◆ 保存状态信息的寄存器、产生下一个状态的组合逻辑、控制状态变化的时钟

- 综合工具能够将寄存器传输级HDL描述转化为优化的门级网表


□ 高级综合（HLS）

- 用于把基于C++/C的算法描述转换成RTL描述


□ 目前采用的主要设计方法

- 基于RTL的综合

- HLS 综合

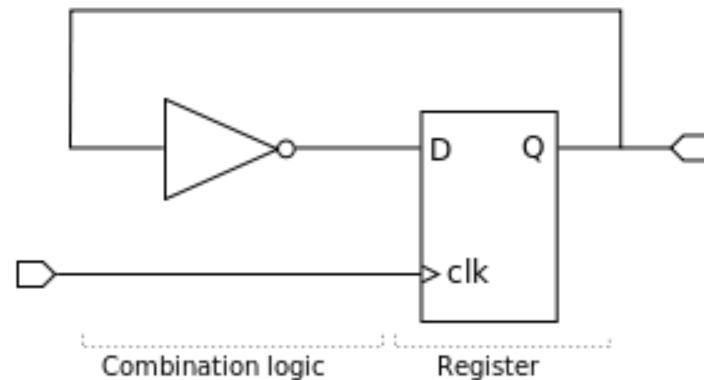

# 数字系统设计抽象层次

 

## □ 数字系统设计的几个抽象层次

### ■ 事务级建模（Transaction Level Modeling）



- ◆ 抽象的通信机制

### ■ 寄存器传输级


- ◆ 使用寄存器、数据通道（datapath）和控制器
- ◆ 控制数据通过数据通道（datapath）在寄存器直接进行传输

### ■ 门级

- ◆ 使用基本的门

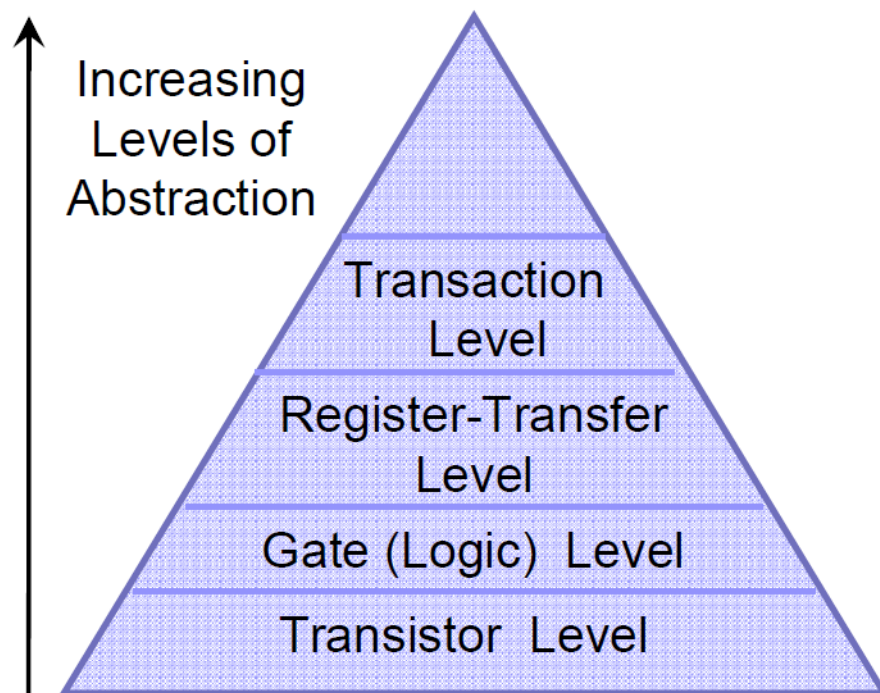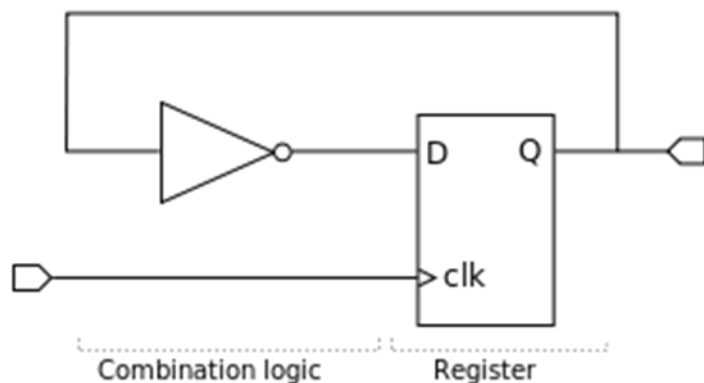

# Verilog 结构

 

## ❑ 用于逻辑综合的Verilog模块设计不能随意编写


- ❑ 并非符合Verilog语法标准的结构描述都能综合

## ❑ 可进行逻辑综合的Verilog HDL结构

- ❑ 端口 —— input, inout, output
- ❑ 参数 —— parameter
- ❑ 模块定义——module
- ❑ 信号和变量——wire, reg, tri, 允许使用向量表示
- ❑ 调用（实例引用）—— module instance primitive gate instance
- ❑ 函数和任务 —— function, task, 不考虑时序结构
- ❑ 过程 —— always, if, then, else, case, 不支持initial
- ❑ 过程块—— begin, end, named blocks, disable, 命名块的禁止是允许的
- ❑ 数据流——assign, 不考虑延迟信息
- ❑ 循环 —— for, while, forever
  - ◆ while 和 forever 循环必须包含 @(posedge clock) 或 @(negedge clock)

## ❑ 不同综合工具支持的 Verilog 结构也不完全相同

# Verilog Support — Quartus II v13.1

 

[Quartus II Help v13.1](#) > Quartus II Verilog HDL Support

▼ Show All



## Quartus II Verilog HDL Support

Quartus II support for Verilog HDL is described for the following categories of Verilog HDL constructs. These sections match those in the IEEE Std 1394-2001 *IEEE Hardware Description Language Based on the Verilog Hardware Description Language* manual.


- + [Section 3—Data Types:](#)
- + [Section 4—Expressions:](#)
- + [Section 6—Assignments:](#)
- + [Section 7—Gates and Switches:](#)
- + [Section 8—User Defined Primitives:](#)
- + [Section 9—Behavioral Modeling:](#)
- + [Section 10—User Defined Tasks & Functions:](#)
- + [Section 11—Disable Statements:](#)
- + [Section 12—Hierarchical Structures:](#)
- + [Section 13—Specify Blocks:](#)
- + [Section 14—System Tasks & Functions:](#)
- + [Section 16—Compiler Directives:](#)



**Note:** Support for each Verilog HDL construct is described with one of the following terms:

 - **Supported**— The Quartus II software offers full support for the construct.
- **Not-supported**— The construct cannot be used in a [Verilog Design File \(.v\)](#). If used, the construct causes an error when the Quartus II software compiles the file.





## *Verilog Language Support*

---


This chapter contains the following sections.

- “Introduction”
- “Behavioral Verilog Features”
- “Variable Part Selects”
- “Structural Verilog Features”
- “Parameters”
- “Parameter/Attribute Conflicts”
- “Verilog Limitations in XST”
- “Verilog Meta Comments”
- “Verilog Language Support Tables”
- “Primitives”
- “Verilog Reserved Keywords”
- “Verilog-2001 Support in XST”

For detailed information about Verilog design constraints and options, refer to [Chapter 5, “Design Constraints”](#). For information about the Verilog attribute syntax, see “[Verilog Meta Comment Syntax](#)” in Chapter 5.

For information on setting Verilog options in the Process window of Project Navigator, refer to “[General Constraints](#)” in Chapter 5.

# Verilog Support — Synplify pro v9.6.2

 


## Verilog Language Support

This chapter discusses Verilog support in the synthesis tool (SystemVerilog support is discussed in a separate chapter, [SystemVerilog Language Support](#)). This chapter includes the following topics:


- [Language Constructs](#)
- [Verilog 2001 Support](#)
- [SystemVerilog Support](#)
- [Verilog Synthesis Guidelines](#)
- [Verilog Module Template](#)
- [Scalable Modules](#)
- [Built-in Gate Primitives](#)
- [Combinational Logic](#)
- [Sequential Logic](#)
- [Verilog State Machines](#)
- [RAM Inference](#)
- [Instantiating RAMs with SYNCORE](#)
- [ROM Inference](#)
- [Instantiating Black Boxes in Verilog](#)
- [PREP Verilog Benchmarks](#)
- [Hierarchy: Structural Verilog](#)
- [Verilog Attribute and Directive Syntax](#)

# 可综合设计的基本原则

 

- ❑ 尽量减少使用可能导致前后仿真结果不一致的描述风格
  - ❑ 原因 —— 综合工具忽略所有由#<delay>制定的时序延时
  - ❑ 导致 —— 综合前后的Verilog的仿真结果可能不同
- ❑ 初始化
  - ❑ 逻辑综合工具不支持initial结构
  - ❑ 必须使用复位机制来取代initial结构，进行电路信号的初始化
- ❑ 应当明确地指定信号和变量宽度
  - ❑ 定义未指定宽度的变量可能产生庞大的门级网表
  - ❑ 因为综合工具可能根据变量定义生成不必要的逻辑。

# 使用Verilog 操作符

 

## ❑ 与 x 和 z 相关的两种的操作符不能用于综合

- ❑ `===`

- ❑ `!==`

- ❑ 逻辑值 x 和 z 在逻辑综合中没有意义

## ❑ 其它操作符都可用于逻辑综合

## ❑ 表达式

- ❑ 不要依赖操作符来确定逻辑运算的优先级


- ❑ 应当使用圆括号明确指定逻辑运算的优先级

- ❑ 例如：

- ◆ `y = a & b | c`

- ◆ 应当改写为： `y = ( a & b ) | c`


# Verilog 模块设计原则 1

 


## ❑ 例、过程阻塞赋值

```
❑ always @( event )  
❑     begin  
❑         ...  
❑         F0 = ~( A & B ) ;  
❑         F1 = ~F0 ;  
❑         F2 = F1 ^~ C ;  
❑         ...  
❑     end
```

## ❑ 对应的电路如下图所示：

 

# Verilog 模块设计原则 2

 


## ❑ 非阻塞赋值

- ❑ 用 `always` 语句块建立时序电路模型时，用非阻塞赋值


## ❑ 例

```
❑ always @(posedge clk)
❑     begin
❑         ...
❑         Q0 <= D;
❑         Q1 <= Q0;
❑         Q2 <= Q1;
❑         ...
❑     end
```

## ❑ 对应的电路如下图所示：

 

# Verilog 模块设计原则(3~4)

 

## □ 原则 3

- 在同一个 always 过程语句块中，同时描述时序电路和组合电路时，均使用非阻塞赋值

### ◆ 原则 3'

- 在同一个 always 过程语句块中，不要同时使用阻塞赋值和非阻塞赋值


## □ 原则 4

- 不要在多个 always 块中为同一个变量赋值

```
always @*  
begin  
    y = a + b;  
end
```

```
always @*  
begin  
    y = c ^ d  
end
```

# Verilog 综合 —— 简单逻辑运算

 

## □ assign —— 描述组合逻辑


- 综合工具：Synplify Proto 8.1
- FPGA：
  - ◆ Xilinx Spartan2-XC2S100-6-PQ208

## □ RTL View


- 将设计转换为基本部件的连接电路图
- 基本部件
  - ◆ ALU
  - ◆ Register
  - ◆ 存储器等

## □ Technology View

- 将RTL映射到具体的FPGA器件内部逻辑单元后的电路连接图

 

RTL View

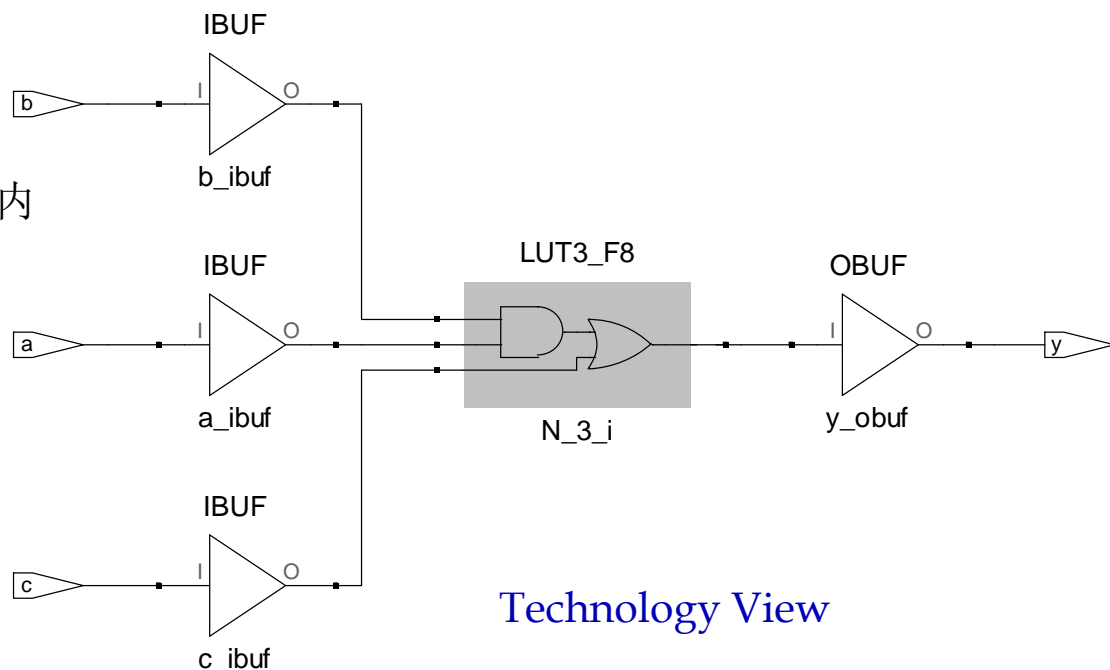

Technology View



```
module comb01( y, a, b, c);  
    output y;  
    input a, b, c;  
  
    assign y = ( a & b ) | c;  
  
endmodule
```




# 向量的逻辑运算

```
module comb02( y, a, b, c);  
  
    output [1:0] y;  
    input [1:0] a, b, c;  
  
    assign y = ( a & b ) | c;  
  
endmodule
```

 
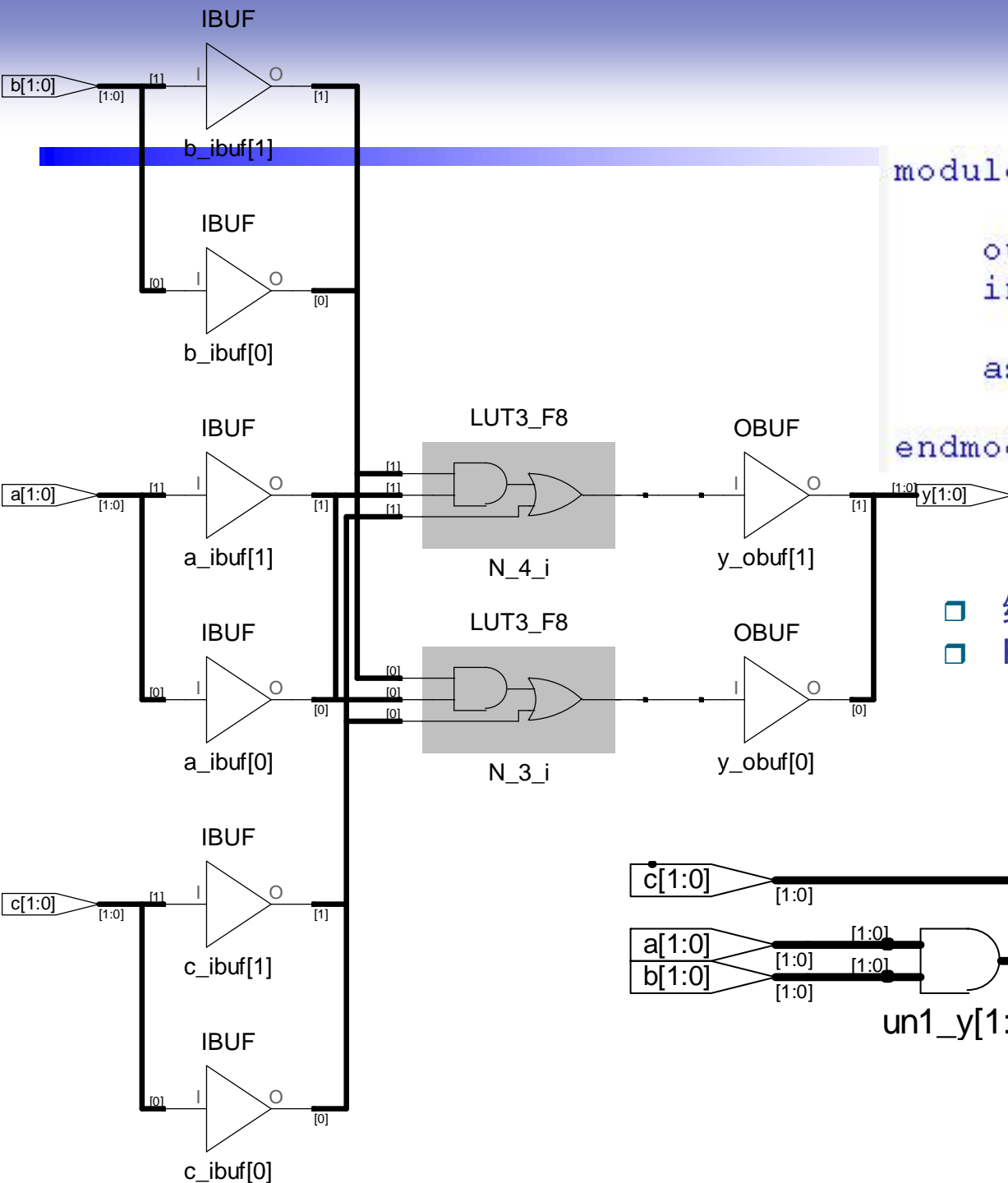
- 综合工具: Synplify Proto 8.1
- FPGA:
  - Xilinx Spartan2-XC2S100-6-PQ208



# 一位全加器 (1)

 
  
```
module fulladder1b ( sum, c_out, a, b, c_in );  
  
    output sum, c_out;  
    input  a, b, c_in;  
  
    assign { c_out, sum } = a + b + c_in;  
  
endmodule
```



- 综合工具: Synplify Proto 8.1
- FPGA:
  - Xilinx Spartan2-XC2S100-6-PQ208

# 一位全加器 (3)

```
// Define a 1-bit full adder
module fulladder1bg(sum, c_out, a, b, c_in);

    // I/O port declarations
    output sum, c_out;
    input a, b, c_in;



    // Internal nets
    wire s1, c1, c2;

    // Instantiate logic gate primitives
    xor u1(s1, a, b);
    and u2(c1, a, b);


    xor u3(sum, s1, c_in);
    and u4(c2, s1, c_in);

    xor u5(c_out, c2, c1);


endmodule
```

  

 - 综合工具: Synplify Proto 8.1
- FPGA:
  - Altera MX7000-EPM7128B-7-TC144



# 一位全加器 (4)

 

- 综合工具: Synplify Proto 8.1
- FPGA:
  - Xilinx Spartan2-XC2S100-6-PQ208


```
// Define a 1-bit full adder
module fulladder1bg(sum, c_out, a, b, c_in);

    // I/O port declarations
    output sum, c_out;
    input a, b, c_in;


    // Internal nets
    wire s1, c1, c2;

    // Instantiate logic gate primitives
    xor u1(s1, a, b);
    and u2(c1, a, b);
    xor u3(sum, s1, c_in);
    and u4(c2, s1, c_in);
    xor u5(c_out, c2, c1);

endmodule
```

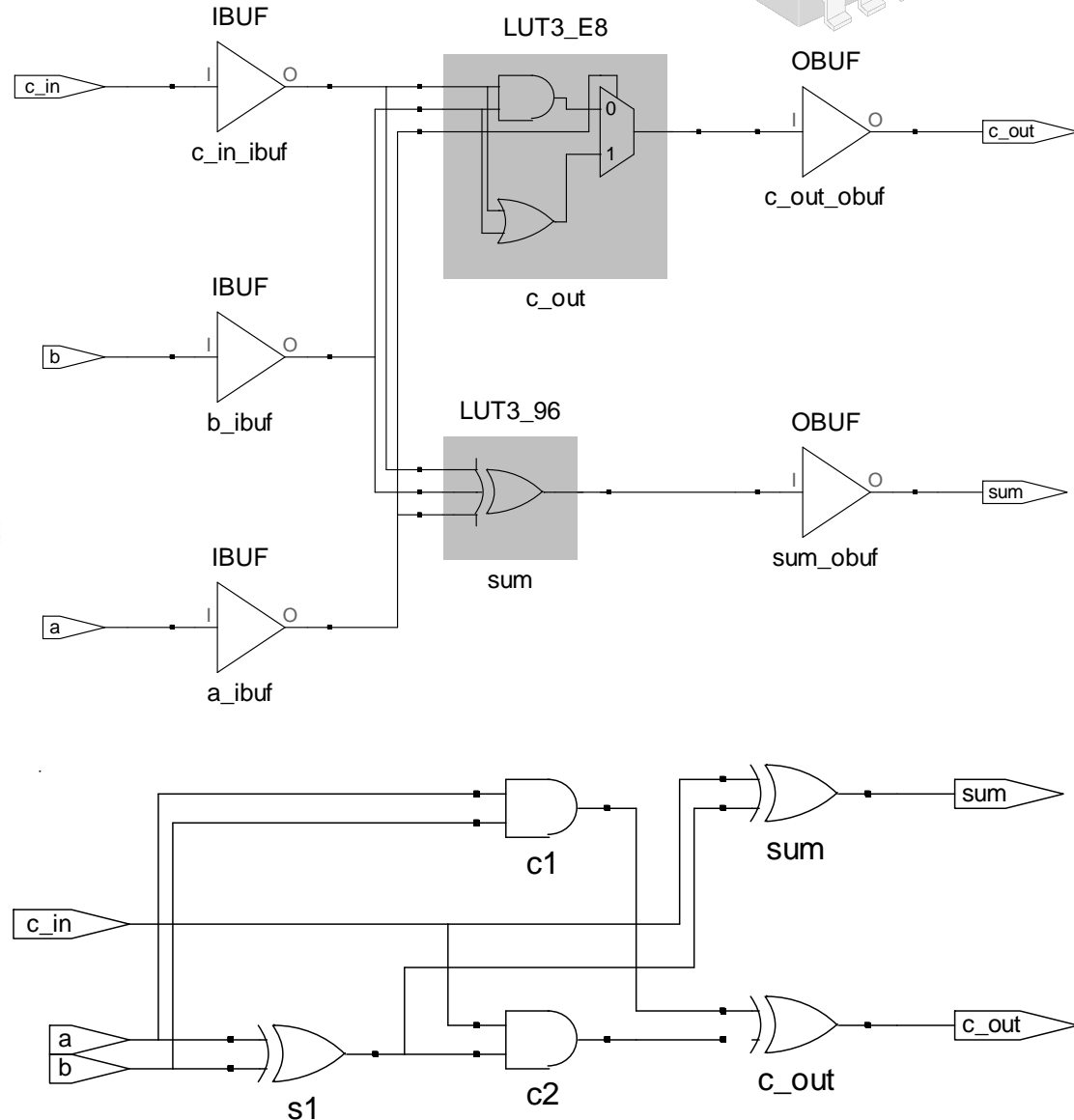


# 条件操作符

 
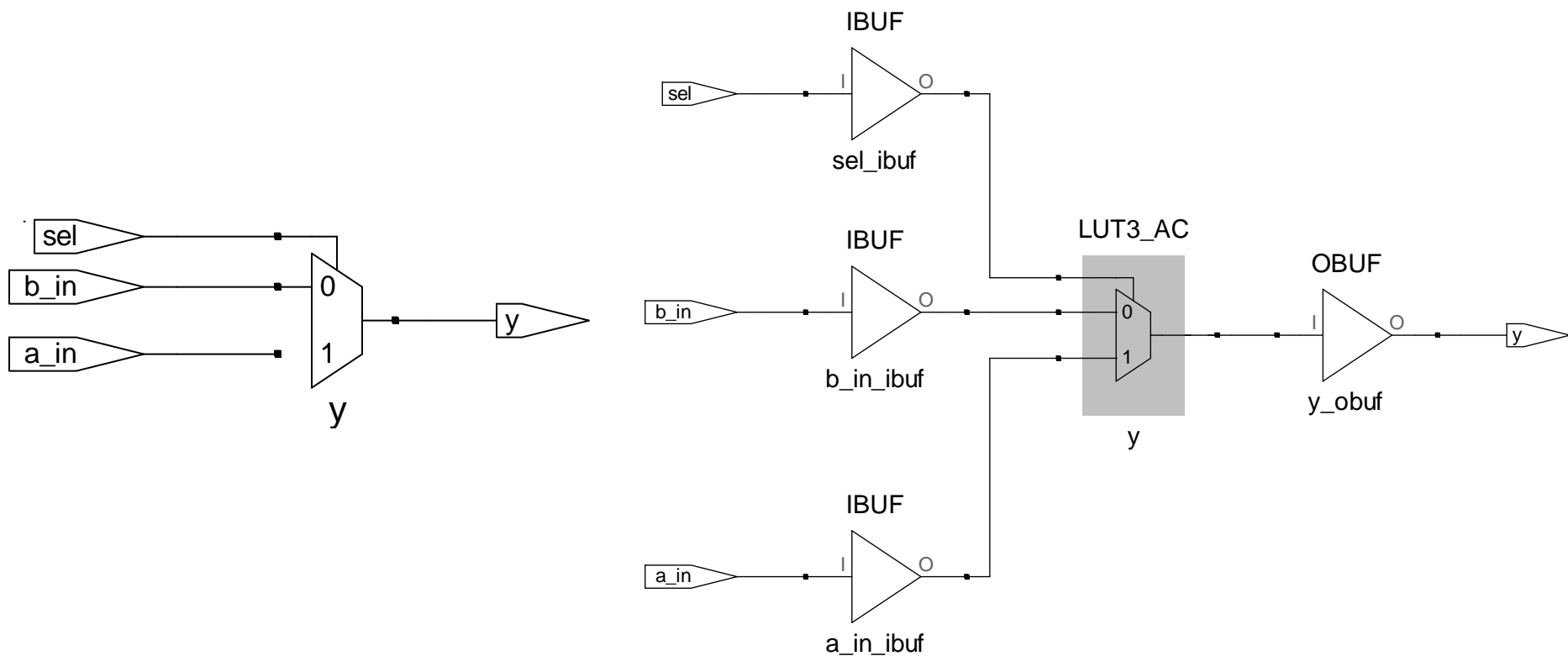
## □ 一般综合成多路选择器

```
module comb04( output y, input sel, input a_in, input b_in );  
    assign y = ( sel ) ? a_in : b_in;  
endmodule
```



# 条件语句和多项选择语句



```
module comb05a( output reg y, input sel, input a_in, input b_in );


    always @(*)
    begin
        if (sel) y = a_in;
        else y = b_in;
    end

endmodule
```


```
module comb05b( output reg y, input sel, input a_in, input b_in );

    always @(*)
    begin
        case (sel)
            1'b0:    y = a_in;
            1'b1:    y = b_in;
            default: y = a_in;
        endcase
    end

endmodule
```

 

# always 语句

 



- ❑ 组合逻辑 —— 电平控制，触发信号都列在敏感量列表中
- ❑ 时序逻辑 —— 时钟的变化控制：上升沿、下降沿
- ❑ 例、D触发器

```
module dff (output reg q,  
            output qn,  
            input clk,  
            input d );
```


```
    always @(posedge clk) q <= d;
```

```
    assign qn = ~q;
```

```
endmodule
```

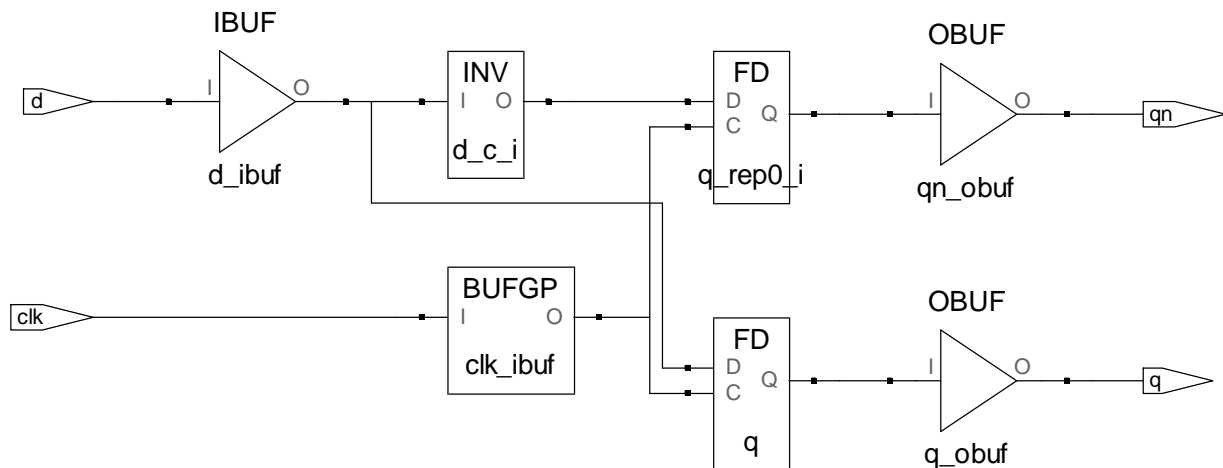 


# 函数语句（1）

 
 
## 综合为具有一个输出变量（标量/矢量）的组合逻辑模块



```
module fulladder4b ( sum, c_out, a, b, c_in );  
  
    output reg [3:0] sum;  
    output reg c_out;  
    input [3:0] a, b;  
    input c_in;  
  
    always @(*)  
    begin  
        {c_out, sum } = fulladd( a, b, c_in );  
    end  
  
    function [4:0] fulladd;  
        input [3:0] p_a, p_b;  
        input p_cin;  
        begin  
            fulladd = p_a + p_b + c_in;  
        end  
    endfunction  
endmodule
```






# 函数语句 (2)


## 两种视图

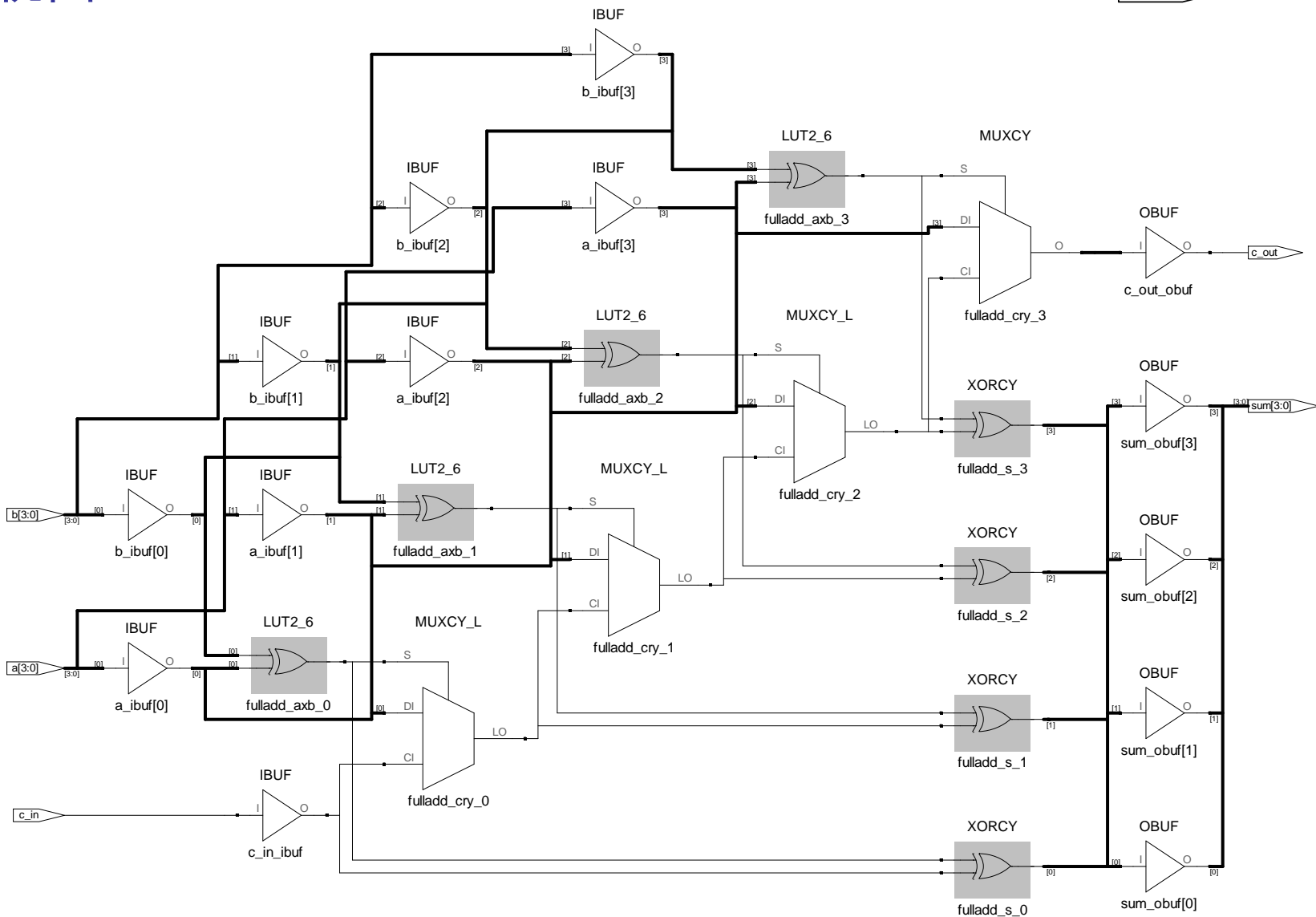 


# for 循环语句 (1)

 

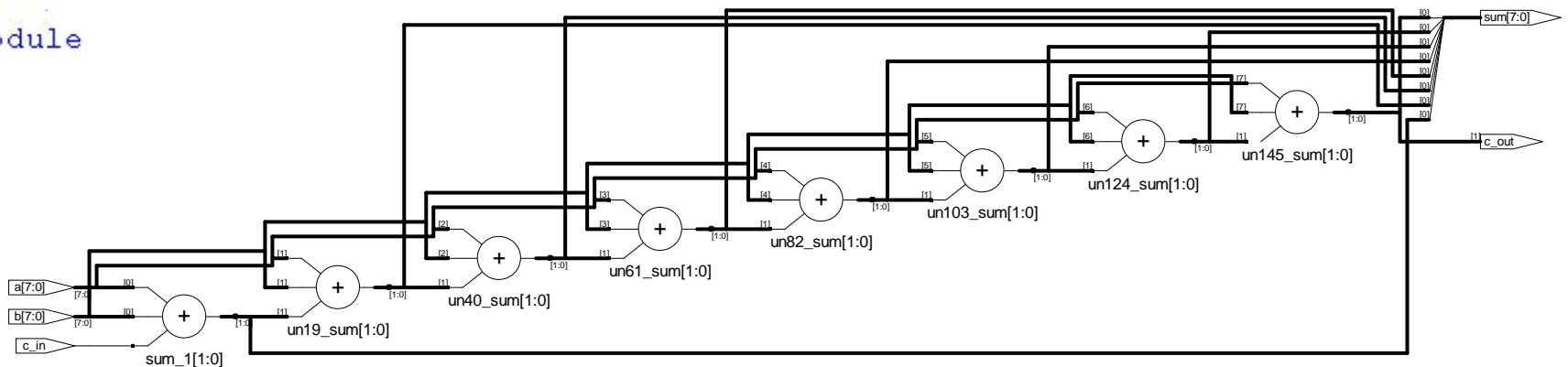
```
module fulladder8b ( c_out, sum, a, b, c_in );  
  
    output reg c_out;  
    output reg [7:0] sum;  
  
    input [7:0] a, b;  
    input c_in;  
    reg c_buf;  
  
    integer i;  
  
    always @(*)  
    begin  
        c_buf = c_in;  
  
        for ( i = 0; i <= 7; i = i + 1 )  
            {c_buf, sum[i]} = a[i] + b[i] + c_buf;  
  
        c_out = c_buf;  
    end  
endmodule
```




# for 循环语句 (2)

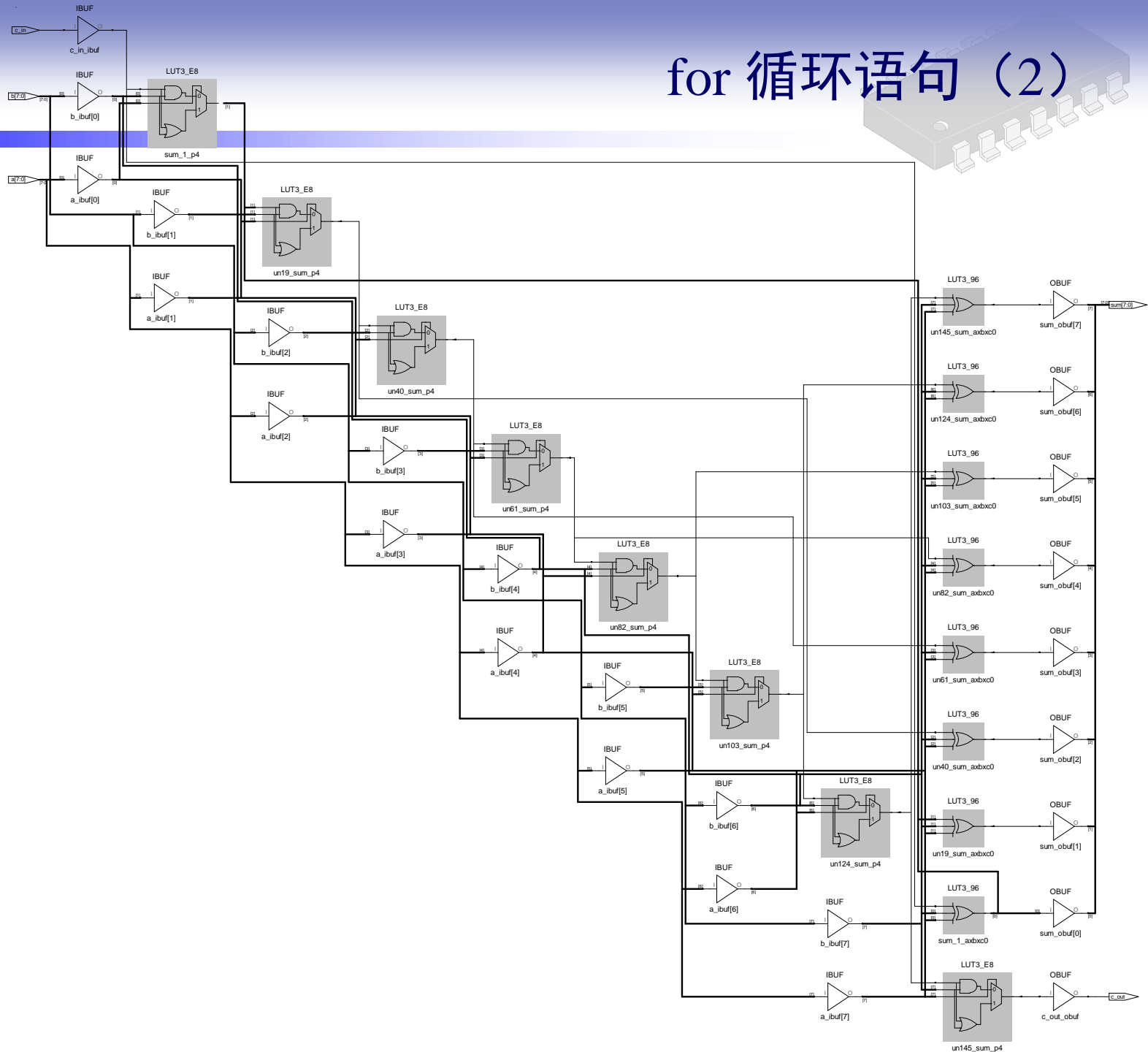


# 再次综合 8 位全加器

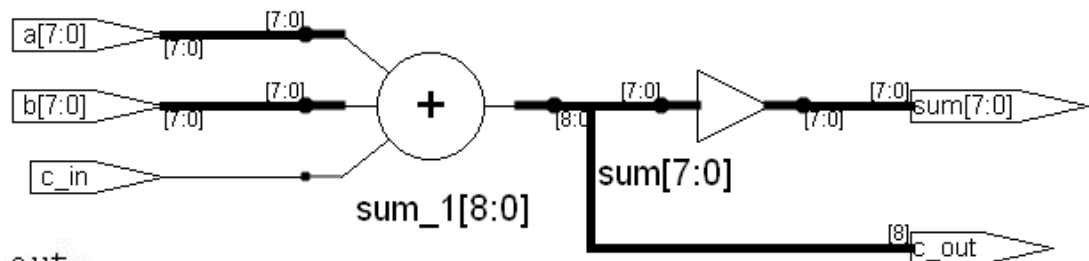
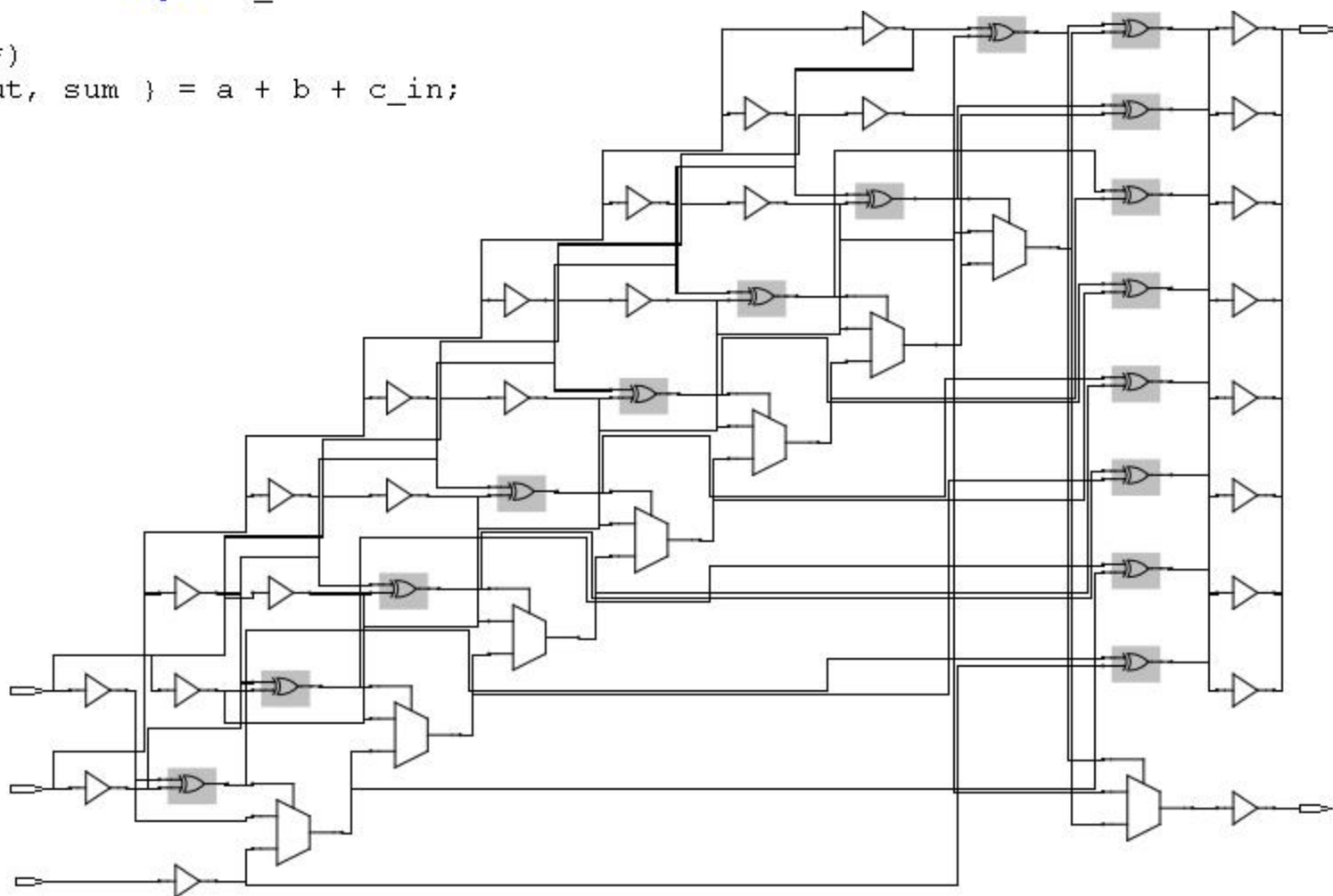
```
2 module fulladder8b( output reg c_out,  
3                     output reg [7:0] sum,  
4                     input [7:0] a, b,  
5                     input c_in );  
6  
7     always @(*)  
8         { c_out, sum } = a + b + c_in;  
9  
10 endmodule
```



# Verilog编码风格

 


## □ 要点

- 在抽象层次和控制逻辑综合结构之间进行折中
- 更高的抽象层次
  - ◆ 易于设计，但可能产生不可预料的逻辑结构
- 较低的抽象层次
  - ◆ 不利于设计，很可能依赖于具体的工艺和设计工具

## □ 基本原则



- 使用有意义的信号和变量名称
- 避免混合使用上升沿和下降沿触发的触发器
- 使用圆括号优化逻辑结构
- 在 if-else 和 case 语句中，说明各种可能的条件分支
- 不要在多个 always 过程块中对同一个变量进行赋值
- 将复杂的模块划分成较小的模块进行设计

# 使用操作符 \*、/、%

 
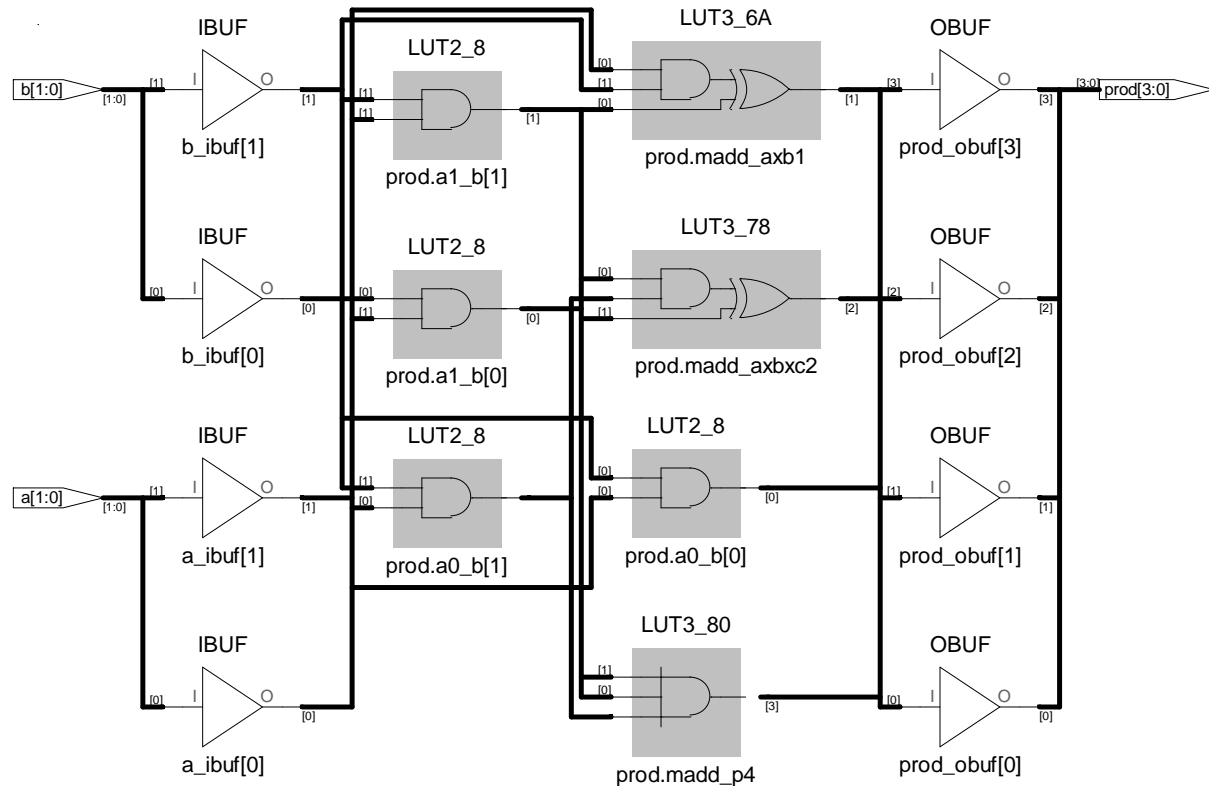 
## 实现依赖于所采用的设计方法

```
module multi2b ( prod, a, b );  
  
    output reg [3:0] prod;  
  
    input [1:0] a, b;  
  
    always @(*)  
    begin  
        prod = a * b;  
    end  
endmodule
```



# 状态机综合

```

3 module fsm_4s_m1 ( Y, clk, ctrl, reset );
4     output reg [1 : 0] Y;
5     input clk, ctrl, reset;
6     reg [3 : 0] state;
7     parameter IDLE = 4'b0001, START = 4'b0010, STOP = 4'b0100, CLEAR = 4'b1000;
8     always @(posedge clk)
9         if (!reset) begin
10             state <= IDLE; Y <= 2'b00;
11         end
12         else
13             case (state)
14                 IDLE:
15                     begin
16                         if (ctrl) begin
17                             state <= START; Y <= 2'b01;
18                         end
19                         else
20                             state <= IDLE;
21                     end
22                 START:
23                     begin
24                         if (!ctrl) begin
25                             state <= STOP; Y <= 2'b10;
26                         end
27                         else state <= START;
28                     end
29                 STOP:
30                     begin
31                         if (ctrl) begin
32                             state <= CLEAR; Y = 2'b11;
33                         end
34                         else state <= STOP;
35                     end
36                 CLEAR:
37                     begin
38                         if (!ctrl) begin
39                             state <= IDLE; Y = 2'b00;
40                         end
41                         else state <= CLEAR;
42                     end
43                 default:
44                     state <= IDLE;
45             endcase
46 endmodule

```

## □ 输入


□ 复位 Reset: 记为 R

□ 控制 Ctrl: 记为 C




## □ 输出

□  $Y_1$ 、 $Y_0$

## □ 使用同步复位


 


# FSM RTL View

  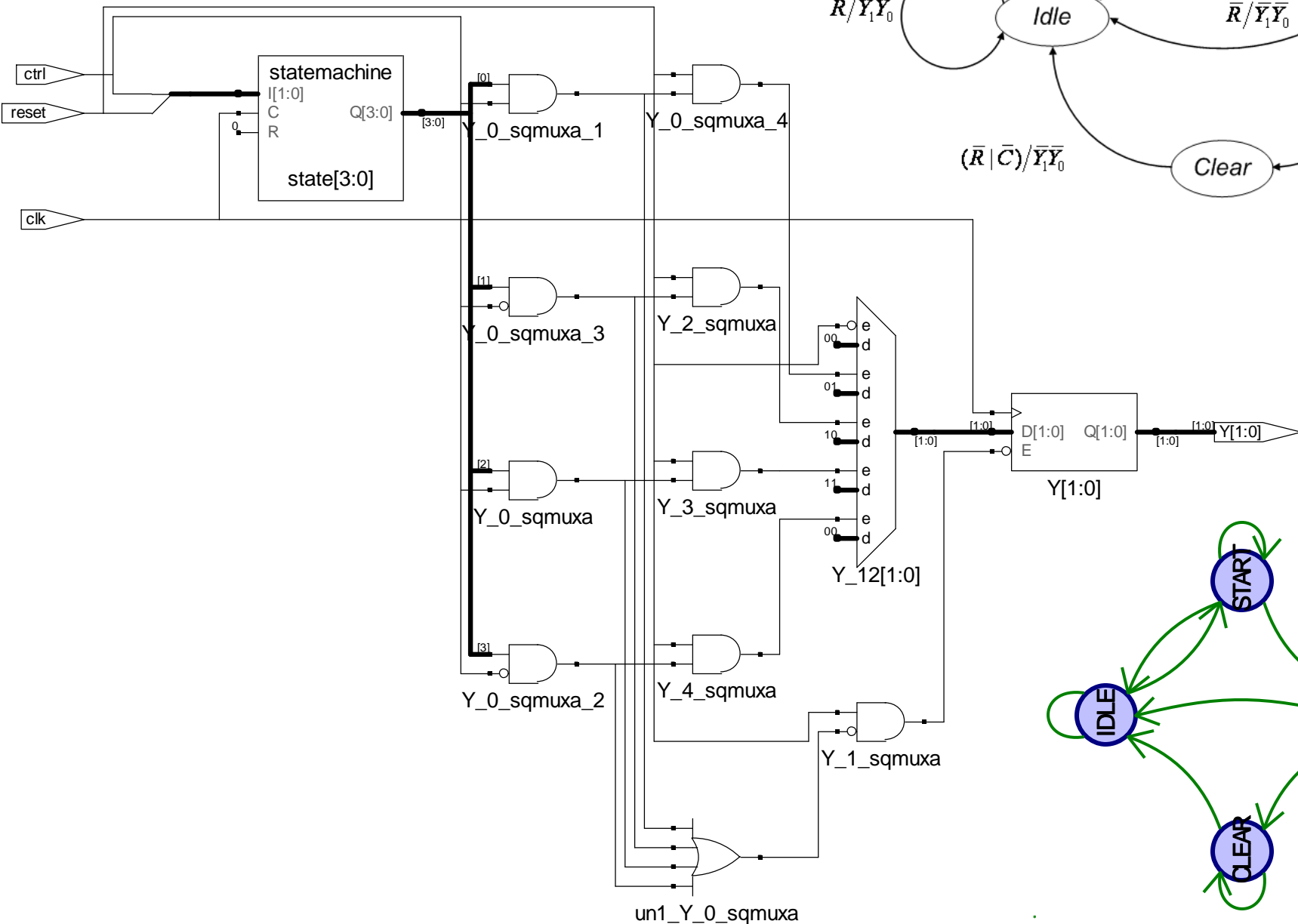




# FSM Technology View

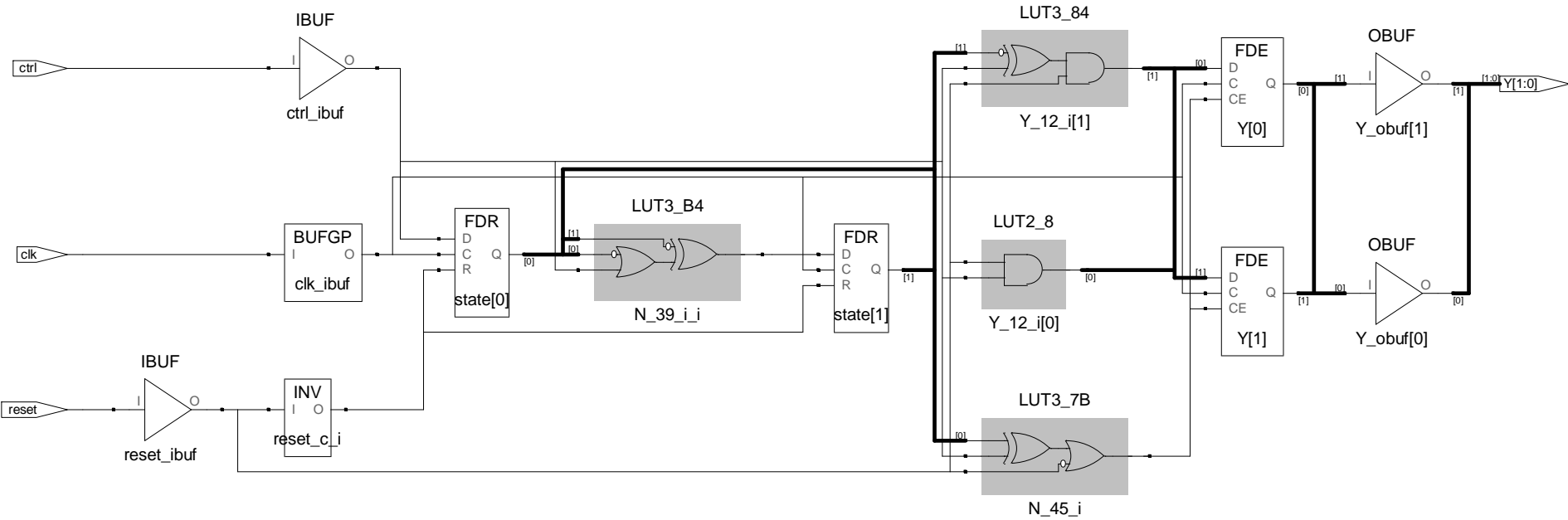 


# 例、报纸售卖机投币器

 

## 功能：


- 报纸价格：15分
- 接受硬币：5分、1角
- 不找零。

 


State	Money
S0	0 cents
S5	5 cents
S10	10 cents
S15	15 cents

Input	coin[1:0]
x0	2'b00
x5	2'b01
x10	2'b10
-	don't care

 

# Verilog模块设计 (1)

 


```
module vend(  
    input [1:0] coin, //Input output port declarations  
    input clock,  
    input reset,  
    output newspaper  
);  
    //internal FSM state declarations  
    wire [1:0] NEXT_STATE;  
    reg [1:0] PRES_STATE;  
  
    //state encodings  
    parameter s0 = 2'b00,  
               s5 = 2'b01,  
               s10 = 2'b10,  
               s15 = 2'b11;
```

State	Money
S0	0 cents
S5	5 cents
S10	10 cents
S15	15 cents

Input	coin[1:0]
x0	2'b00
x5	2'b01
x10	2'b10
-	don't care

 

```
function [2:0] fsm (input [1:0] fsm_coin, fsm_PRES_STATE);
```

```
    reg fsm_newspaper;
```

```
    reg [1:0] fsm_NEXT_STATE;
```

```
begin
```

```
    case (fsm_PRES_STATE)
```

```
    s0: begin    //state = s0
```

```
        if (fsm_coin == 2'b10) begin
```

```
            fsm_newspaper = 1'b0;    fsm_NEXT_STATE = s10;
```

```
        end
```

```
        else if (fsm_coin == 2'b01) begin
```

```
            fsm_newspaper = 1'b0;    fsm_NEXT_STATE = s5;
```

```
        end
```

```
        else begin
```

```
            fsm_newspaper = 1'b0;    fsm_NEXT_STATE = s0;
```

```
        end
```

```
    end
```

```
    s5: begin    //state = s5
```

```
        if (fsm_coin == 2'b10)    begin
```

```
            fsm_newspaper = 1'b0;    fsm_NEXT_STATE = s15;
```

```
        end
```

```
        else if (fsm_coin == 2'b01) begin
```

```
            fsm_newspaper = 1'b0;    fsm_NEXT_STATE = s10;
```

```
        end
```

```
        else begin
```

```
            fsm_newspaper = 1'b0;    fsm_NEXT_STATE = s5;
```

```
        end
```

```
end
```


## Verilog模块设计 (2)

# Verilog模块设计 (3)



```
s10:begin    //state = s10
    if (fsm_coin == 2'b10) begin
        fsm_newspaper = 1'b0;    fsm_NEXT_STATE = s15;
    end
    else if (fsm_coin == 2'b01) begin
        fsm_newspaper = 1'b0;    sm_NEXT_STATE = s15;
    end
    else begin
        fsm_newspaper = 1'b0;    fsm_NEXT_STATE = s10;
    end
end
s15:begin    //state = s15
    fsm_newspaper = 1'b1;    fsm_NEXT_STATE = s0;
end
endcase
fsm = {fsm_newspaper, fsm_NEXT_STATE};
end
endfunction
```

# Verilog模块设计（4）

 

```
assign {newspaper, NEXT_STATE} = fsm(coin, PRES_STATE);

//clock the state flip-flops.
//use synchronous reset
always @(posedge clock)
begin
    if (reset == 1'b1) PRES_STATE <= s0;
    else PRES_STATE <= NEXT_STATE;
end
endmodule
```

# 投币器电路的综合

