 


# 第 10 章

## 组合逻辑设计


# 内容



## □ 电路模块的设计

- 多路复用器
- 译码器
- 编码器
- 三态缓冲器
- 比较器
- 加法器
- 乘法器

# 组合逻辑电路

 


## ❑ 输出完全由当前输入决定

- ❑ 一旦输入信号变化，输出随之改变

## ❑ 不包含触发器

 
### ❑ 连续赋值语句 `assign`

- ◆ 只要右边表达式中的操作数上有事件发生——表达式立即被计算，新结果赋给左边的线网



 
## ❑ 带有电平敏感量列表 `always` 语句块

- ◆ 当敏感量列表中的变量上有事件发生
- ◆ 执行语句块中的行为语句
- ◆ 直到执行完最后一条语句后
- ◆ 等待下一次事件发生



## 2 选 1 多路选择器 (1)

 

### □ 功能

- 若  $s$  为 1, 则输入  $a$  连接到输出  $y$
- 若  $s$  为 0, 则输入  $b$  连接到输出  $y$
- 使用连续赋值语句描述——可以综合

```
module mux2to1(output y, input s, b, a);  
    assign y = ( s ) ? b : a;  
endmodule
```

- 比较: 采用用户定义原语描述——不可综合

```
primitive mux2x1_udp(output f, input s, I0, I1 );
```

```
// 定义 UDP 状态表
```

```
table
```

```
// input are in the same order as the input list
```

```
// s    I0   I1   :    f    // 标识符用于增加可读性
```

```
0      0    ?    :    0;
```

```
0      1    ?    :    1;
```

```
1      ?    0    :    0;
```

```
1      ?    1    :    1;
```


```
?      0    0    :    0;
```

```
?      1    1    :    1;
```

```
endtable
```

```
endprimitive
```

### □ 2 to 1 多路选择器符号

 

## 2 选 1 多路选择器 (2)


### □ 功能

#### ■ 使用过程语句描述 —— 可以综合

- ◆ 使用条件表达式
- ◆ 使用条件语句

```
module mux2to1(output reg y, input s, b, a);  
    always @(*)  
        y = ( s ) ? b : a;  
endmodule
```
 
```
module mux2to1(output reg y, input s, b, a);  
    always @(*)  
        if ( s ) y = b;  
        else y = a;  
endmodule
```



## 4 选 1 多路选择器 (1)




### □ 功能

- 由 s1 和 s0 选择 a、b、c 和 d 连接到输出 y
- 使用连续赋值语句描述 —— 可以综合

```
module mux4to1(output y, input s1, s0, d, c, b, a );  
    assign y = (s1) ? ((s0) ? d : c) : ((s0) ? b : a);  
endmodule
```

s1	s0	y
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d

 

4 to 1 多路选择器符号


## 4 选 1 多路选择器 (2)

### □ 功能

- 使用过程语句描述 —— 可以综合

```
module mux4to1( output reg y,  
                input s1, s0, d, c, b, a );  
    always @(*)  
        if ( s1 )  
            if ( s0 ) y = d;  
            else y = c;  
        else  
            if ( s0 ) y = b;  
            else y = a;  
endmodule
```

s1	s0	y
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d

 


4 to 1 多路选择器符号

## 4 选 1 多路选择器 (3)


### □ 功能
 
#### ▣ 使用过程语句描述


```
module mux4to1( output reg y,  
                input s1, s0, d, c, b, a);  
  
    always @(*)  
        case ( {s1,s0} )  
            2'b00: y = a;  
            2'b01: y = b;  
            2'b10: y = c;  
            2'b11: y = d;  
            default: y = 1'b0;  
        endcase  
endmodule
```



s1	s0	y
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d

 


4 to 1 多路选择器符号

 




# 8 选 1 位多路复用器

 

输 入				输出	
EN_L	A	B	C	Y	Y_L
1	X	X	X	0	1
0	0	0	0	$D_0$	$\overline{D_0}$
0	0	0	1	$D_1$	$\overline{D_1}$
0	0	1	0	$D_2$	$\overline{D_2}$
0	0	1	1	$D_3$	$\overline{D_3}$
0	1	0	0	$D_4$	$\overline{D_4}$
0	1	0	1	$D_5$	$\overline{D_5}$
0	1	1	0	$D_6$	$\overline{D_6}$
0	1	1	1	$D_7$	$\overline{D_7}$

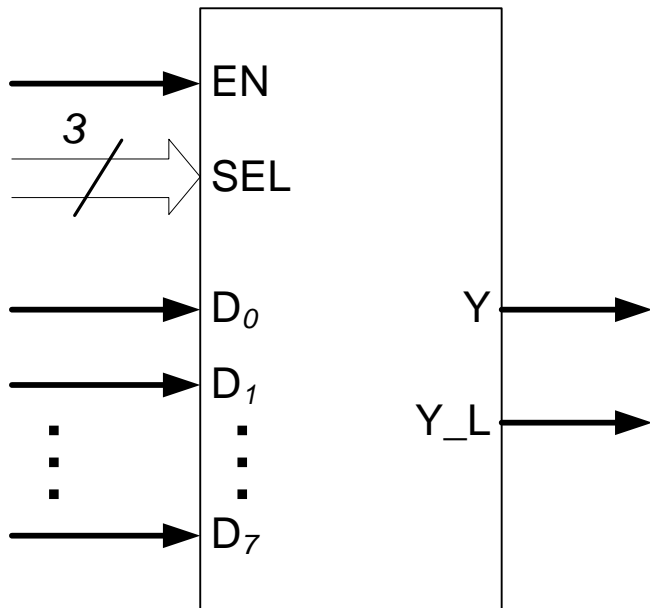

```

module mux8to1( output Y, Y_L,
                input [7:0] D,
                input EN_L, A, B, C );

    reg f;
    always @(*) begin
        if (EN_L) f = 1'b0;
        else
            case ({A,B,C})
                3'b000: f = D[0];
                3'b001: f = D[1];
                3'b010: f = D[2];
                3'b011: f = D[3];
                3'b100: f = D[4];
                3'b101: f = D[5];
                3'b110: f = D[6];
                3'b111: f = D[7];
                default: f = 1'b0;
            endcase
        end
        assign Y = f,
               Y_L = ~f;
    endmodule
    
```

# 8 选 1 位多路复用器测试平台



```
`timescale 1ns / 1ns
`include "mux8to1.v"
module mux8to1_tb();
    reg p_EN_L, p_A, p_B, p_C;
    reg [7: 0] p_D;
    wire p_Y, p_Y_L;

    mux8to1 u0(.Y(p_Y), .Y_L(p_Y_L),
               .D(p_D), .EN_L(p_EN_L), .A(p_A), .B(p_B), .C(p_C));

    integer k;
    initial begin
        p_EN_L = 1'b1;
        {p_A, p_B, p_C} = 3'b000;
        p_D = 8'b0;

        #5 p_EN_L = 1'b0;


        for ( k = 0; k < 16; k = k + 1)
            begin
                {p_A, p_B, p_C} = k % 8;
                p_D = { $random } % 256;
                #5;
            end
        end
    initial
        $monitor( "At time %4t, EN_L=%b, ABC=%b, D=%b, Y=%b, Y_L=%b",
                  $time, p_EN_L, {p_A, p_B, p_C}, p_D, p_Y, p_Y_L);
endmodule
```

```
module mux8to1( output Y, Y_L,
                input [7:0] D,
                input EN_L, A, B, C );



    reg f;
    always @(*) begin
        if (EN_L) f = 1'b0;
        else
            case({A,B,C})
                3'b000: f = D[0];
                3'b001: f = D[1];
                3'b010: f = D[2];
                3'b011: f = D[3];
                3'b100: f = D[4];
                3'b101: f = D[5];
                3'b110: f = D[6];
                3'b111: f = D[7];
                default: f = 1'b0;
            endcase
        end
        assign Y = f,
               Y_L = ~f;
    endmodule
```

# 8 to 1 MUX 仿真
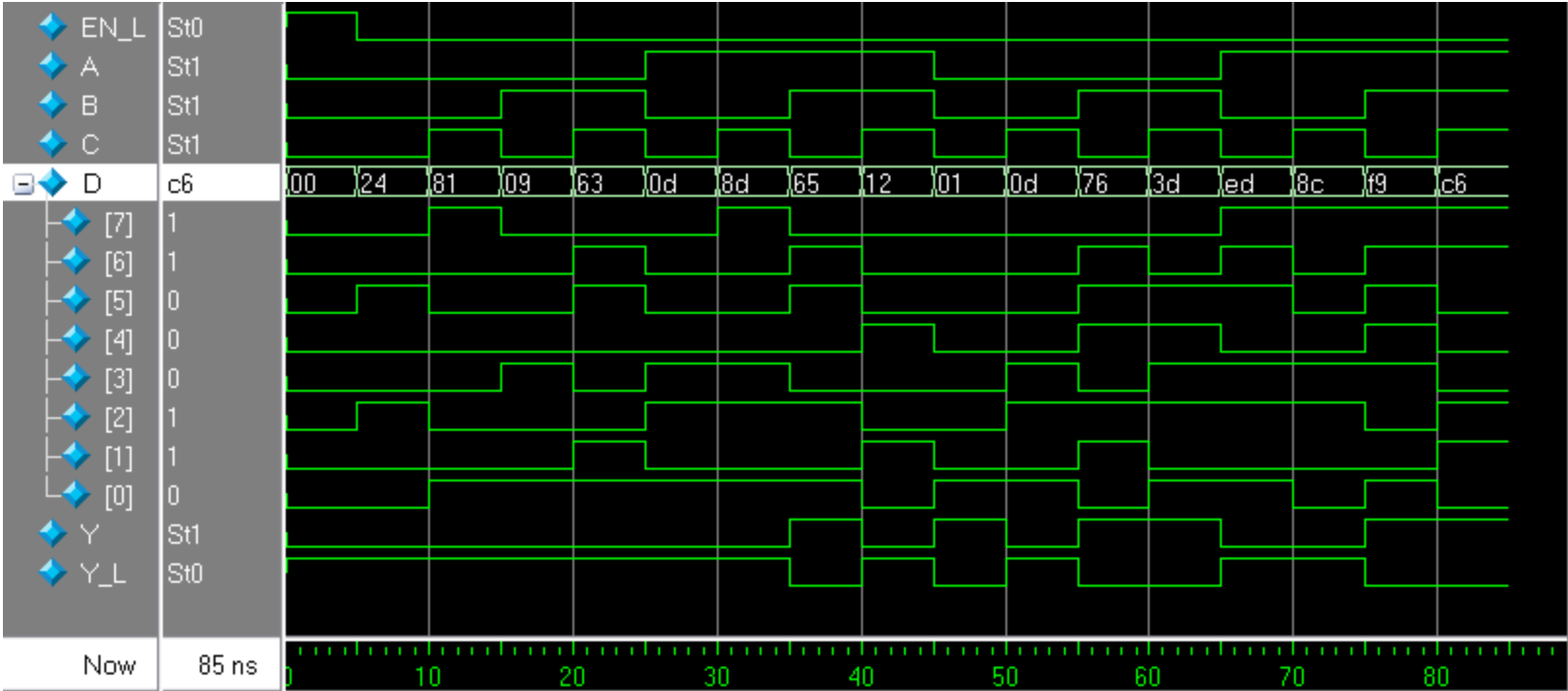
# At time 0, EN\_L=1, ABC=000, D=00000000, Y=0, Y\_L=1  
# At time 5, EN\_L=0, ABC=000, D=00100100, Y=0, Y\_L=1  
# At time 10, EN\_L=0, ABC=001, D=10000001, Y=0, Y\_L=1  
# At time 15, EN\_L=0, ABC=010, D=00001001, Y=0, Y\_L=1  
# At time 20, EN\_L=0, ABC=011, D=01100011, Y=0, Y\_L=1  
# At time 25, EN\_L=0, ABC=100, D=00001101, Y=0, Y\_L=1  
# At time 30, EN\_L=0, ABC=101, D=10001101, Y=0, Y\_L=1  
# At time 35, EN\_L=0, ABC=110, D=01100101, Y=1, Y\_L=0  
# At time 40, EN\_L=0, ABC=111, D=00010010, Y=0, Y\_L=1  
# At time 45, EN\_L=0, ABC=000, D=00000001, Y=1, Y\_L=0  
# At time 50, EN\_L=0, ABC=001, D=00001101, Y=0, Y\_L=1  
# At time 55, EN\_L=0, ABC=010, D=01110110, Y=1, Y\_L=0  
# At time 60, EN\_L=0, ABC=011, D=00111101, Y=1, Y\_L=0  
# At time 65, EN\_L=0, ABC=100, D=11101101, Y=0, Y\_L=1  
# At time 70, EN\_L=0, ABC=101, D=10001100, Y=0, Y\_L=1  
# At time 75, EN\_L=0, ABC=110, D=11111001, Y=1, Y\_L=0  
# At time 80, EN\_L=0, ABC=111, D=11000110, Y=1, Y\_L=0



# 八选一多路复用器 —— 利用模块实例引用

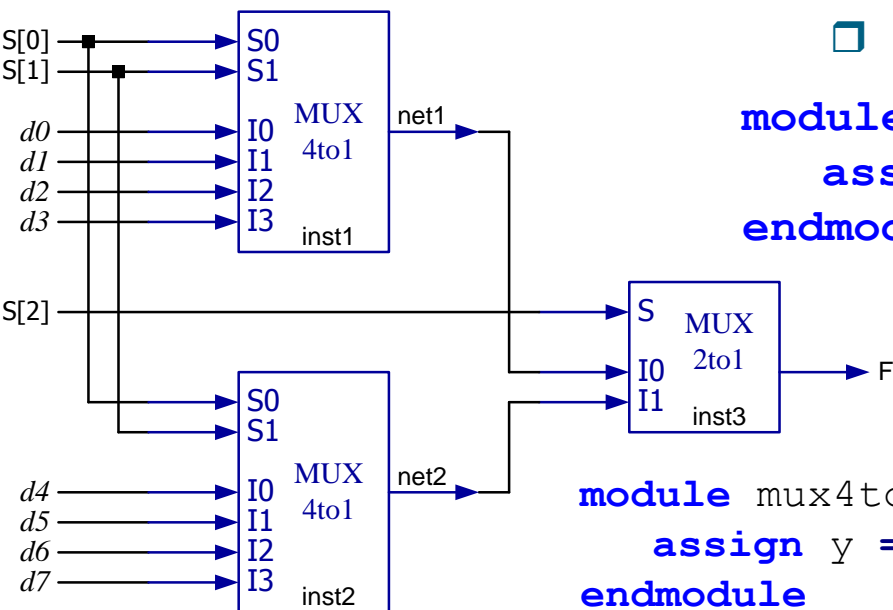 

□ 由 2个4x1多路器和1个2x1多路器


```
module mux2to1(output y, input s, b, a);
    assign y = ( s ) ? b : a;
endmodule
```

```
module mux4to1(output y, input s1, s0, d, c, b, a );
    assign y = (s1) ? ((s0) ? d : c) : ((s0) ? b : a);
endmodule
```

```
`include "mux4x1.v"
`include "mux2x1.v"
module mux8x1(output F, input [2:0] s, input [7:0] d );
    wire net1, net2;

    // 引用模块实例
    mux4x1 inst1( net1, s[1], s[0], d[3], d[2], d[1], d[0] );
    mux4x1 inst2( net2, s[1], s[0], d[7], d[6], d[5], d[4] );
    mux2x1 inst3( F, s[2], net2, net1 );
endmodule
```

# 八选一多路复用器——使用函数（1）

 


```
module mux8to1(output reg F, input [2:0] s, input [7:0] d );
    reg w1, w2;


    // mux 2 to 1
    function y_2x1( input s, b, a);
        y_2x1 = ( s ) ? b : a;
    endfunction

    // mux 4 to 1
    function automatic y_4x1( input [1:0] sel, input [3:0] data);
        case ( sel )
            2'b00: y_4x1 = data[0];
            2'b01: y_4x1 = data[1];
            2'b10: y_4x1 = data[2];
            2'b11: y_4x1 = data[3];
            default: y_4x1 = 1'bx;
        endcase
    endfunction

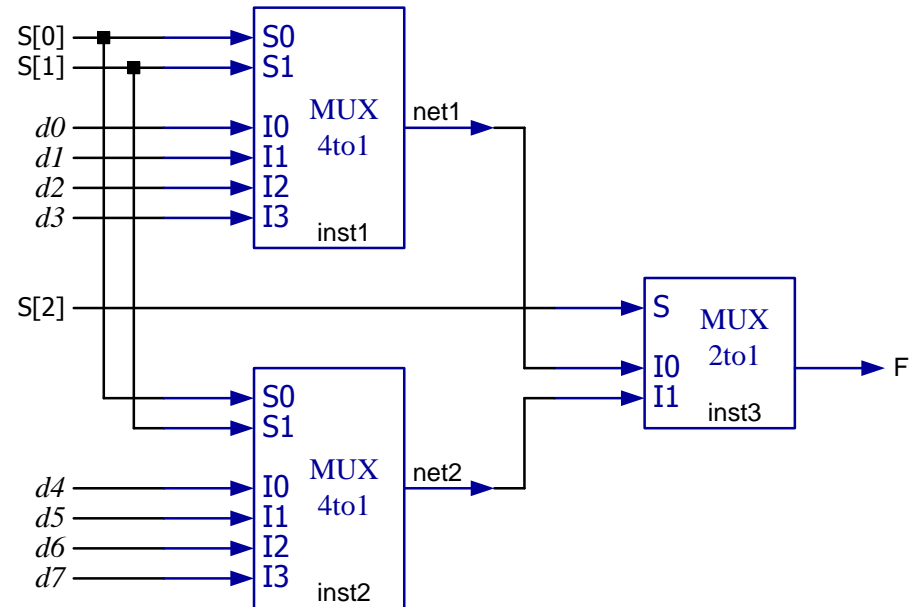    // 调用函数
    always @(*) begin
        w1 = y_4x1(s[1:0], d[3:0]);
        w2 = y_4x1(s[1:0], d[7:4]);
        F = y_2x1(s[2], w2, w1);
    end
endmodule
```



# 八选一多路复用器 —— 使用函数 (2)

 


```
module mux8to1(output F, input [2:0] s, input [7:0] d );
    // mux 2 to 1
    function y_2x1( input s, b, a );
        y_2x1 = ( s ) ? b : a;
    endfunction


    // mux 4 to 1
    function automatic y_4x1( input [1:0] sel, input [3:0] data );
        case ( sel )
            2'b00: y_4x1 = data[0];
            2'b01: y_4x1 = data[1];
            2'b10: y_4x1 = data[2];
            2'b11: y_4x1 = data[3];
            default: y_4x1 = 1'bx;
        endcase
    endfunction

    wire w1, w2;

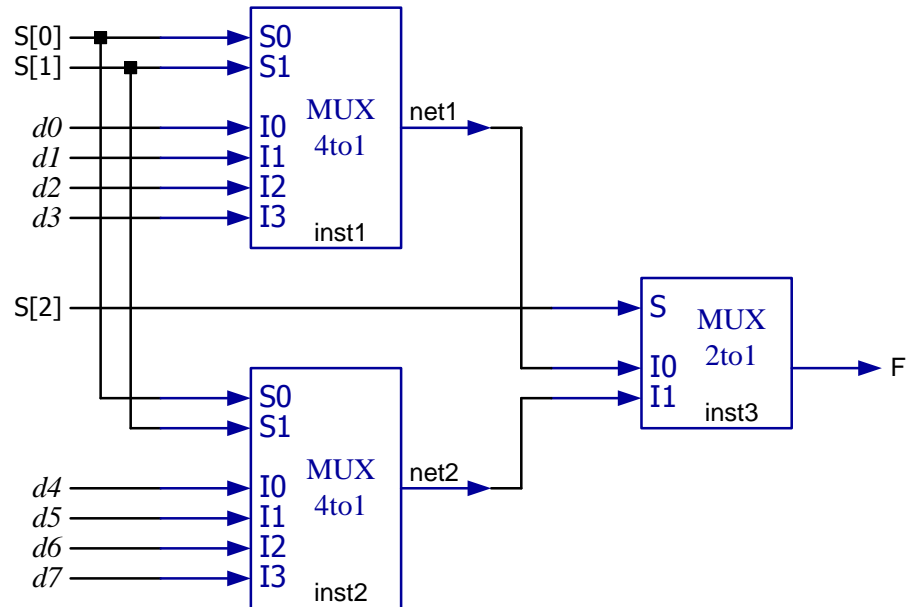    // 调用函数
    assign w1 = y_4x1(s[1:0], d[3:0]),
           w2 = y_4x1(s[1:0], d[7:4]),
           F = y_2x1(s[2], w2, w1);
endmodule
```



# 八选一多路复用器 —— 使用任务

 


```
module mux8to1(output reg F, input [2:0] s, input [7:0] d );
    // mux 2 to 1
    task mux2x1( output y2x1, input s, b, a);
        y2x1 = ( s ) ? b : a;
    endtask

    // mux 4 to 1
    task automatic mux4x1( output y4x1, input [1:0] sel, input [3:0] din);
        case ( sel )
            2'b00: y4x1 = din[0];
            2'b01: y4x1 = din[1];
            2'b10: y4x1 = din[2];
            2'b11: y4x1 = din[3];
            default: y4x1 = 1'bx;
        endcase
    endtask

    reg w1, w2;

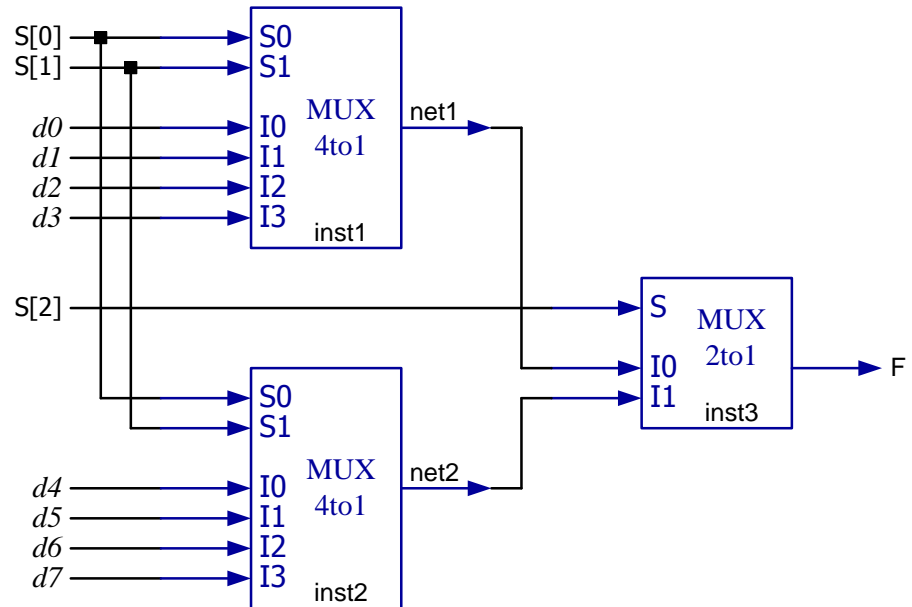    // 调用任务
    always @* begin
        mux4x1( w1, s[1:0], d[3:0]);
        mux4x1( w2, s[1:0], d[7:4]);
        mux2x1( F, s[2], w2, w1);
    end
endmodule
```



# 八选一多路复用器

## 使用函数设计的综合结果


工具: Synplify Premier E-2011.03-SP2

```
module mux8to1(output reg F, input [2:0] s, input [7:0] d );
// mux 2 to 1
task mux2x1( output y2x1, input s, b, a);
    y2x1 = ( s ) ? b : a;
endtask

// mux 4 to 1
task automatic mux4x1( output y4x1,
                        input [1:0] sel, input [3:0] din);
    case ( sel )
        2'b00: y4x1 = din[0];
        2'b01: y4x1 = din[1];
        2'b10: y4x1 = din[2];
        2'b11: y4x1 = din[3];
        default: y4x1 = 1'bx;
    endcase
endtask


reg w1, w2;

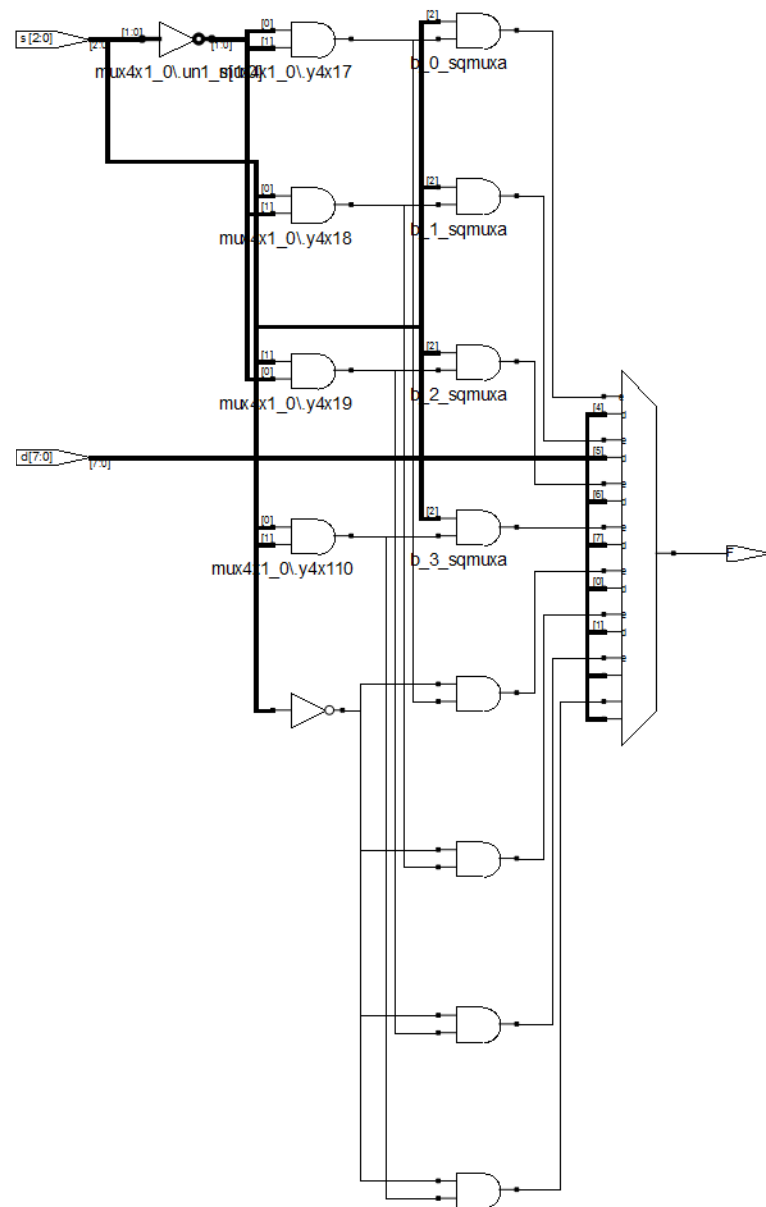// 调用任务
always @* begin
    mux4x1( w1, s[1:0], d[3:0]);
    mux4x1( w2, s[1:0], d[7:4]);
    mux2x1( F, s[2], w2, w1);
end
endmodule
```





## 2-4 译码器

 


### □ 2到4译码器的真值表

输入		输出			
a1	a0	y3	y2	y1	y0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

```
module decoder2x4(output reg [3:0] y,  
                 input [1:0] a );  
    always @(*)  
        case (a)  
            0:    y = 1;  
            1:    y = 2;  
            2:    y = 4;  
            3:    y = 8;  
            default:y = 4'bxx;  
        endcase  
endmodule
```


## 2-4 译码器——使用函数设计

 

```
module decoder2x4 (output [3:0] y,  
                  input [1:0] a );  
  
    function [3:0] d2x4 (input [1:0] c);  
        case (a)  
            0:      d2x4 = 1;  
            1:      d2x4 = 2;  
            2:      d2x4 = 4;  
            3:      d2x4 = 8;  
            default: d2x4 = 4'bxx;  
        endcase  
    endfunction  
  
    assign y = d2x4(a);  
endmodule
```


输入		输出			
a1	a0	y3	y2	y1	y0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

## 3-8 译码器

 

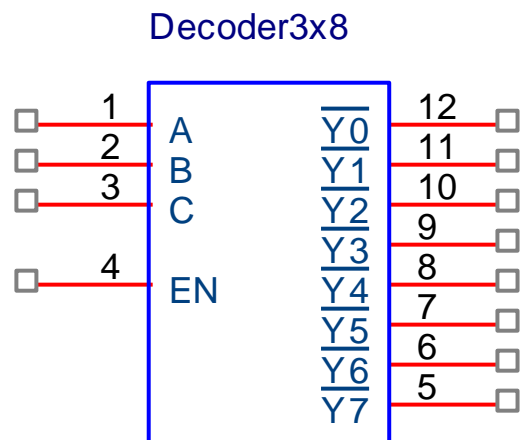
### 三个输入变量译成八个输出之一

- 使能信号：EN，只有使能有效，译码器才工作
- 输入：（C, B, A）
- 输出：（Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7）



EN	C	B	A	Y7_L	Y6_L	Y5_L	Y4_L	Y3_L	Y2_L	Y1_L	Y0_L
0	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

## 3-8 译码器设计方法1

 


```
module decoder3x8(output reg [7:0] YL, input EN, C, B, A );
    always @ (*)
    begin
        if ( EN )
            case ( { C, B, A } )
                0: YL = 8'b1111_1110;
                1: YL = 8'b1111_1101;
                2: YL = 8'b1111_1011;
                3: YL = 8'b1111_0111;
                4: YL = 8'b1110_1111;
                5: YL = 8'b1101_1111;
                6: YL = 8'b1011_1111;
                7: YL = 8'b0111_1111;
                default: YL = 8'HFF;
            endcase
        else
            YL = 8'b1111_1111;
        end
    end
endmodule
```

### □ 使用 case 语句模型

- 最常用的方法
- 根据真值表
- 可综合

EN	C	B	A	Y7_L	Y6_L	Y5_L	Y4_L	Y3_L	Y2_L	Y1_L	Y0_L
0	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

# 方法一、测试平台

 


```
`timescale 1ns / 1ns
`include "decoder3x8_m1.v"
module decoder3x8_tb;
    parameter S0 = 7, S1 = 16;
    wire [ 7 : 0 ] data;
    reg p_en, p_c, p_b, p_a;
    decoder3x8 u0(.YL(data), .EN(p_en), .C(p_c), .B(p_b), .A(p_a));

    reg [3:0] en_code;
    initial begin
        { p_en,p_c,p_b,p_a } = 4'bx000;
        # 5 { p_en,p_c,p_b,p_a } = 4'bx;
        # 5;
        for ( en_code = S0; en_code < S1; en_code = en_code + 1)
            begin
                { p_en,p_c,p_b,p_a } = en_code;
                #5;
            end
        end
    end
    initial
        $monitor( "At time %4t,  EN = %b, CBA = %b,  data = %b",
                  $time, p_en, {p_c,p_b,p_a}, data );
endmodule
```



## 3-8 译码器设计方法2

 

### □ 使用 if 语句模型


- 根据真值表
- 也很常用
- 可综合

EN	C	B	A	Y7_L	Y6_L	Y5_L	Y4_L	Y3_L	Y2_L	Y1_L	Y0_L
0	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

```
module decoder3x8m2( output reg [7:0] YL,
                    input EN,
                    input [2:0] DIN );

    always @ ( * )
        if ( EN ) begin
            if ( DIN == 0 ) YL = 8'b1111_1110; else
            if ( DIN == 1 ) YL = 8'b1111_1101; else
            if ( DIN == 2 ) YL = 8'b1111_1011; else
            if ( DIN == 3 ) YL = 8'b1111_0111; else
            if ( DIN == 4 ) YL = 8'b1110_1111; else
            if ( DIN == 5 ) YL = 8'b1101_1111; else
            if ( DIN == 6 ) YL = 8'b1011_1111; else
            if ( DIN == 7 ) YL = 8'b0111_1111; else
                YL = 8'hff;
        end
    else YL = 8'b1111_1111;
endmodule
```

## 3-8 译码器设计方法3 (1)

 

### □ 数据流描述

- 由真值表得到布尔方程
- 采用联系赋值语句


EN	C	B	A	Y7_L	Y6_L	Y5_L	Y4_L	Y3_L	Y2_L	Y1_L	Y0_L
0	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1



$$\left\{ \begin{array}{l} Y_0 = \bar{Y}_{0L} = E \cdot (\bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A}) \\ Y_1 = \bar{Y}_{1L} = E \cdot (\bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A) \\ Y_2 = \bar{Y}_{2L} = E \cdot (\bar{C} \cdot B \cdot \bar{A}) \\ Y_3 = \bar{Y}_{3L} = E \cdot (\bar{C} \cdot B \cdot A) \\ Y_4 = \bar{Y}_{4L} = E \cdot (C \cdot \bar{B} \cdot \bar{A}) \\ Y_5 = \bar{Y}_{5L} = E \cdot (C \cdot \bar{B} \cdot A) \\ Y_6 = \bar{Y}_{6L} = E \cdot (C \cdot B \cdot \bar{A}) \\ Y_7 = \bar{Y}_{7L} = E \cdot (C \cdot B \cdot A) \end{array} \right.$$



## 3-8 译码器设计方法3 (2)

 

### □ 使用连续赋值语句 —— 数据流描述


$$\left\{ \begin{array}{l} Y_0 = \bar{Y}_{0L} = E \cdot (\bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A}) \\ Y_1 = \bar{Y}_{1L} = E \cdot (\bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A) \\ Y_2 = \bar{Y}_{2L} = E \cdot (\bar{C} \cdot B \cdot \bar{A}) \\ Y_3 = \bar{Y}_{3L} = E \cdot (\bar{C} \cdot B \cdot A) \\ Y_4 = \bar{Y}_{4L} = E \cdot (C \cdot \bar{B} \cdot \bar{A}) \\ Y_5 = \bar{Y}_{5L} = E \cdot (C \cdot \bar{B} \cdot A) \\ Y_6 = \bar{Y}_{6L} = E \cdot (C \cdot B \cdot \bar{A}) \\ Y_7 = \bar{Y}_{7L} = E \cdot (C \cdot B \cdot A) \end{array} \right.$$

```
`timescale 1ns / 1ns
module decoder3x8m3( output [7:0] YL,
                    input EN, C, B, A );
    wire [7 : 0 ] YH;


    assign YH[7] = EN & ( C & B & A ),
           YH[6] = EN & ( C & B & ~A ),
           YH[5] = EN & ( C & ~B & A ),
           YH[4] = EN & ( C & ~B & ~A ),
           YH[3] = EN & ( ~C & B & A ),
           YH[2] = EN & ( ~C & B & ~A ),
           YH[1] = EN & ( ~C & ~B & A ),
           YH[0] = EN & ( ~C & ~B & ~A );

    assign YL = ~YH;
endmodule
```

# 设计4-16译码器

 

## 由两个3-8译码器构成

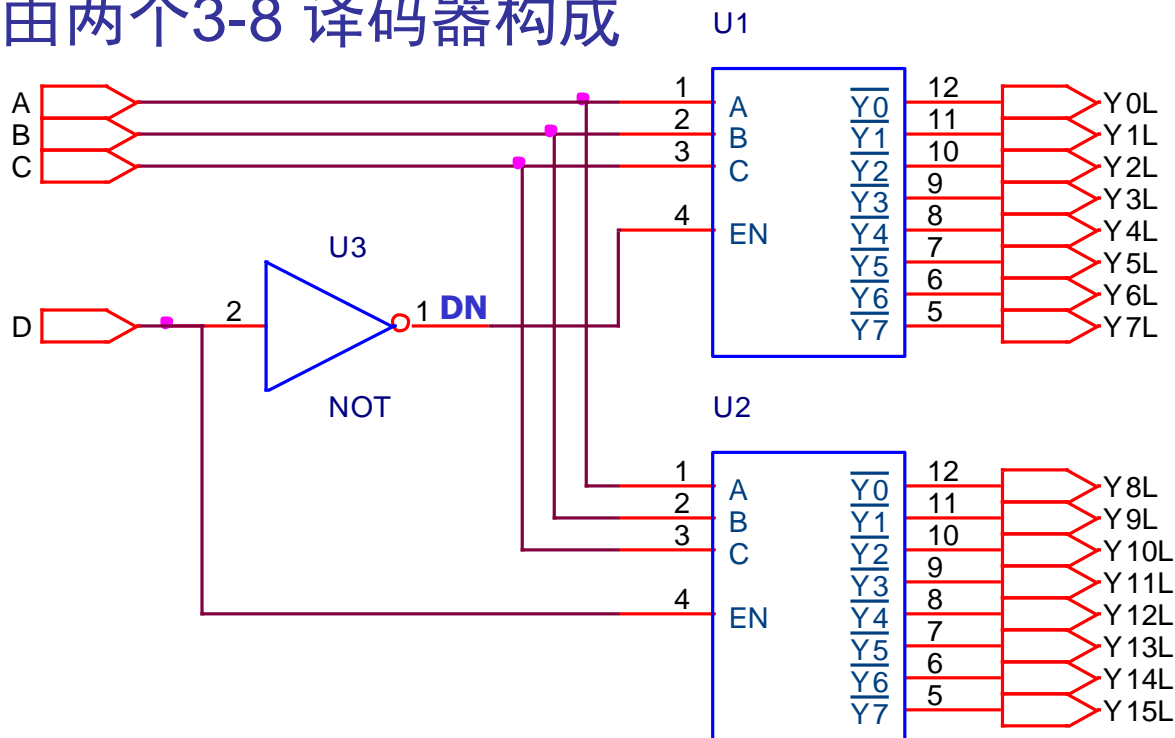

```
`include "decoder3x8.v"
```

```
module decoder4x16( output [15:0] y, input d, c, b, a );
```

```
    wire dbar;
```



```
    assign dbar = ~d;
```

```
    decoder3x8 u1( .YL( y[7:0]), .EN(dbar), .C(c), .B(b), .A(a) ),
```


```
                  u2( .YL(y[15:8]), .EN( d), .C(c), .B(b), .A(a) );
```

```
endmodule
```

## 4-16译码器结构建模的仿真结果

  

# 七段译码器

 

## □ 功能

□ 将 4 位 BCD 码译成 10 个输出之一

□ 输入变量


◆ 输入数值：4位 BCD 码（D, C, B, A）

◆ 消隐输入：BI\_L，用于关闭显示输出

- 如，不显示一个数字的前端和尾部的 0


□ 输出变量：七个线段（a, b, c, d, e, f, g）组合的一个子集，共16种

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 


输 入					显示 数字	输 出						
BI_L	D	C	B	A		a	b	c	d	e	f	g
0	X	X	X	X	关闭	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	2	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	3	1	1	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	4	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	1	5	1	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	6	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	7	1	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	8	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	9	1	1	1	1	0	1	1

# 七段译码器设计

 



## □ 典型设计 —— 使用 case 语句模型

 


输 入					显示 数字	输 出						
BI_L	D	C	B	A		a	b	c	d	e	f	g
0	X	X	X	X	关闭	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	2	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	3	1	1	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	4	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	1	5	1	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	6	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	7	1	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	8	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	9	1	1	1	1	0	1	1

```
module dec7seg( output reg [0:6] seg,
                input [3:0] code, input BI_L );
    always @( * ) begin
        if ( BI_L )
            case(code)
                0:      seg = 7'b111_1110;
                1:      seg = 7'b011_0000;
                2:      seg = 7'b110_1101;
                3:      seg = 7'b111_1001;
                4:      seg = 7'b011_0011;
                5:      seg = 7'b101_1011;
                6:      seg = 7'b101_1111;
                7:      seg = 7'b111_0000;
                8:      seg = 7'b111_1111;
                9:      seg = 7'b111_0011;
                default: seg = 7'b000_0000;
            endcase
        else seg = 7'b000_0000;
    end
endmodule
```


# 七段译码器仿真结果

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

# 优先编码器（Priority encoder）

 


## □ 保证在某一时刻只有一个输入有效

- 对输入线指定优先级（priority）—— 如：硬件中断
- 当同时出现多个请求时，编码器产生最高优先级的请求编号

 
## □ 例、通用 8 输入优先编码器

- 输入端口 9 个：8 个数据输入，1 个使能输入
- 输出端口 4 个：3 个编码输出，1 个有效标志（IDLE）



优先级	输 入									输 出			
	EN	I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1	I0	A2	A1	A0	IDLE
无	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	X	0	0	1	0
2	1	0	0	0	0	0	1	X	X	0	1	0	0
3	1	0	0	0	0	1	X	X	X	0	1	1	0
4	1	0	0	0	1	X	X	X	X	1	0	0	0
5	1	0	0	1	X	X	X	X	X	1	0	1	0
6	1	0	1	X	X	X	X	X	X	1	1	0	0
7	1	1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	0

# 8 输入优先编码器的设计

 

```
module encoder8x3( output reg idle, output reg [2:0] code,
                  input [7:0] data, input en );
    always @(*) begin
        if ( !en ) // en == 1'b0
            begin
                code = 3'bx;
                idle = 1'b1;
            end
        else begin
            if ( data[7] == 1'b1) code = 7; else
            if ( data[7:6] == 2'b01) code = 6; else
            if ( data[7:5] == 3'b001) code = 5; else
            if ( data[7:4] == 4'b0001) code = 4; else
            if ( data[7:3] == 5'b0000_1) code = 3; else
            if ( data[7:2] == 6'b0000_01) code = 2; else
            if ( data[7:1] == 7'b0000_001) code = 1; else
            if ( data[7:0] == 8'b0000_0001) code = 0; else code = 3'bx;

            idle = 1'b0;
        end
    end
end
```

优先级	输 入									输 出			
	EN	I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1	I0	A2	A1	A0	IDLE
无	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	X	0	0	1	0
2	1	0	0	0	0	0	1	X	X	0	1	0	0
3	1	0	0	0	0	1	X	X	X	0	1	1	0
4	1	0	0	0	1	X	X	X	X	1	0	0	0
5	1	0	0	1	X	X	X	X	X	1	0	1	0
6	1	0	1	X	X	X	X	X	X	1	1	0	0
7	1	1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	0



# 编码器模块的测试



```
`timescale 1ns / 1ns
`include "encoder8x3.v"
module encoder8x3_tb;
    parameter S0 = 0, S1 = 16;

    wire [2:0] p_code;
    wire p_idle;
    reg [7:0] p_data;
    reg p_en;
    reg [15:0] p_din0, p_din1;
```


优先级	输 入									输 出			
	EN	I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1	I0	A2	A1	A0	IDLE
无	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	X	0	0	1	0
2	1	0	0	0	0	0	1	X	X	0	1	0	0
3	1	0	0	0	0	1	X	X	X	0	1	1	0
4	1	0	0	0	1	X	X	X	X	1	0	0	0
5	1	0	0	1	X	X	X	X	X	1	0	1	0
6	1	0	1	X	X	X	X	X	X	1	1	0	0
7	1	1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	0

```
encoder8x3 u0(.idle(p_idle), .code(p_code), .data(p_data), .en(p_en));
```

```
integer k;
initial begin
    p_en = 1'b0;
    p_data = 8'b1111_1111;
    p_din0 = 16'bxxxx_xxxx_0000_0001;

    #5 p_en = 1'b1;
    p_data = p_din0[15:8];
    for ( k = S0; k < S1; k=k + 1) begin
        #5;
        p_din1 = {p_din0[14:0], p_din0[15]};
        p_din0 = p_din1;
        p_data = p_din0[15:8];
    end
end
initial
    $monitor( "At time %4t, EN= %b, data= %b, code= %b, IDLE=%b",
        $time, u0.en, u0.data, u0.code, u0.idle);
endmodule
```

# 编码器仿真结果

 

```
# At time 0, EN= 0, data= 11111111, code= xxx, IDLE=1
# At time 5, EN= 1, data= xxxxxxxx, code= xxx, IDLE=0
# At time 10, EN= 1, data= xxxxxxx0, code= xxx, IDLE=0
# At time 15, EN= 1, data= xxxxxx00, code= xxx, IDLE=0
# At time 20, EN= 1, data= xxxxx000, code= xxx, IDLE=0
# At time 25, EN= 1, data= xxxx0000, code= xxx, IDLE=0
# At time 30, EN= 1, data= xxx00000, code= xxx, IDLE=0
# At time 35, EN= 1, data= xx000000, code= xxx, IDLE=0
# At time 40, EN= 1, data= x0000000, code= xxx, IDLE=0
```

```
# At time 45, EN= 1, data= 00000001, code= 000, IDLE=0
# At time 50, EN= 1, data= 0000001x, code= 001, IDLE=0
# At time 55, EN= 1, data= 000001xx, code= 010, IDLE=0
# At time 60, EN= 1, data= 00001xxx, code= 011, IDLE=0
# At time 65, EN= 1, data= 0001xxxx, code= 100, IDLE=0
# At time 70, EN= 1, data= 001xxxxx, code= 101, IDLE=0
# At time 75, EN= 1, data= 01xxxxxx, code= 110, IDLE=0
# At time 80, EN= 1, data= 1xxxxxxx, code= 111, IDLE=0
# At time 85, EN= 1, data= xxxxxxxx, code= xxx, IDLE=0
```

## 8三态缓冲器 (74x541)

- 变量有三种可能的不同状态：逻辑 0、逻辑 1 和高阻

- 用于控制多个数据源到单个数据线的操作
- 驱动总线


- ❑ 8 位微处理器系统，数据总线为 8 位宽
- ❑ 使用 8 个三态缓冲器，外围设备每次在总线上放置 8 位数据

# 8三态缓冲器的设计

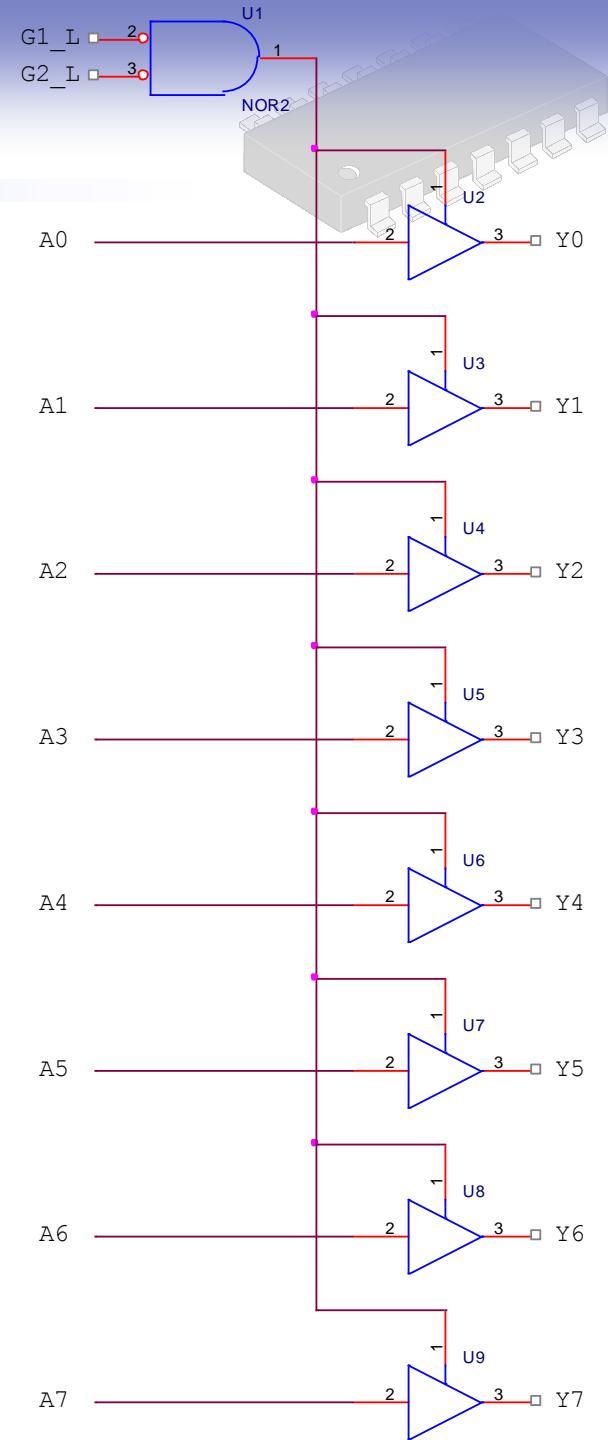
## 模块的设计

结构设计 —— 利用 Verilog 原语


```
module tristate541 (Y, A, G1_L, G2_L);  
    parameter SIZE = 8;  
  
    output [SIZE-1:0] Y;  
    input  [SIZE-1:0] A;  
    input  G1_L, G2_L;  
  
    wire GL;  
  
    nor u0 (GL, G1_L, G2_L);  
  
    genvar k;  
    generate for ( k=0; k<SIZE; k=k+1 )  
        begin : LOOP  
            bufif1 g1( Y[k], A[k], GL );  
        end  
    endgenerate  
endmodule
```



# 8三态缓冲器模块的仿真波形

 



## 仿真分析

 


## 8 位数据通道控制器
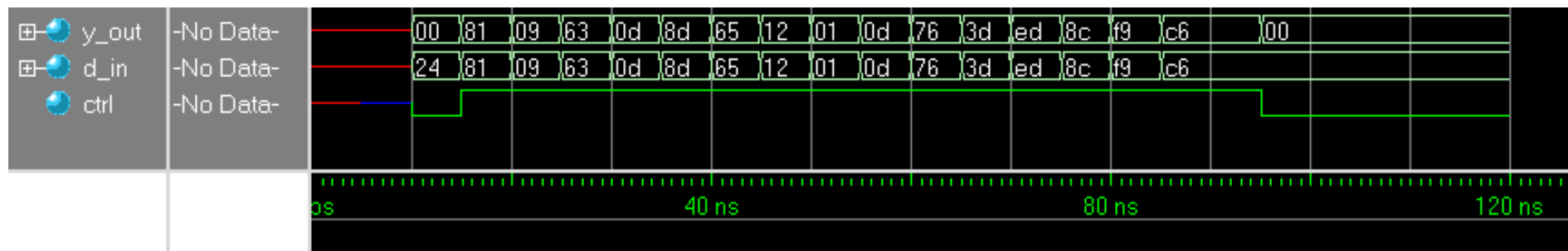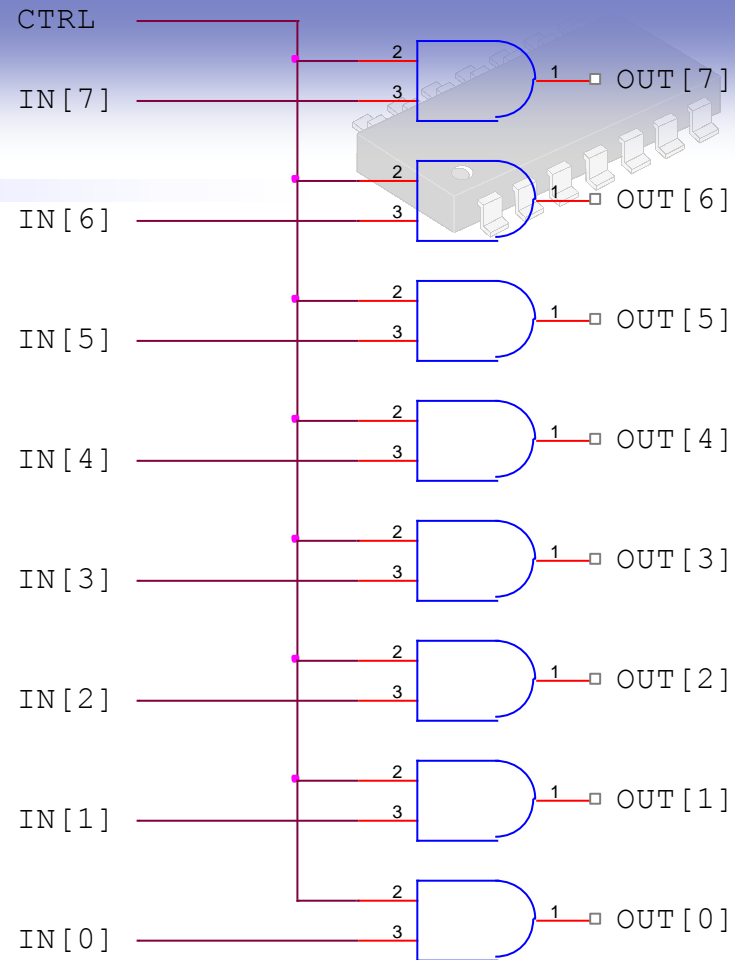
## 使用与门

```
`timescale 1ns / 100ps
module channel_sw_8b( output [7:0] y_out,
                    input[7:0] d_in,
                    input ctrl );
    assign y_out = (ctrl == 1'b1) ? d_in : 8'h00;
Endmodule
```



# 二进制比较器 (Binary Comparator)

 

## □ 功能的描述

- 比较 2 个二进制数，并指示它们之间的关系
- 两个操作数的比较，3 种情况：
  - ◆  $A = B$
  - ◆  $A > B$
  - ◆  $A < B$

## □ 1位比较器的的真值表

A	B	A=B	A>B	A<B
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0


1位比较器的逻辑表达式：

$$A\_EQ\_B = A' \cdot B' + A \cdot B = (A \oplus B)'$$

$$A\_GT\_B = A \cdot B'$$

$$A\_LT\_B = A' \cdot B$$

# 1位比较器的模块设计

 

## □ 数据流描述

### □ 使用连续赋值语句


```
module binary_comp_1b ( output A_EQ_B, A_GT_B, A_LT_B,
                        input A, B );
    assign A_EQ_B = ~( A ^ B ),
           A_GT_B =  A & ~B,
           A_LT_B = ~A & B;
endmodule
```

## 1位比较器的逻辑表达式：

$$A\_EQ\_B = A' \cdot B' + A \cdot B = (A \oplus B)'$$


$$A\_GT\_B = A \cdot B'$$

$$A\_LT\_B = A' \cdot B$$

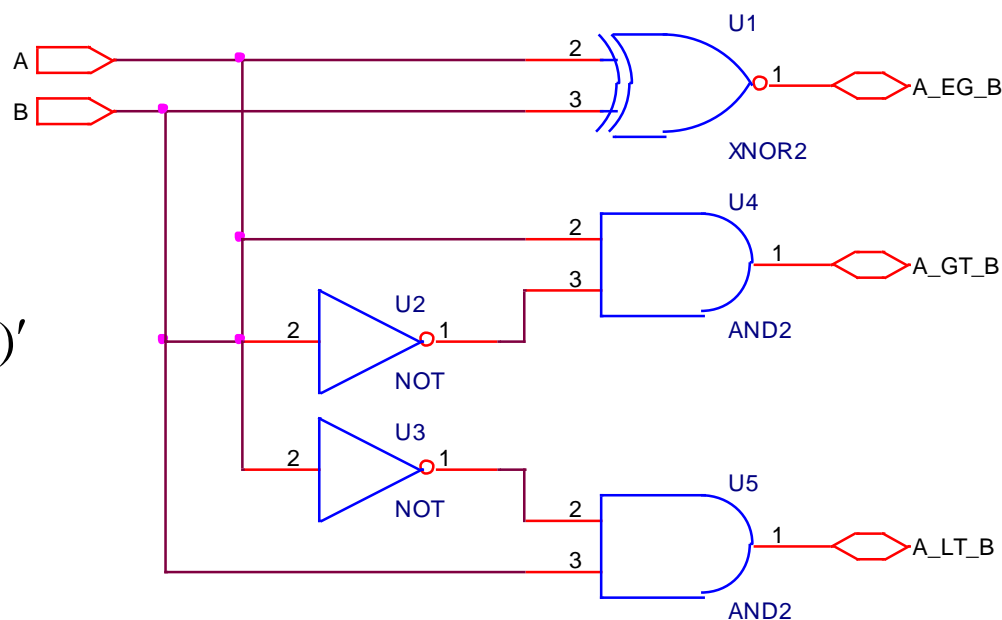





# 1位比较器的仿真测试

 

# At	0, A=x, B=x, <-> [A=B]=x, [A>B]=x, [A<B]=x
# At	100, A=z, B=z, <-> [A=B]=x, [A>B]=x, [A<B]=x
# At	200, A=0, B=0, <-> [A=B]=1, [A>B]=0, [A<B]=0
# At	250, A=1, B=0, <-> [A=B]=0, [A>B]=1, [A<B]=0
# At	300, A=0, B=1, <-> [A=B]=0, [A>B]=0, [A<B]=1
# At	350, A=1, B=1, <-> [A=B]=1, [A>B]=0, [A<B]=0

 


# 1 位全加器

 
 
## □ 1位全加器的数学表达式

$$\text{sum} = (a \oplus b \oplus \text{cin})$$

$$\text{cout} = (a \cdot b) + \text{cin} \cdot (a \oplus b)$$



// Define a 1-bit full adder

```
module fulladd(output cout, sum, input a, b, cin);
```

```
    // Internal nets
```

```
    wire s1, c1, s2;
```

```
    // Instantiate logic gate primitives
```

```
    xor u10(s1, a, b);
```

```
    and u11(c1, a, b);
```


```
    xor u20(sum, s1, cin);
```

```
    and u21(s2, s1, cin);
```

```
    or u30(cout, s2, c1);
```


```
endmodule
```

# 4位串行进位加法器

 

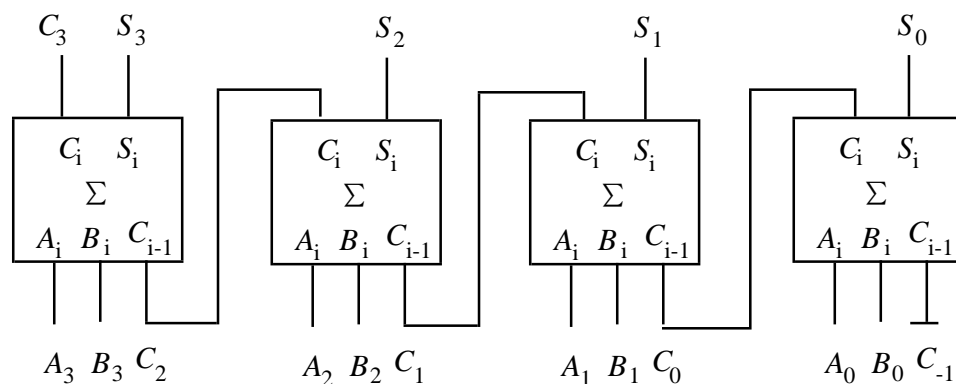
## 4位串行进位加法器

- 两个4位相加数  $A_3A_2A_1A_0$  和  $B_3B_2B_1B_0$  的各位同时送到相应全加器的输入端
- 进位数串行传送，最低位全加器的  $C_{i-1}$  端应接0
- 缺点：
  - 速度比较慢，进位信号是串行传递
  - 进位输出C3要经过四位全加器传递之后才能形成



# 超前进位加法器 —— 各级进位同时送到全加器进位输入端

 

全加器输出  $S_i$  和  $C_i$  逻辑表达式：

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$

$$C_i = A_i \cdot B_i + (A_i \oplus B_i) \cdot C_{i-1}$$

(1)


定义  $G_i = A_i \cdot B_i$ ，称为产生变量。当  $A_i = B_i = 1$  时， $A_i \cdot B_i = 1$ ，得  $C_i = 1$ ，产生进位。

定义  $P_i = A_i \oplus B_i$ ，称为传输变量。当  $A_i \oplus B_i = 1$  时， $A_i \cdot B_i = 0$ ，得  $C_i = C_{i-1}$ ，

即低位的进位传送到高位的进位输入端。

$G_i$  和  $P_i$  都只与被加数  $A_i$  和加数  $B_i$  有关，而与进位信号无关。

# 超前进位加法器 —— 各级进位同时送到全加器进位输入端

 

将  $G_i = A_i \cdot B_i$  和  $P_i = A_i \oplus B_i$  代入式：
$$\begin{aligned} S_i &= A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1} \\ C_i &= A_i \cdot B_i + (A_i \oplus B_i) \cdot C_{i-1} \end{aligned}$$
，得：

$$S_i = P_i \oplus C_{i-1} \quad (2a)$$

$$C_i = G_i + P_i C_{i-1} \quad (2b)$$


由式（2b）得各位进位信号的逻辑表达式如下：

$$\begin{aligned} C_0 &= G_0 + P_0 C_{-1} \\ C_1 &= G_1 + P_1 C_0 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{-1} \\ C_2 &= G_2 + P_2 C_1 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_{-1} \\ C_3 &= G_3 + P_3 C_2 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_{-1} \end{aligned} \quad (3)$$

由式（3）可以看出：各位的进位信号都只与  $G_i$ 、 $P_i$  和  $C_{-1}$  有关，而  $C_{-1}$  是最低位的进位信号；

各位的进位都只与被加数  $A_i$  和加数  $B_i$  有关，它们是可以并行产生的，从而可实现快速进位。

# 4 位超前进位加法器

 

```
//dataflow 4-bit carry lookahead adder
module adder_cla4 ( output cout, output [3:0] sum, input  [3:0] a, b,
input cin );
    // define internal wires
    wire [3:0] gen, pro;
    genvar k;

    generate for (k=0; k<4; k=k+1) begin: GLOOP
        assign gen[k] = a[k] & b[k];
        assign pro[k] = a[k] ^ b[k];
    end
    endgenerate

    wire g3, g2, g1, g0, p3, p2, p1, p0, c3, c2, c1, c0;

    assign {g3, g2, g1, g0} = gen,
           {p3, p2, p1, p0} = pro;

    //obtain the carry equations
    assign c0 = g0 | (p0 & cin),
           c1 = g1 | (p1 & g0) | (p1 & p0 & cin),
           c2 = g2 | (p2 & g1) | (p2 & p1 & g0) | (p2 & p1 & p0 & cin),
           c3 = g3 | (p3 & g2) | (p3 & p2 & g1) | (p3 & p2 & p1 & g0)
               | (p3 & p2 & p1 & p0 & cin);

    //obtain the sum equations
    assign sum = {p3, p2, p1, p0} ^ { c2, c1, c0, cin};
    //obtain cout
    assign cout = c3;
endmodule
```

$$G_i = A_i \cdot B_i$$

$$P_i = A_i \oplus B_i$$

$$C_0 = G_0 + P_0 C_{-1}$$


$$C_1 = G_1 + P_1 C_0 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{-1}$$

$$C_2 = G_2 + P_2 C_1 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_{-1}$$

$$C_3 = G_3 + P_3 C_2 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_{-1}$$


$$S_i = P_i \oplus C_{i-1}$$

# 8 位超前进位加法器

 
 
## □ 将8位加法器分成两组

- 高4位加法器:  $\text{sum}[7:4] = a[7:4] + b[7:4] + c_3$
- 低4位加法器:  $\text{sum}[3:0] = a[3:0] + b[3:0] + \text{cin}$



$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$


$$C_i = A_i \cdot B_i + (A_i \oplus B_i) \cdot C_{i-1}$$

```
module adder_cla8a( output cout, output [7:0] sum, input [7:0] a, b, input cin );
    wire c3, c7;
    wire [3:0] s0, s1, a0, a1, b0, b1;

    assign a0 = a[3:0], a1 = a[7:4], b0 = b[3:0], b1 = b[7:4];

    adder_cla4 u0( .cout(c3), .sum(s0), .a(a0), .b(b0), .cin(cin) );
    adder_cla4 u1( .cout(c7), .sum(s1), .a(a1), .b(b1), .cin(c3) );

     assign {cout, sum} = {c7, s1, s0};
endmodule
```



```
`timescale 1ns/1ns
`include "adder_cla8a.v"
//test bench for dataflow 8-bit carry lookahead adder
module adder_cla8a_tb;
    reg [7:0] a, b;
    reg cin;
    wire [7:0] sum;
    wire cout;
    //display signals
    initial
        $monitor ("a = %d, b = %d, cin = %b, cout = %b, sum = %d", a, b, cin, cout, sum);



    //apply stimulus
    initial begin
        #0 a = 8'b0000_0000;    b = 8'b0000_0000;    cin = 1'b0; //cout = 0, sum = 0000_0000
        #10 a = 8'b0000_0001;   b = 8'b0000_0010;    cin = 1'b0; //cout = 0, sum = 0000_0011
        #10 a = 8'b0000_0010;   b = 8'b0000_0110;    cin = 1'b0; //cout = 0, sum = 0000_1000
        #10 a = 8'b0000_0111;   b = 8'b0000_0111;    cin = 1'b0; //cout = 0, sum = 0000_1110
        #10 a = 8'b0000_1001;   b = 8'b0000_0110;    cin = 1'b0; //cout = 0, sum = 0000_1111
        #10 a = 8'b0000_1100;   b = 8'b0000_1100;    cin = 1'b0; //cout = 0, sum = 0001_1000
        #10 a = 8'b0000_1111;   b = 8'b0000_1110;    cin = 1'b0; //cout = 0, sum = 0001_1101
        #10 a = 8'b0000_1110;   b = 8'b0000_1110;    cin = 1'b1; //cout = 0, sum = 0001_1101
        #10 a = 8'b0000_1111;   b = 8'b0000_1111;    cin = 1'b1; //cout = 0, sum = 0001_1111
        #10 a = 8'b1111_0000;   b = 8'b0000_1111;    cin = 1'b1; //cout = 1, sum = 0000_0000
        #10 a = 8'b0111_0000;   b = 8'b0000_1111;    cin = 1'b1; //cout = 0, sum = 1000_0000
        #10 a = 8'b1011_1000;   b = 8'b0100_1111;    cin = 1'b1; //cout = 1, sum = 0000_1000
        #10 $stop;
    end

    adder_cla8a inst1 ( //instantiate the module
        .a(a),
        .b(b),
        .cin(cin),
        .sum(sum),
        .cout(cout)
    );
endmodule
```

## 8 位超前进位加法器测试模块



## 8 位超前进位加法器仿真结果

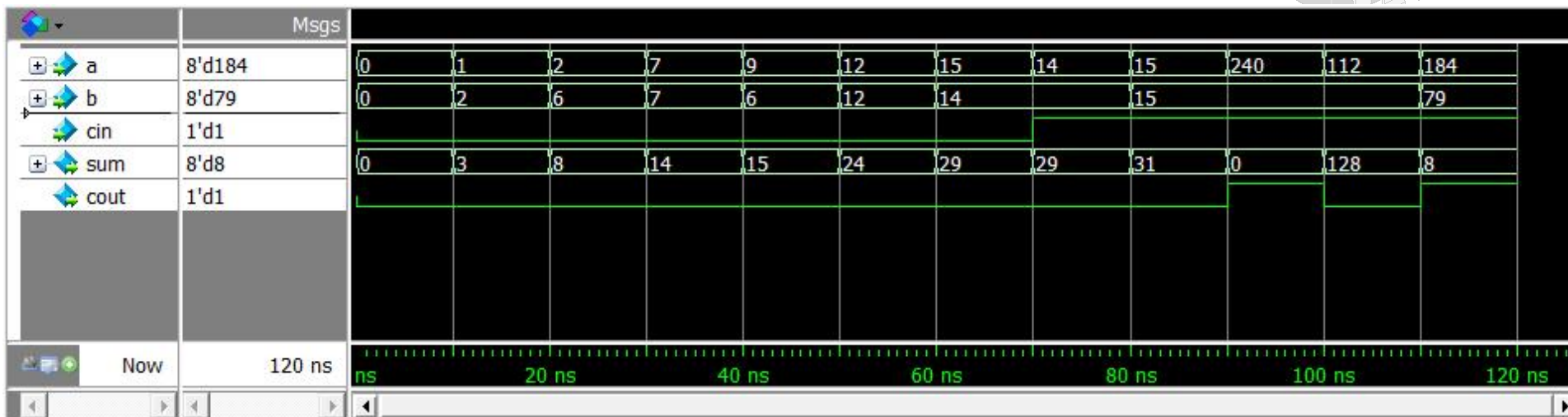 

```
# a = 0, b = 0, cin = 0, cout = 0, sum = 0
# a = 1, b = 2, cin = 0, cout = 0, sum = 3
# a = 2, b = 6, cin = 0, cout = 0, sum = 8
# a = 7, b = 7, cin = 0, cout = 0, sum = 14
# a = 9, b = 6, cin = 0, cout = 0, sum = 15
# a = 12, b = 12, cin = 0, cout = 0, sum = 24
# a = 15, b = 14, cin = 0, cout = 0, sum = 29
# a = 14, b = 14, cin = 1, cout = 0, sum = 29
# a = 15, b = 15, cin = 1, cout = 0, sum = 31
# a = 240, b = 15, cin = 1, cout = 1, sum = 0
# a = 112, b = 15, cin = 1, cout = 0, sum = 128
# a = 184, b = 79, cin = 1, cout = 1, sum = 8
```

# 8 位乘法器



## □ 二进制乘法

□  $0 \times 0 = 0$ ,  $0 \times 1 = 0$ ,  $1 \times 0 = 0$ ,  $1 \times 1 = 1$

□ 两个 4 位二进制数的相乘过程

被乘数									
× 乘 数						$X_3$	$X_2$	$X_1$	$X_0$
						$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
						$Y_0X_3$	$Y_0X_2$	$Y_0X_1$	$Y_0X_0$
							$Y_1X_3$	$Y_1X_2$	$Y_1X_1$
								$Y_2X_3$	$Y_2X_2$
									$Y_3X_3$
乘 积		$S_7$	$S_6$	$S_5$	$S_4$	$S_3$	$S_2$	$S_1$	$S_0$

□ 两个 4 位二进制数的相乘结果是 1 个 8 位二进制数


◆  $S_7S_6S_5S_4S_3S_2S_1S_0$

□ 8 位二进制数的相乘的 Verilog 模块

```

module mult_8b( output reg [15:0] product,
                input [7:0] a, b);
    always @(*) product = a * b;
endmodule
    
```

# 18 位乘法器

 


## ❑ 基于 Xilinx FPGA 设计

- ❑ 《Spartan-3E Libraries Guide for HDL Designs —— ISE 10.1》
  - ◆ Spartan-3E —— FPGA 系列
  - ◆ ISE 10.1 —— 开发系统版本
- ❑ 使用原语: MULT18X18
  - ◆ 采用组合逻辑形式实现 18X18 有符号乘法器
  - ◆ 输入、输出和输出均采用二进制补码


## ❑ Verilog 实例模板

Primitive: 18 x 18 Signed Multiplier

 


```
module mult18x18s( output [35:0] f, input [17:0] a, b );
    // Verilog Instantiation Template
    // MULT18X18: 18 x 18 signed asynchronous multiplier
    // Virtex-II/II-Pro, Spartan-3
    // Xilinx HDL Libraries Guide, version 10.1.2
    MULT18X18 MULT18X18_inst (
        .P(f), // 36-bit multiplier output
        .A(a), // 18-bit multiplier input
        .B(b)  // 18-bit multiplier input
    );
    // End of MULT18X18_inst instantiation
endmodule
```


# 电路模块的设计

 

## □ 组合逻辑功能的 Verilog 模块描述

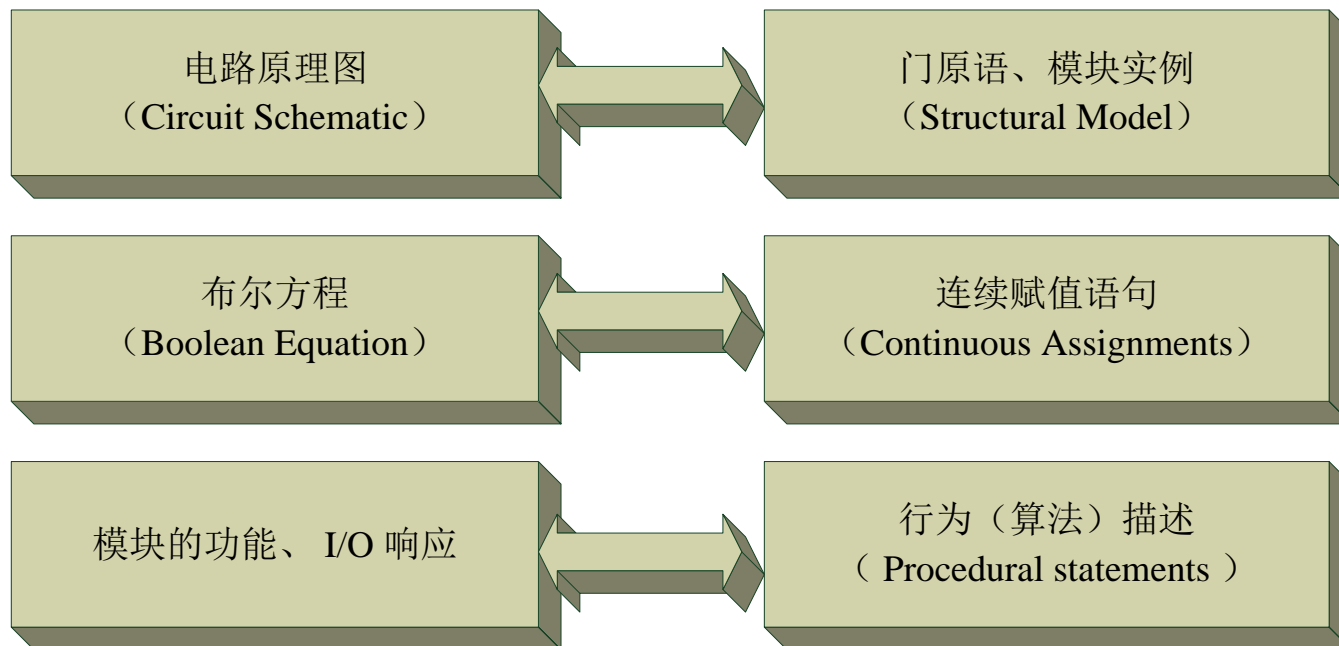

# 总结

 

- ❑ 采用分层的设计思想
- ❑ 将大型的设计划分成若干小型的模块组件
- ❑ 每个小型的模块完成基本的逻辑功能
- ❑ 由一组小型的模块构成大型的逻辑运算的部件
- ❑ 基本的算术逻辑运算可以使用行为描述方法