

数字系统设计课堂练习（1）2020_11_3 参考答案

一、基本语法

（1）请根据以下两条语句，从选项找出正确的答案。

① `reg [7:0] A; reg [1:0] B;`

`A = 8'hFF; B = A; A = B;`

A = a) `8'b0000_0011` ✓ b) `7'h03` c) `8'b1111_1111` d) `8'd1515`

② `reg [7:0] B, C; B = 8'bZ0; C = 6'b0x1;`

B = a) `8'b0000_00Z0` b) `8'bZZZZ_0000` c) `8'b0000_ZZZ0` d) `8'bZZZZ_ZZZ0` ✓

C = a) `8'b0XXX_XXX1` b) `8'bXXXX_XXX1` c) `8'b0000_00x1` ✓ d) `8'b000X_XXX1`

如果某数的最高位为 0, x 或 z, 则用 0, x 或 z 填满余下的最高位。

③ `reg [11:0] Data;`

`Data = 11'bx10_10Z0;`

Data = a) `12'b0xxx_xx10_10Z0` ✓ b) `11'bxxx_xx10_10Z0`

c) `12'b0000_0x10_10Z0` d) `6'b10_10Z0`

④ `reg [7:0] num1, num2;`

`reg [8:0] f;`

`num1 = -8'd26; num2 = -8'd10;`

`f = num1 + num2;`

num1 = `8'b1110_0110` (-8'd26 补码)

num2 = `8'b1111_0110` (-8'd10 补码)

f = `9'b1_1101_1100`

f = a) `8'b1101_1100` b) `-9'd36`

c) `9'b1_1101_1100` ✓ d) `-8'd36`

(2) 根据下面的语句片段, 判断其中的变量: cout, cin, psum, pb 的类型。并说明理由。

```
modul fadder( cout, sum, a, b, cin);  
    input  a, b, cin;  
    output cout, sum;  
    .....  
endmodule  
  
modul testbench( );  
    .....  
    fadder m_u( c1, psum, pa, pb, c0);  
    .....  
endmodule
```

答:cout 可以是 reg/wire, cin 只能是 wire, psum 只能是 wire, pb 可以是 reg/wire。

(3) 下面是一个 Verilog 模块中的部分语句:

```
reg  [6:0]  a = 5'b0_1111;  
reg  [6:0]  b = 4'b1101;  
reg  [7:0]  F;  
reg  [5:0]  G;  
F = a + b;  
G = a ^ b;
```

根据这段程序, 确定运行后的结果: G = 6'b00 0010 , F = 8'b0001 1100 。

(4) 下面是一个 Verilog 模块中的部分语句:

```
reg  [4:0]  a = 5'b0_1011;  
reg  [4:0]  b = 5'b1_0Z10;  
reg  [5:0]  F1;  
reg  [7:0]  F2;  
reg  [3:0]  F3  
F1 = a + b;  
F2 = a ^ b;  
F3 = ( F1 ) ? a : F2;
```

根据这段程序, 确定运行后的结果:

F1 = 6'bxx xxxx , F2 = 8'b0001 1x01 , F3 = 4'b1xx1

(5) 只使用门原语语句，不使用其它任何语句，重新改写下面的 Verilog 模块。

```
module comb(output y, input i0, i1, s);
    wire #(0.6, 0.8)
        im0 = i0 & ~s,
        im1 = i1 & s;
    assign #(3, 4) y = im0 | im1;
endmodule
```

答：使用门原语

```
module comb_gate(output y, input i0, i1, s);
    wire sbar, im0, im1;
    not u0(sbar, s );
    and #(0.6, 0.8)
        u10(im0, i0, sbar),
        u11(im1, i1, s );
    or #(3, 4) u20(y, im0, im1);
endmodule
```

(6) ① 找出下面模块中包含错误，将其更改，并说明理由。

```
module maj ( output y, input a, b, c );

    reg [3:1] p; // 错误，应该为： wire [3:1] p; 门原语只能驱动线网

    and #(2, 4)
        u10( p[1], a, b ),
        u11( p[2], b, c ),
        u12( p[3], c, a );
    or #(3, 5) (y, p[1], p[2], p[3] );
endmodule
```


- ② 在 $t = 0$ 时刻: $a = 1'b0$, $b = 1'b0$, $c = 1'b0$;
在 $t = 10$ 时刻: $a = 1'b1$, $b = 1'b1$, $c = 1'b1$;
在 $t = 21$ 时刻: $a = 1'b0$, $b = 1'b0$, $c = 1'b1$;
在 $t = \underline{30}$ 时, $y = 1'b0$

答：and 门的下降延时加 or 门的下降延时 $21 + 4 + 5$



二、简单模块

 
(1) 根据下面的电路原理图，使用门原语设计 Verilog 模块；模块名为 comb；



```
// File: comb.v
module comb( output F, input A, B, C, D);
    wire w1, w2;

    nand u1 ( w1, A, B );
    xnor u2 ( w2, C, D );
    or u3 ( F, w1, w2);
endmodule
```

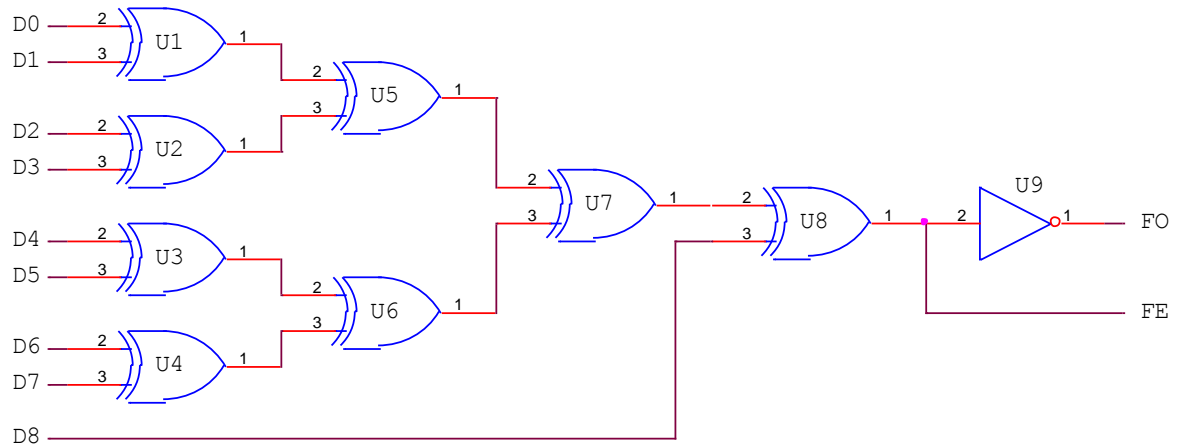(2) 根据下面的电路原理图，使用门原语设计 Verilog 模块；模块名为：parity9。



```
// File: parity.v

module parity9( output FO, FE, input [8:0] D );

    wire w11, w12, w13, w14;
    wire w21, w22;
    wire w3, w4;

    xor u1( w11, D[1], D[0]),
        u2( w12, D[3], D[2]),
        u3( w13, D[5], D[4]),
        u4( w14, D[7], D[6]),
        //
        u5( w21, w12, w11),
        u6( w22, w14, w13),
        //
        u7( w3, w22, w21),
        //
        u8( w4, w3, D[8]);

    not u9( FO, w4);
    buf u10( FE, w4);
endmodule
```

(3)根据下面的电路原理图,使用门原语设计 Verilog 模块,其中,图 3-3a 中的模块 2x4 decoder 的原理图如图 3-3b 所示;首先,设计图 3-3b 中的模块,模块名为 decoder2x4,然后通过调用 decoder2x4 设计图 3-3a 中的模块,模块名为 mux4x1。

 


图 3-3a、4 选—多路选择器

 


图 3-3b、图 3-3a 中的 2x4 decoder


```
// File: decoder2x4.v
module decoder2x4( output [3:0] Y, input S1, S0, Enable );
    wire wn1, wn0;

    not u10(wn1, S1),
        u11(wn0, S0);
    and u23( Y[3], S1, S0, Enable),
        u22( Y[2], S1, wn0, Enable),
        u21( Y[1], wn1, S0, Enable),
        u20( Y[0], wn1, wn0, Enable);
endmodule
```

```
// File: mux4x1.v
`include "decoder2x4.v"
module mux4x1( output Y, input [3:0] I, input [1:0] select, input Enable );
    wire [3:0] pY;

    decoder2x4 m1( .Y(pY), .S1(select[1]), .S0(select[0]), .Enable(Enable) );
    bufif1 u0( Y, I[0], pY[0]),
        u1( Y, I[1], pY[1]),
        u2( Y, I[2], pY[2]),
        u3( Y, I[3], pY[3]);
endmodule
```

 (4) 根据下面的电路原理图，只使用连续赋值语句，完成相应的 Verilog 模块设计。



```
module comb4(output y, input a, b, c, d, enable);

    wire w10, w20, w21, w30;

    assign w10 = ~d,
           w20 = ~(a | d),
           w21 = b & c & w10,
           w30 = w20 & w21,
           y = (enable) ? ~(w30) : 1'bz;

endmodule
```