 


# 第 5 章


## 数据流建模

# 内容

---




- ❑ 连续赋值语句
- ❑ 延时

 

## □ 数据流（data-flow）描述

- 采用比门级描述更高的抽象层次
- 通过说明数据流程对模块进行描述
  - ◆ 输入 → 处理 → 输出
- 描述处理功能的实现

# 连续赋值语句

 


- ❑ 连续赋值语句将值赋给线网(wire)
  - ❑ 连续赋值语句不能对寄存器类型赋值
- ❑ 连续赋值语句使用关键字 **assign**
- ❑ 只要右边表达式中的操作数上有事件发生 —— 表达式立即被计算，新结果赋给左边的线网
- ❑ 语法

连续赋值 ::= **assign** [驱动强度] [延时] 线网赋值列表;

线网赋值列表 ::= 线网赋值 {, 线网赋值 }

线网赋值 ::= net\_lvalue = expression

# 线网赋值列表

 

连续赋值 ::= **assign** [驱动强度] [延时] 线网赋值列表;

线网赋值列表 ::= 线网赋值 {, 线网赋值 }

线网赋值 ::= net\_lvalue = expression

- ❑ assign mux = ( s == 0 ) ? A : 'bz, // 逗号 (,) 结尾
- ❑ mux = ( s == 1 ) ? B : 'bz, // 逗号 (,) 结尾
- ❑ mux = ( s == 2 ) ? C : 'bz, // 逗号 (,) 结尾
- ❑ mux = ( s == 3 ) ? D : 'bz; // 最后是分号 (;)

❑ 相当于下面 4 个独立的连续赋值语句的简化形式:

- ❑ assign mux = ( s == 0 ) ? A : 'bz; //分号 (;) 结尾
- ❑ assign mux = ( s == 1 ) ? B : 'bz; //分号 (;) 结尾
- ❑ assign mux = ( s == 2 ) ? C : 'bz; //分号 (;) 结尾
- ❑ assign mux = ( s == 3 ) ? D : 'bz; //分号 (;) 结尾

# 目标类型



## □ 连续赋值的目标类型

- 线网标量 —— 默认位宽为 1 位的标量
- 线网向量 —— 指定位宽声明为向量
- 部分位选择
- 上述类型的任意的连接运算结果

```
// 连续赋值, out 必须是线网类型变量,  
// i1 和 i2 可以是 wire 类型, 也可以是 reg 类型
```

```
assign out = i1 & i2
```


```
// 对线网向量进行连续赋值
```

```
assign addr[15:0] = addr1_bits[15:0] ^& addr2_bits[15:0];
```

```
// 对一个1位线网标量和线网向量的连接（拼接）进行赋值
```


```
assign {c_out, sum[3:0]} = a[3:0] + b[3:0] c_in;
```

# 标量类型线网和向量类型线网

 

- 标量类型/向量类型线网/寄存器类型声明
- **Vectored** and **scalared** shall be optional advisory keywords to be used in **vector net** or **reg** declaration.
  - **标量型**线网向量
    - wire scalared [63:0] bus; // 可以位选择/部分位选择
      - ◆ If the keyword scalared is used, bit-selects and part-selects of the object shall be permitted
  - **向量型**线网向量
    - wire vectored [31:0] data; // 不许以位选择/部分位选择
      - ◆ If the keyword vectored is used, bit-selects and part-selects may not be permitted


# 对一个线网标量和线网向量的拼接目标赋值

 

- ❑ `wire cout, cin;`
- ❑ `wire [3 : 0] sum, a, b;`
- ❑ `assign {cout, sum} = a + b + cin;`
- ❑ 说明
  - ◆ 左边表达式是 5 位宽，`cout` 1 位，`sum` 4 位
  - ◆ `a` 和 `b` 是 4 位宽，相加的结果为 5 位
  - ◆ 将右边表达式计算结果的最右边 4 位赋给 `sum`，第 5 位（进位位）赋给 `cout`



# 连续赋值语句的执行

 

- ❑ 只要右边表达式中的操作数上有事件发生 —— 表达式立即被计算，新结果赋给左边的线网
- ❑ 事件 —— 操作数值的变化
- ❑ 例
  - ❑ `wire [ 3 : 0 ] y, preset, clear;` // 线网说明
  - ❑ `assign y = preset & clear;`
    - ◆ 如果 `preset` 或 `clear` 有变化，计算右边的整个表达式
    - ◆ 如果结果变化，那么结果立即赋给线网 `y`

# 隐式连续赋值（1）



## □ 在线网声明的同时对其赋值

// 普通的连续赋值


```
wire out;
```

```
assign out = in1 & in2;
```

// 隐式连续赋值，实现与上面两条语句相同的功能

```
wire out = in1 & in2;
```

## 隐式连续赋值（2）

 

❑ 连续赋值可以作为线网说明本身的一部分

❑ 例

❑ **wire** [3 : 0] sum = 4'b0;

❑ **wire** clear = 1'b1;

❑ **wire** A\_GT\_B = A > B, B\_GA\_A = B > A;

❑ 这里


◆ **wire** clear = 1'b1;

❑ 等价于

◆ **wire** clear;

◆ **assign** clear = 1'b1;

# 隐式线网声明

 

## □ 声明方法

- 一个信号名被用在连续赋值语句的左边


## □ 例

// 连续赋值, out 是一个线网变量.

```
wire i1, i2;
```

```
assign out = i1 & i2; // 虽然没有声明 out 为线网类型
```

# 延时

 


- 表达式右边的操作数发生变化传递到左边变量的时间间隔
- 三种延时
  - 普通赋值延时
  - 隐式赋值延时
  - 线网声明延时

# 普通赋值延时




- 在连续赋值语句中说明延时值
  - 延时值位于关键字 **assign** 的后面
- 例

```
assign #10 out = in1 & in2;
```

 

- 惯性延时——小于延时的脉冲将被取消
  - 信号保持的持续时间必须大于延时宽度
- 赋值过程
  - 右边表达式中任意一个变量发生中变化，计算表达式的值
  - 计算表达式 `i1 & i2` 的新值赋给语句左值之前，需经过10个时间单位的延时
  - 如果在此期间，`i1` 及 `i2` 再发生变化，采用当前新值计算表达式

# 惯性延时

 


## □ 脉冲宽度小于赋值的延时的输入变化不会对输出产生影响


- 赋值语句将右边表达式中的变化传递的左边之前，其值必须在延时期间保持不变；
- 信号保持的持续时间必须大于延时宽度
  - ◆ 若延时期间发生了变化，前面的值被消除，不能传递到左边。
  - ◆ 采用当前新值重新计算表达式

## □ 例、

```
assign #4 fout = qin;
```

 

# 隐式连续赋值延时

 

- 使用隐式连续赋值语句来说明对线网的赋值以及赋值延时
- 例

```
// 隐式连续赋值延时
```

```
wire #10 out = in1 & in2;
```


```
// 等效于
```

```
wire out;
```

```
assign #10 out = in1 & in2;
```



# 线网延时

 

## □ 延时也可以在线网说明中定义

- 在线网类型的变量声明时，指定一个延时的值

- **wire #5 rd;** — 驱动源的值改变与线网 rd 本身之间的延时

- 例

- ◆ assign #2 rd = a & b;


- ◆ 假设在仿真过程的第 10 个时刻，

- ◆ a 上的事件导致右边表达式开始计算，


- ◆ 经过 7 个时间单位延时，表达式结果赋值给左值

- ◆ 由于定义了线网延时，赋值发生在 17 ( = 10 + 2 + 5 )

## □ 线网延时的过程

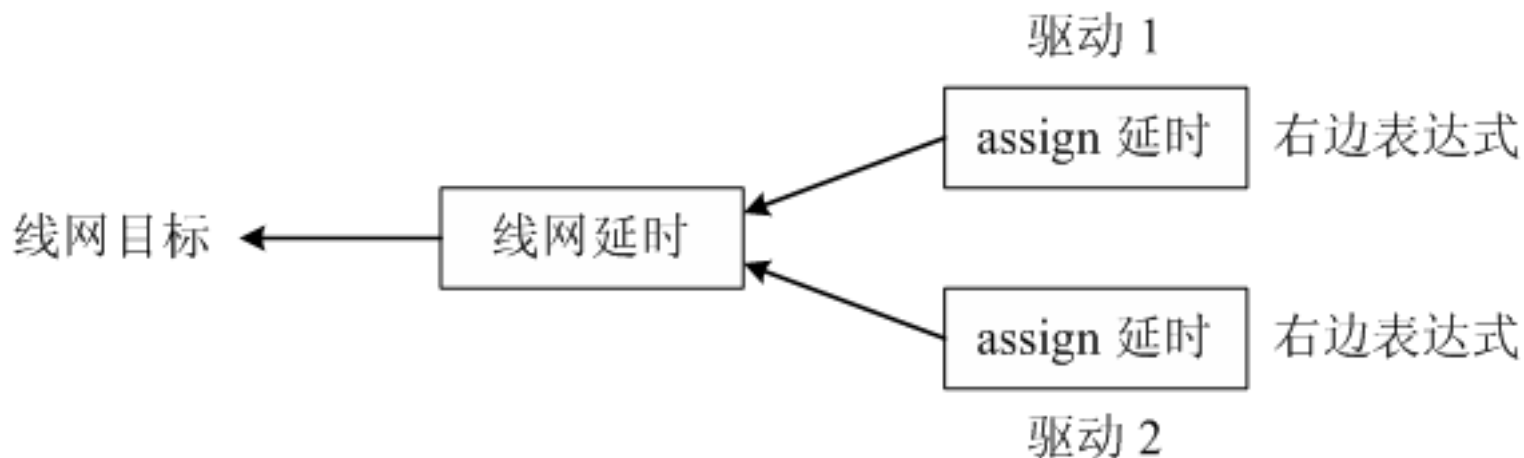

# 线网说明赋值延时

 

## □ 在线网说明赋值中的延时是赋值延时

□ `wire #2 a = b | c; // 赋值延时`

## □ 例

`// 线网延时`

`wire #10 out;`


`assign out = in1 & in2;`

`// 等效语句`

`wire out;`


`assign #10 out = in1 & in2;`

# 线网延时举例

 


- 既有线网延时又有赋值延时，信号保持的持续时间必须大于二个延时的最大值
  - $\max(\text{线网延时}, \text{赋值延时})$
  - Net Declaration Delay
 
```
module wDelay( output f, input a, b);  
    wire #5 temp;  
    assign #2 temp = a & b;  
  
    assign f = temp;  
endmodule
```



# 延时定义

 

## □ 延时定义有三类

- #value 或 #(value)
- #(value, value)
- #(value, value, value) —— #(上升延时, 下降延时, 关闭延时)


## □ 在连续赋值语句使用的语法

- **assign** #(rise, fall, turn-off) target = expression;


- 例

- ◆ **assign** #4 a = b | c;
- ◆ **assign** #(4, 8) a = q;
- ◆ **assign** #(4, 6, 8) a = &databus;
- ◆ **assign** bus = men\_addr[15:8];


# 例、四选一多路选择器

 


## □ 模块框图、真值表和逻辑原理图

 

s1	s0	out
0	0	I0
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3

 


# 多路选择器描述（1）

 

## □ 门级描述

### ▣ 使用门级原语

 

```
module mux4_to_1 (out, i0, i1, i2, i3, s1, s0);
```

```
// Port declarations from the I/O diagram
```

```
output out;
```

```
input i0, i1, i2, i3;
```

```
input s1, s0;
```

```
// Internal wire declarations
```

```
wire s1n, s0n;
```

```
wire y0, y1, y2, y3;
```

```
// Gate instantiations
```

```
// Create s1n and s0n signals.
```

```
not (s1n, s1);
```

```
not (s0n, s0);
```

```
// 3-input and gates instantiated
```

```
and (y0, i0, s1n, s0n);
```

```
and (y1, i1, s1n, s0);
```

```
and (y2, i2, s1, s0n);
```

```
and (y3, i3, s1, s0);
```

```
// 4-input or gate instantiated
```

```
or (out, y0, y1, y2, y3);
```

```
endmodule
```

# 多路选择器描述 (2)

## □ 数据流描述

### ■ 使用逻辑方程

s1	s0	out
0	0	I0
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3

// 使用逻辑方程描述

```
module mux4_to_1 (out, i0, i1, i2, i3, s1, s0);
```

// 端口声明

```
output out;
```


```
input i0, i1, i2, i3;
```

```
input s1, s0;
```


// 产生输出的逻辑方程

```
assign out = (~s1 & ~s0 & i0) |  
             (~s1 & s0 & i1) |  
             ( s1 & ~s0 & i2) |  
             ( s1 & s0 & i3) ;
```

```
endmodule
```

 


# 多路选择器描述 (3)

 

## □ 数据流描述

### ■ 使用条件操作符

s1	s0	out
0	0	I0
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3

 

```
module mux4x1 ( output out,  
                input i0, i1, i2, i3,  
                input s1, s0 );
```


```
// 使用条件操作符
```

```
assign out = s1 ? ( s0 ? i3 : i2) : (s0 ? i1 : i0);
```

```
endmodule
```



# 例、8 位数值比较器

 

## □ 数据流模型 (Dataflow Modeling)

### □ 使用关系运算符

```
module comparator #(parameter N=8)
    ( output aGTb, aEQb, aLTb,
      input [N-1:0] a, b );

    parameter EQ_DELAY = 5,
              LT_DELAY = 8,
              GT_DELAY = 8;

    assign #EQ_DELAY aEQb = a == b;
    assign #GT_DELAY aGTb = a > b;
    assign #LT_DELAY aLTb = a < b;

endmodule
```

# 例、4 位全加器



## □ 数据流模型 (Dataflow Modeling)

### □ 使用拼接运算符

```
module fulladder #(parameter N=4)
    ( output [N-1:0] sum,
      output c_out,
      input  [N-1:0] a, b,
      input  c_in );

    // 定义全加器的功能
    assign {c_out, sum} = a + b + c_in;

endmodule
```

# 使用条件操作符表示三态门

## □ 原语:

- **bufif1**, **bufif0**,  
**notif1**, **notif0**





## □ 功能

- 只有在控制信号有效时才能传递数据（信号）
- 如果控制信号无效，则输出为高阻抗 **z**

    
## □ 连续赋值语句

- 条件表达式

```
assign y0 = (ctrl) ? in : 1'bz; // bufif1
assign y1 = (ctrl) ? ~in : 1'bz; // notif1
assign y2 = (!ctrl) ? in : 1'bz; // bufif0
assign y3 = (!ctrl) ? ~in : 1'bz; // notif0
```




# 使用条件操作符描述译码器（1）

 


## 3-8译码器（3-to-8 Decoder）

### 真值表和原理图

A2	A1	A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

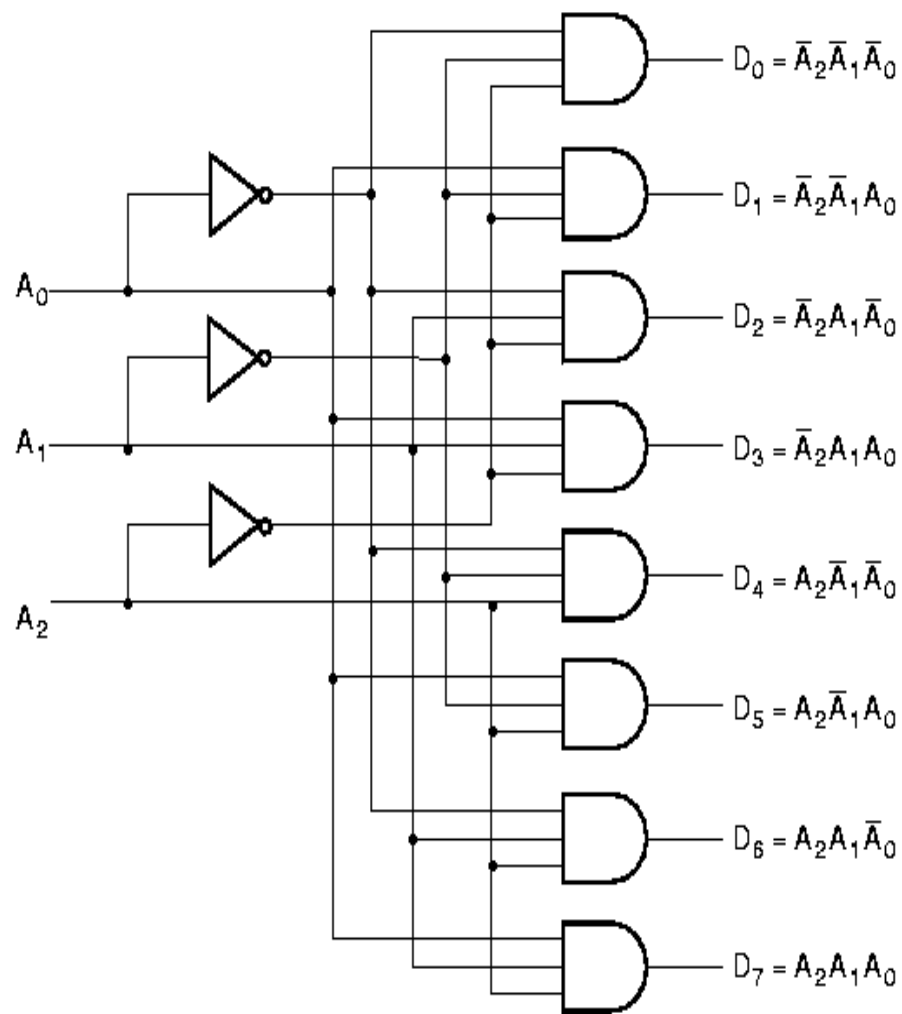


# 使用条件操作符描述译码器（2）

 

A2	A1	A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

```
Module decoder3x8 ( output [7:0] fout, input [2:0] din );
    assign fout = (din == 3'b000 ) ? 8'b0000_0001 :
        (din == 3'b001 ) ? 8'b0000_0010 :
        (din == 3'b010 ) ? 8'b0000_0100 :
        (din == 3'b011 ) ? 8'b0000_1000 :
        (din == 3'b100 ) ? 8'b0001_0000 :
        (din == 3'b101 ) ? 8'b0010_0000 :
        (din == 3'b110 ) ? 8'b0100_0000 :
        (din == 3'b111 ) ? 8'b1000_0000 : 8'h00;
endmodule
```

# 使用门原语描述译码器

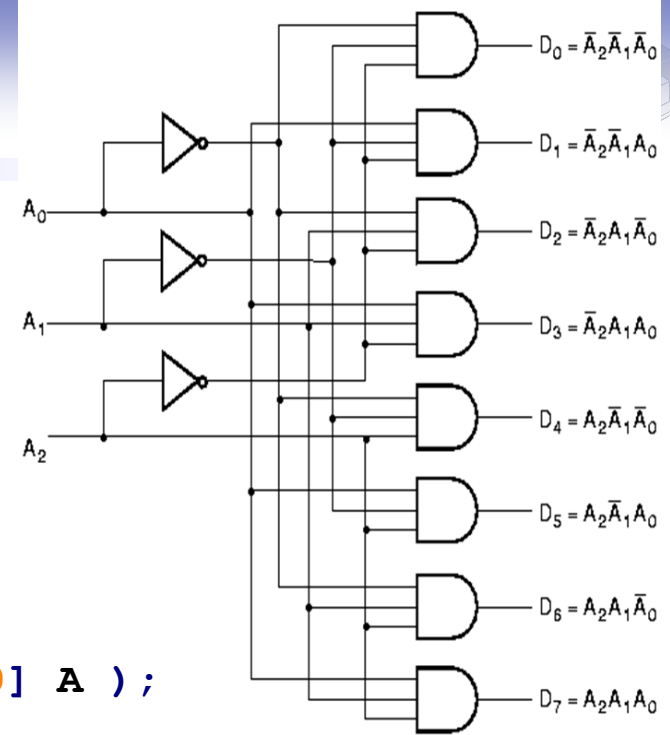


```
module decoder3x8( output [7:0] D, input [2:0] A );
    wire [2:0] Abar;

    not u1 [0:2] ( Abar, A);

    and u20(D[0], Abar[2], Abar[1], Abar[0]),
        u21(D[1], Abar[2], Abar[1], A[0]),
        u22(D[2], Abar[2], A[1], Abar[0]),
        u23(D[3], Abar[2], A[1], A[0]),
        u24(D[4], A[2], Abar[1], Abar[0]),
        u25(D[5], A[2], Abar[1], A[0]),
        u26(D[6], A[2], A[1], Abar[0]),
        u27(D[7], A[2], A[1], A[0]);

endmodule
```

# 连续赋值语句与门原语比较

 

A2	A1	A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

```
Module decoder3x8 ( output [7:0] fout, input [2:0] din );
    assign fout = (din == 3'b000) ? 8'b0000_0001 :
        (din == 3'b001) ? 8'b0000_0010 :
        (din == 3'b010) ? 8'b0000_0100 :
        (din == 3'b011) ? 8'b0000_1000 :
        (din == 3'b100) ? 8'b0001_0000 :
        (din == 3'b101) ? 8'b0010_0000 :
        (din == 3'b110) ? 8'b0100_0000 :
        (din == 3'b111) ? 8'b1000_0000 : 8'h00;
endmodule
```

```
module decoder3x8( output [7:0] D, input [2:0] A );
    wire [2:0] Abar;

    not u1 [0:2] ( Abar, A );

    and u20(D[0], Abar[2], Abar[1], Abar[0]),
        u21(D[1], Abar[2], Abar[1], A[0]),
        u22(D[2], Abar[2], A[1], Abar[0]),
        u23(D[3], Abar[2], A[1], A[0]),
        u24(D[4], A[2], Abar[1], Abar[0]),
        u25(D[5], A[2], Abar[1], A[0]),
        u26(D[6], A[2], A[1], Abar[0]),
        u27(D[7], A[2], A[1], A[0]);
endmodule
```

